

Circuitos Elétricos III

Prof. Danilo Melges


Depto. de Eng. Elétrica

Universidade Federal de Minas Gerais

Quadripolos

Quadripolo

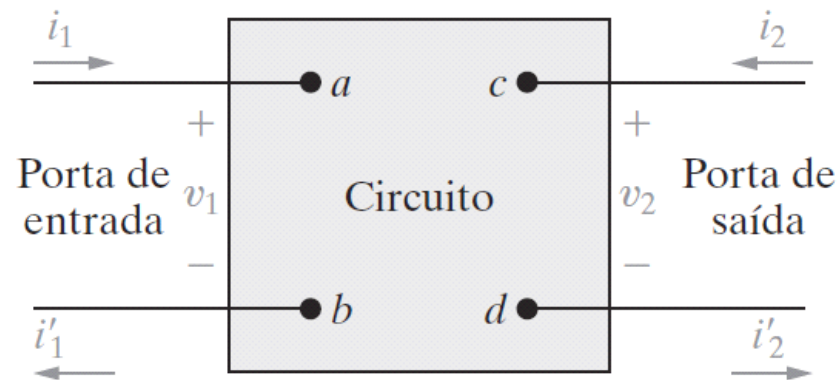- **Motivação:** análise das tensões e correntes em dois pares de terminais (**duas portas**) - i_1 , i_2 , v_1 e v_2 .




- **Restrições:**
 - Não há energia armazenada no circuito;
 - Não há fontes independentes no circuito;
 - $i_1 = i'_1$ e $i_2 = i'_2$

Quadripolo no domínio da frequência

- Das 4 variáveis I_1 , I_2 , V_1 , V_2 , se 2 variáveis forem especificadas, pode-se obter as outras (**somente 2 são independentes**).
- Pode-se descrever o quadripolo por meio de **2 equações simultâneas**.
- Há **6 modos de combinar as 4 variáveis**.

$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2,$$

$$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2;$$

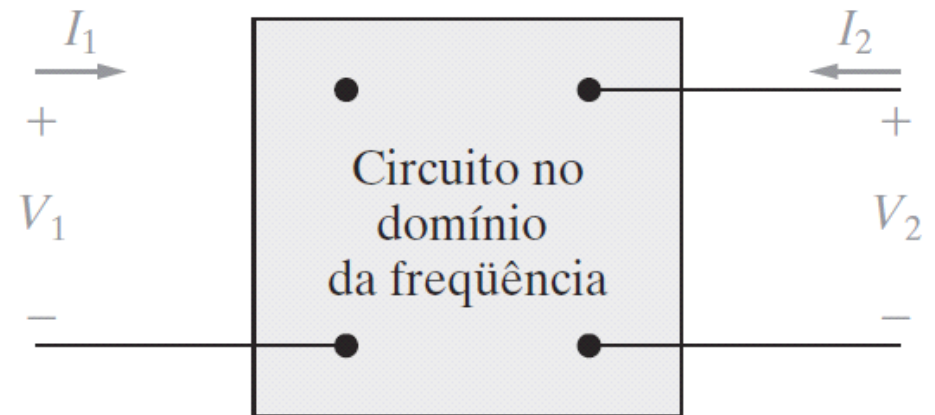


Quadripolo no domínio da frequência

- Os coeficientes das variáveis de corrente/tensão são os parâmetros do quadripolo.
- Parâmetros z : impedâncias

$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2 ,$$

$$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2 ;$$

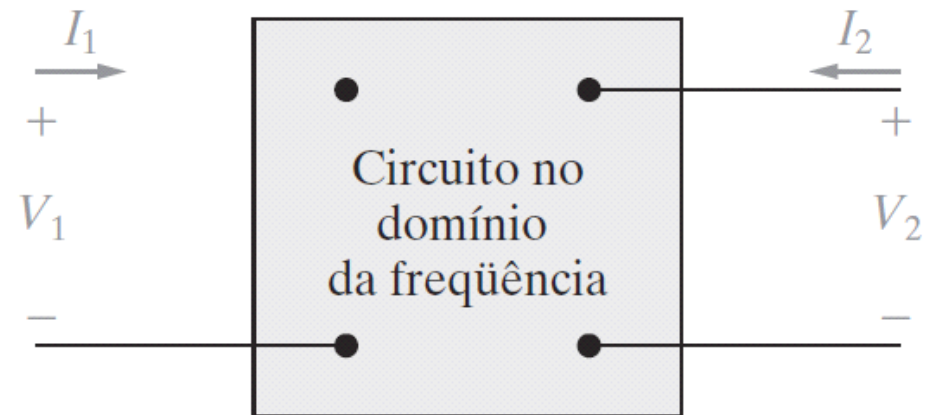


Quadripolo no domínio da frequência

- **Parâmetros y :** admitâncias

$$I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2,$$

$$I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2;$$

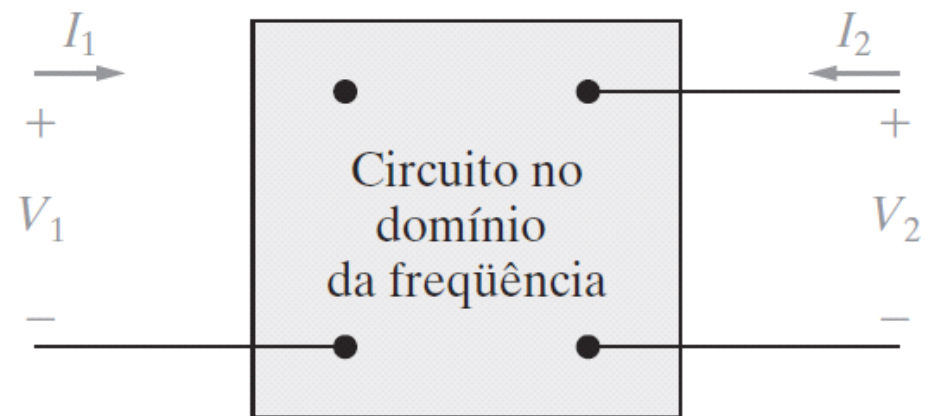

- **Parâmetros x e y** são também chamados de imitâncias.

Quadripolo no domínio da frequência

- Parâmetros a

$$V_1 = a_{11}V_2 - a_{12}I_2,$$

$$I_1 = a_{21}V_2 - a_{22}I_2;$$



Quadripolo no domínio da frequência

- Parâmetros b

$$V_2 = b_{11}V_1 - b_{12}I_1,$$

$$I_2 = b_{21}V_1 - b_{22}I_1;$$



- Parâmetros a e b são também chamados de parâmetros de transmissão.

Quadripolo no domínio da frequência

- Parâmetros h

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2,$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2;$$



Quadripolo no domínio da frequência

- Parâmetros g

$$I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 ,$$


$$V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2 .$$



- Parâmetros a e b são também chamados de parâmetros híbridos.

Parâmetros z do Quadripolo

- impedâncias:

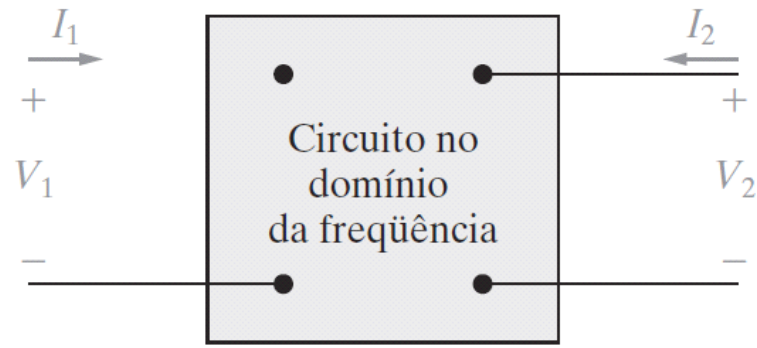

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} \Omega,$$

$$z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} \Omega,$$

$$z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} \Omega,$$

$$z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} \Omega.$$

Parâmetros y do Quadripolo

- admitâncias



$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \text{ S,}$$


$$y_{12} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} \text{ S,}$$

$$y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} \text{ S,}$$

$$y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} \text{ S.}$$

Parâmetros a do Quadripolo

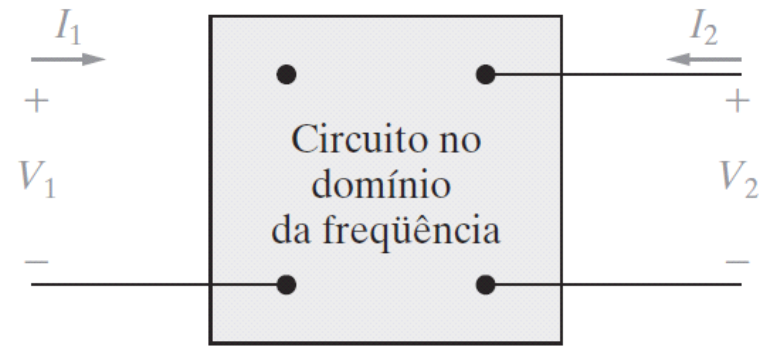- a_{11} e a_{22} : adimensionais;
- a_{12} : impedância; a_{21} : admitância




$$a_{11} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0}, \quad a_{12} = - \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0} \Omega,$$

$$a_{21} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} \text{ S}, \quad a_{22} = - \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2=0}.$$

Parâmetros b do Quadripolo

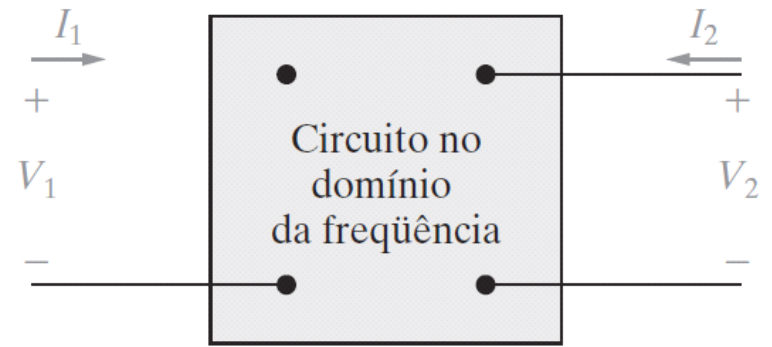- b_{11} e b_{22} : adimensionais;
- b_{12} : impedância; b_{21} : aditância




$$b_{11} = \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{I_1=0}, \quad b_{12} = - \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{V_1=0} \Omega,$$

$$b_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{I_1=0} \text{ S}, \quad b_{22} = - \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_1=0}.$$

Parâmetros h do Quadripolo

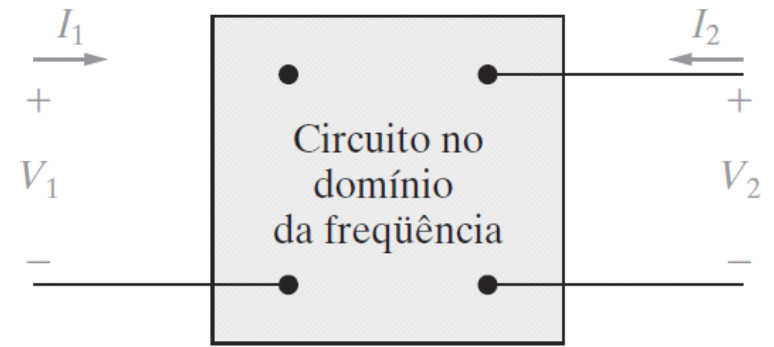- h_{11} : impedância; h_{22} : admitância;
- h_{12} e h_{21} : adimensionais.



$$h_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} \Omega,$$


$$h_{12} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0},$$

$$h_{21} = \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0},$$

$$h_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0} \text{ S.}$$

Parâmetros g do Quadripolo

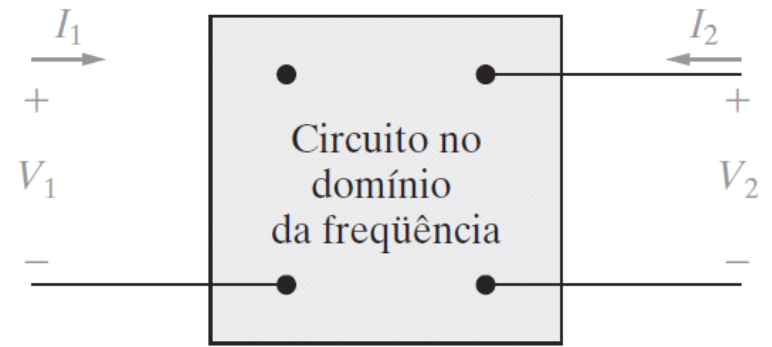- g_{11} : admitância; g_{22} : impedância;
- g_{12} e g_{21} : adimensionais.



$$g_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{I_2=0} \text{ S,}$$

$$g_{12} = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_1=0},$$

$$g_{21} = \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{I_2=0},$$

$$g_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{V_1=0} \Omega.$$

Relações entre parâmetros do quadripolo

TABELA 18.1 Tabela de conversão de parâmetros

$$z_{11} = \frac{y_{22}}{\Delta y} = \frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{b_{22}}{b_{21}} = \frac{\Delta h}{h_{22}} = \frac{1}{g_{11}}$$

$$b_{21} = \frac{1}{z_{12}} = -\frac{\Delta y}{y_{12}} = \frac{a_{21}}{\Delta a} = \frac{h_{22}}{h_{12}} = -\frac{g_{11}}{g_{12}}$$

$$z_{12} = -\frac{y_{12}}{\Delta y} = \frac{\Delta a}{a_{21}} = \frac{1}{b_{21}} = \frac{h_{12}}{h_{22}} = -\frac{g_{12}}{g_{11}}$$

$$b_{22} = \frac{z_{11}}{z_{12}} = \frac{y_{22}}{y_{12}} = \frac{a_{11}}{\Delta a} = \frac{\Delta h}{h_{12}} = -\frac{1}{g_{12}}$$

$$z_{21} = \frac{-y_{21}}{\Delta y} = \frac{1}{a_{21}} = \frac{\Delta b}{b_{21}} = -\frac{h_{21}}{h_{22}} = \frac{g_{21}}{g_{11}}$$

$$h_{11} = \frac{\Delta z}{z_{22}} = \frac{1}{y_{11}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = \frac{b_{12}}{b_{11}} = \frac{g_{22}}{\Delta g}$$

$$z_{22} = \frac{y_{11}}{\Delta y} = \frac{a_{22}}{a_{21}} = \frac{b_{11}}{b_{21}} = \frac{1}{h_{22}} = \frac{\Delta g}{g_{11}}$$

$$h_{12} = \frac{z_{12}}{z_{22}} = -\frac{y_{12}}{y_{11}} = \frac{\Delta a}{a_{22}} = \frac{1}{b_{11}} = -\frac{g_{12}}{\Delta g}$$

$$y_{11} = \frac{z_{22}}{\Delta z} = \frac{a_{22}}{a_{12}} = \frac{b_{11}}{b_{12}} = \frac{1}{h_{11}} = \frac{\Delta g}{g_{22}}$$

$$h_{21} = -\frac{z_{21}}{z_{22}} = \frac{y_{21}}{y_{11}} = -\frac{1}{a_{22}} = -\frac{\Delta b}{b_{11}} = -\frac{g_{21}}{\Delta g}$$

$$y_{12} = -\frac{z_{12}}{\Delta z} = -\frac{\Delta a}{a_{12}} = -\frac{1}{b_{12}} = -\frac{h_{12}}{h_{11}} = \frac{g_{12}}{g_{22}}$$

$$h_{22} = \frac{1}{z_{22}} = \frac{\Delta y}{y_{11}} = \frac{a_{21}}{a_{22}} = \frac{b_{21}}{b_{11}} = \frac{g_{11}}{\Delta g}$$

$$y_{21} = -\frac{z_{21}}{\Delta z} = -\frac{1}{a_{12}} = -\frac{\Delta b}{b_{12}} = \frac{h_{21}}{h_{11}} = -\frac{g_{21}}{g_{22}}$$

$$g_{11} = \frac{1}{z_{11}} = \frac{\Delta y}{y_{22}} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{b_{21}}{b_{22}} = \frac{h_{22}}{\Delta h}$$

$$y_{22} = \frac{z_{11}}{\Delta z} = \frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{b_{22}}{b_{12}} = \frac{\Delta h}{h_{11}} = \frac{1}{g_{22}}$$

$$g_{12} = -\frac{z_{12}}{z_{11}} = \frac{y_{12}}{y_{22}} = -\frac{\Delta a}{a_{11}} = -\frac{1}{b_{22}} = -\frac{h_{12}}{\Delta h}$$

Relações entre parâmetros do quadripolo

TABELA 18.1 Tabela de conversão de parâmetros

$$a_{11} = \frac{z_{11}}{z_{21}} = -\frac{y_{22}}{y_{21}} = \frac{b_{22}}{\Delta b} = -\frac{\Delta h}{h_{21}} = \frac{1}{g_{21}}$$

$$g_{21} = \frac{z_{21}}{z_{11}} = -\frac{y_{21}}{y_{22}} = \frac{1}{a_{11}} = \frac{\Delta b}{b_{22}} = -\frac{h_{21}}{\Delta h}$$

$$a_{12} = \frac{\Delta z}{z_{21}} = -\frac{1}{y_{21}} = \frac{b_{12}}{\Delta b} = -\frac{h_{11}}{h_{21}} = \frac{g_{22}}{g_{21}}$$

$$g_{22} = \frac{\Delta z}{z_{11}} = \frac{1}{y_{22}} = \frac{a_{12}}{a_{11}} = \frac{b_{12}}{b_{22}} = \frac{h_{11}}{\Delta h}$$

$$a_{21} = \frac{1}{z_{21}} = -\frac{\Delta y}{y_{21}} = \frac{b_{21}}{\Delta b} = -\frac{h_{22}}{h_{21}} = \frac{g_{11}}{g_{21}}$$

$$\Delta z = z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}$$

$$\Delta y = y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}$$

$$a_{22} = \frac{z_{22}}{z_{21}} = -\frac{y_{11}}{y_{21}} = \frac{b_{11}}{\Delta b} = -\frac{1}{h_{21}} = \frac{\Delta g}{g_{21}}$$

$$\Delta a = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$b_{11} = \frac{z_{22}}{z_{12}} = -\frac{y_{11}}{y_{12}} = \frac{a_{22}}{\Delta a} = \frac{1}{h_{12}} = -\frac{\Delta g}{g_{12}}$$

$$\Delta b = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}$$

$$\Delta h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$$

$$b_{12} = \frac{\Delta z}{z_{12}} = -\frac{1}{y_{12}} = \frac{a_{12}}{\Delta a} = \frac{h_{11}}{h_{12}} = -\frac{g_{22}}{g_{12}}$$

$$\Delta g = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}$$

- Se conhecemos um conjunto de parâmetros de um quadripolo, podemos determinar todos os outros conjuntos.

Obtendo os parâmetros z em função dos parâmetros y

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2,$$

$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2;$$

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} I_1 & y_{12} \\ I_2 & y_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}} = \frac{y_{22}}{\Delta y} I_1 - \frac{y_{12}}{\Delta y} I_2,$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_{11} & I_1 \\ y_{21} & I_2 \end{vmatrix}}{\Delta y} = -\frac{y_{21}}{\Delta y} I_1 + \frac{y_{11}}{\Delta y} I_2.$$

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} \Omega,$$



$$z_{11} = \frac{y_{22}}{\Delta y},$$

$$z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} \Omega,$$



$$z_{12} = -\frac{y_{12}}{\Delta y},$$

Obtendo os parâmetros z em função dos parâmetros y

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2,$$

$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2;$$

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} I_1 & y_{12} \\ I_2 & y_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}} = \frac{y_{22}I_1 - y_{12}I_2}{\Delta y},$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_{11} & I_1 \\ y_{21} & I_2 \end{vmatrix}}{\Delta y} = -\frac{y_{21}I_1 + y_{11}I_2}{\Delta y}.$$

$$z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} \Omega,$$

$$z_{21} = -\frac{y_{21}}{\Delta y},$$

$$z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} \Omega.$$

$$z_{22} = \frac{y_{11}}{\Delta y}.$$

Obtendo os parâmetros z em função dos parâmetros a

- Rearranjamos a equação abaixo:

$$V_1 = a_{11}V_2 - a_{12}I_2,$$

$$I_1 = a_{21}V_2 - a_{22}I_2; \rightarrow V_2 = \frac{1}{a_{21}}I_1 + \frac{a_{22}}{a_{21}}I_2.$$

- Substituindo:

$$V_1 = \frac{a_{11}}{a_{21}}I_1 + \left(\frac{a_{11}a_{22}}{a_{21}} - a_{12} \right) I_2.$$

- Comparando com as equações dos parâmetros z, temos:

$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2, \quad z_{11} = \frac{a_{11}}{a_{21}}, \quad z_{21} = \frac{1}{a_{21}},$$
$$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2; \rightarrow z_{12} = \frac{\Delta a}{a_{21}}, \quad z_{22} = \frac{a_{22}}{a_{21}}.$$

Obtendo os parâmetros z em função dos parâmetros a

- Rearranjamos a equação abaixo:

$$V_1 = a_{11}V_2 - a_{12}I_2,$$

$$I_1 = a_{21}V_2 - a_{22}I_2; \rightarrow V_2 = \frac{1}{a_{21}}I_1 + \frac{a_{22}}{a_{21}}I_2.$$

- Substituindo:

$$V_1 = \frac{a_{11}}{a_{21}}I_1 + \left(\frac{a_{11}a_{22}}{a_{21}} - a_{12} \right) I_2.$$

- Comparando com as equações dos parâmetros z, temos:

$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2, \quad z_{11} = \frac{a_{11}}{a_{21}}, \quad z_{21} = \frac{1}{a_{21}},$$
$$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2; \rightarrow z_{12} = \frac{\Delta a}{a_{21}}, \quad z_{22} = \frac{a_{22}}{a_{21}}.$$

Quadripolos recíprocos

- Um quadripolo é recíproco quando obedecem às seguintes relações:

$$z_{12} = z_{21},$$

$$y_{12} = y_{21},$$

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \Delta a = 1,$$

$$b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21} = \Delta b = 1,$$

$$h_{12} = -h_{21},$$


$$g_{12} = -g_{21}.$$

Quadripolos recíprocos

- Um quadripolo é recíproco “se a permuta entre a fonte ideal de tensão em uma porta e um amperímetro ideal em outra porta produzir a mesma leitura no amperímetro”.
- Alternativamente: Um quadripolo é recíproco “se a permuta entre a fonte ideal de corrente em uma porta e um voltímetro ideal em outra porta produzir a mesma leitura no voltímetro”.

Quadripolos recíprocos


- Exemplo:

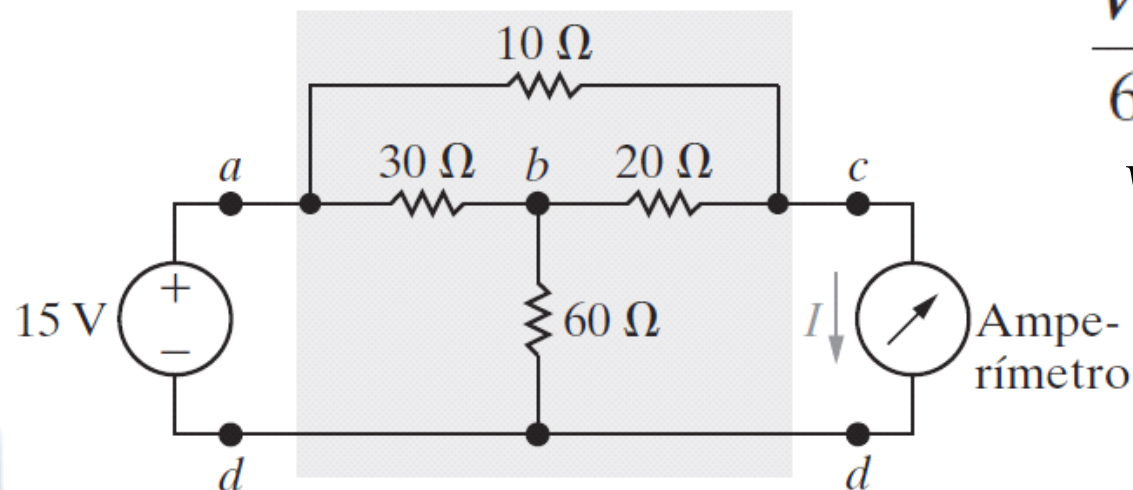

$$\frac{V_{bd}}{60} + \frac{V_{bd} - 15}{30} + \frac{V_{bd}}{20} = 0,$$

$$V_{bd} = 5V$$
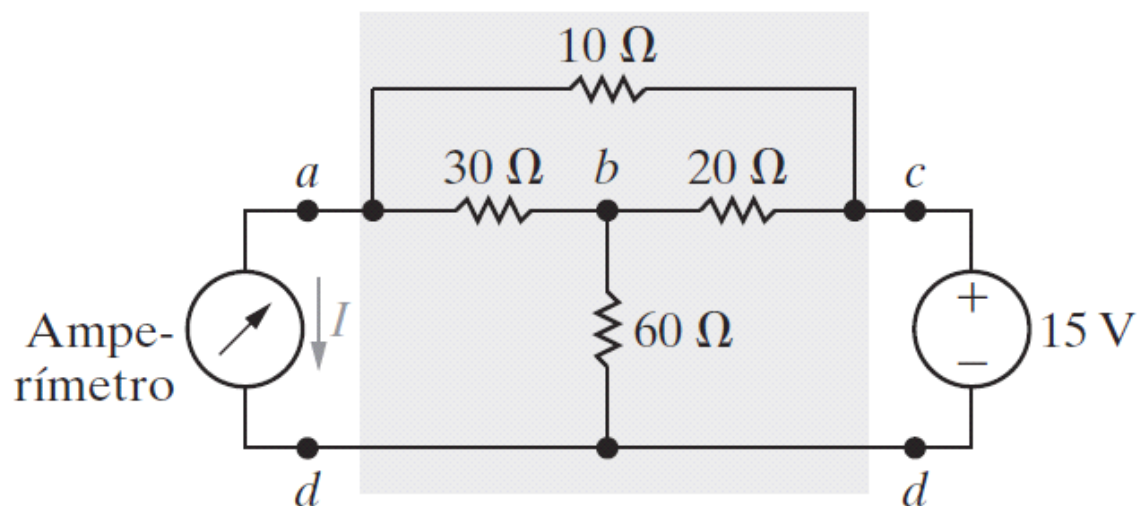
$$I = \frac{5}{20} + \frac{15}{10} = 1,75 \text{ A.}$$




$$\frac{V_{bd}}{60} + \frac{V_{bd}}{30} + \frac{V_{bd} - 15}{20} = 0.$$

$$V_{bd} = 7,5V$$

$$I_{ad} = \frac{7,5}{30} + \frac{15}{10} = 1,75 \text{ A.}$$


Quadripolos simétrico

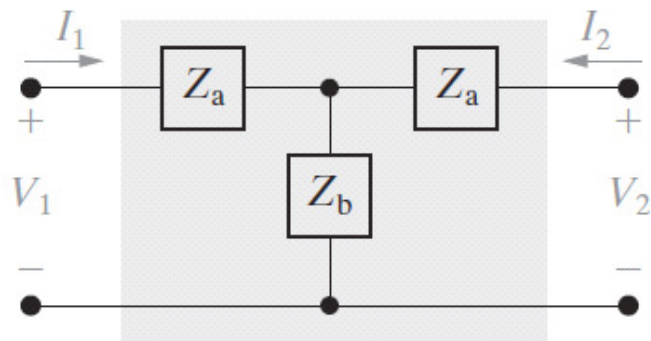- “Um quadripolo recíproco é simétrico se sua entrada puder ser trocada pela saída sem alteração dos valores de correntes e tensões nos terminais.”




(a)

Circuito T simétrico

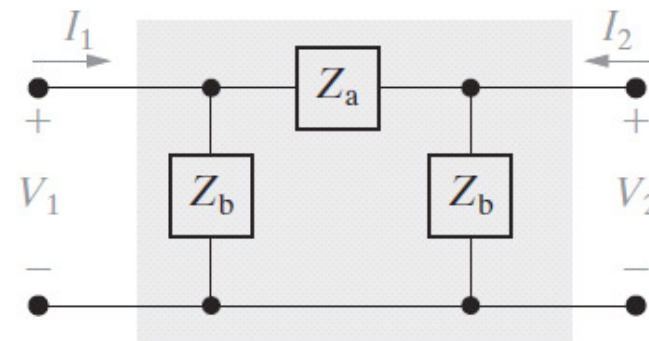


(b)

Circuito π simétrico

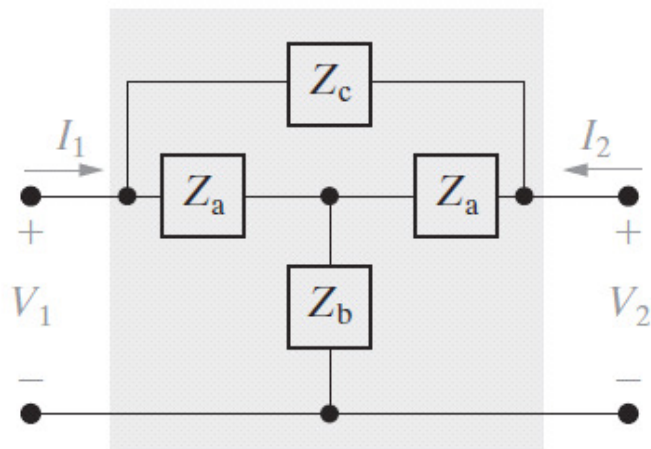

(c)

Circuito T simétrico com ponte

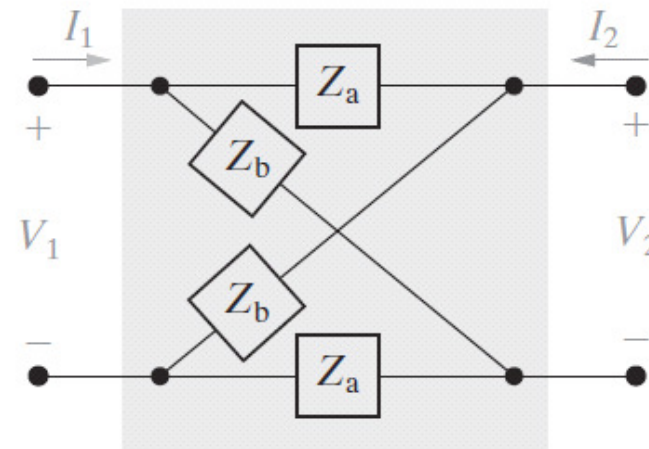

(d)

Treliza simétrica

Quadripolos simétrico

- Em um quadripolo simétrico, além das relações dos parâmetros para quadripolos recíprocos, estes devem obedecer às seguintes relações:

$$z_{11} = z_{22},$$

$$y_{11} = y_{22},$$

$$a_{11} = a_{22},$$


$$b_{11} = b_{22},$$

$$h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = \Delta h = 1,$$


$$g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21} = \Delta g = 1.$$

Interconexão de quadripolos

cascata

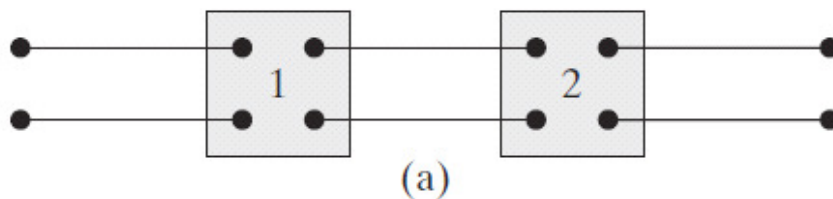


série

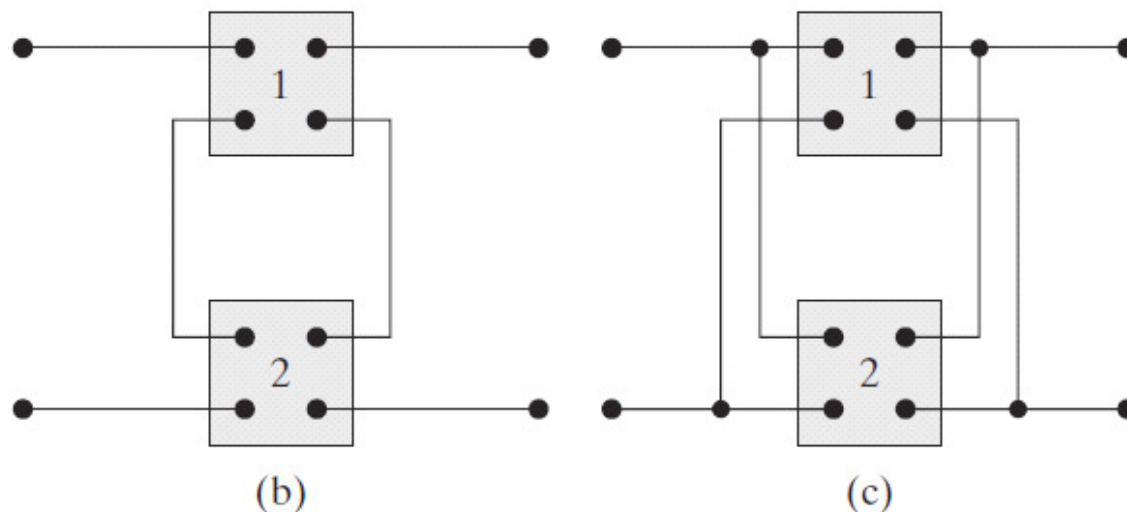


paralelo

série-paralelo

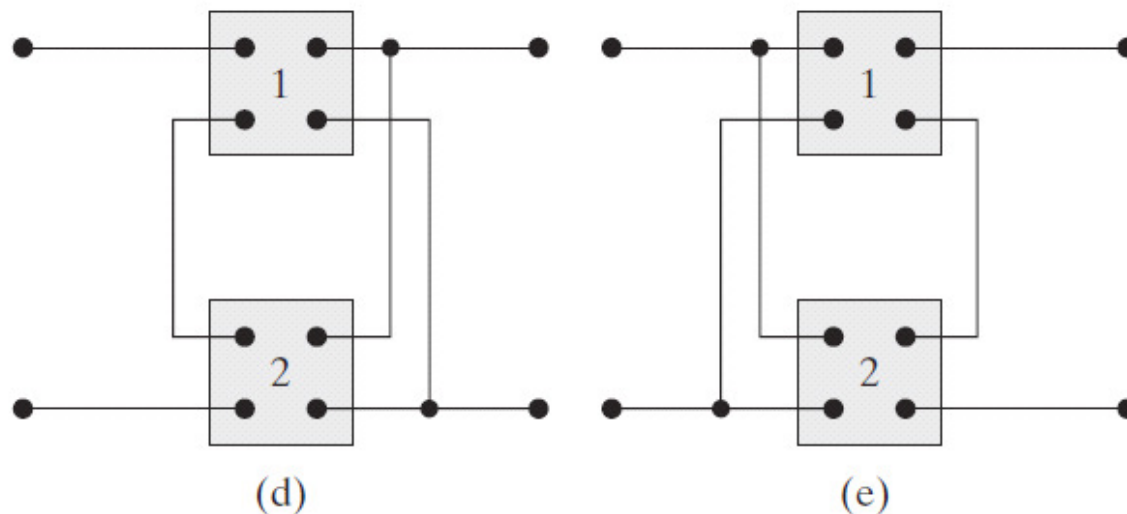


paralelo-série

Interconexão de quadripolos: Exemplo

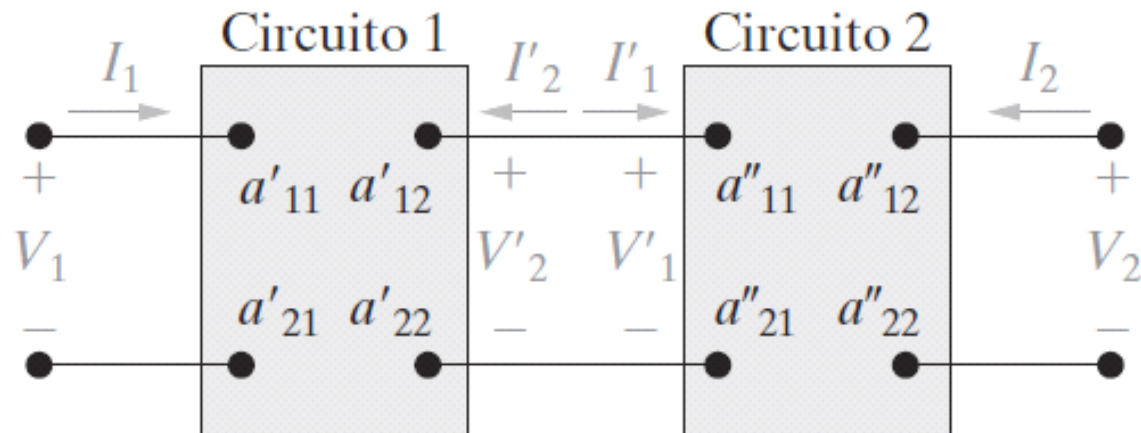

- Para o circuito acima, desejamos encontrar:
$$V_1 = a_{11}V_2 - a_{12}I_2$$
$$I_1 = a_{21}V_2 - a_{22}I_2,$$

Interconexão de quadripolos: Exemplo

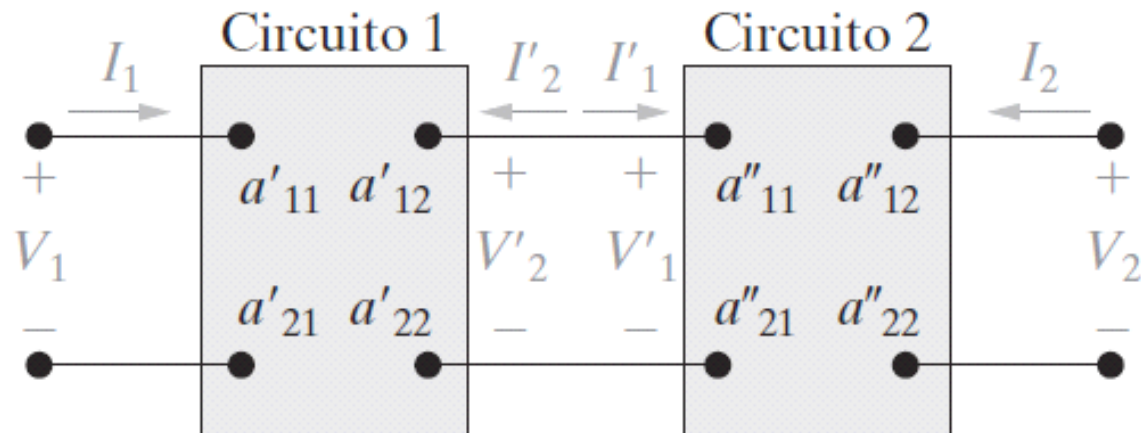

- Do primeiro quadripolo, temos:


$$V_1 = a'_{11} V'_2 - a'_{12} I'_2,$$

$$I_1 = a'_{21} V'_2 - a'_{22} I'_2.$$
- Mas, $V'_2 = V'_1$ e $I'_2 = -I'_1$ logo:

$$V_1 = a'_{11} V'_1 + a'_{12} I'_1$$

$$I_1 = a'_{21} V'_1 + a'_{22} I'_1$$

Interconexão de quadripolos: Exemplo

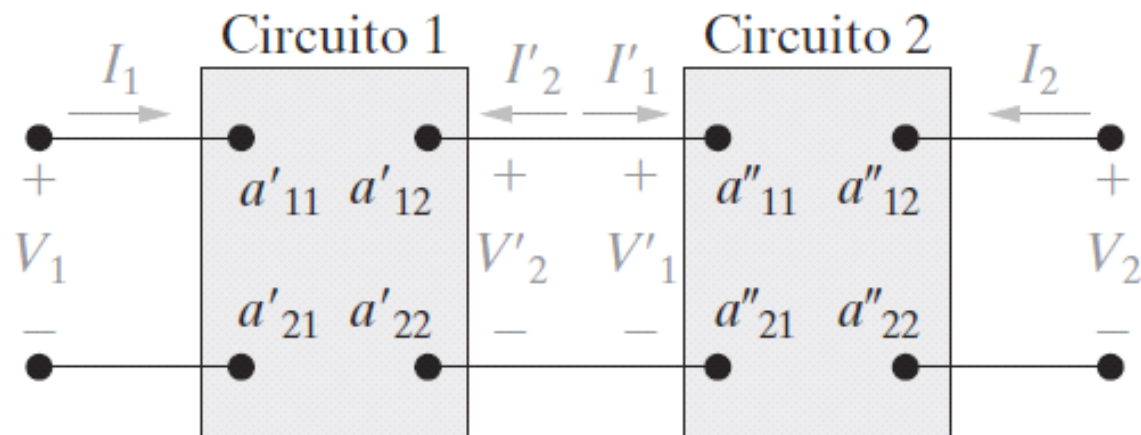

- Do segundo quadripolo, temos:
$$V'_1 = a''_{11}V_2 - a''_{12}I_2,$$
$$I'_1 = a''_{21}V_2 - a''_{22}I_2.$$

Interconexão de quadripolos: Exemplo

$$(1) \quad V_1 = a'_{11} V'_1 + a'_{12} I'_1$$

$$I_1 = a'_{21} V'_1 + a'_{22} I'_1$$

$$(2) \quad V'_1 = a''_{11} V_2 - a''_{12} I_2,$$

$$I'_1 = a''_{21} V_2 - a''_{22} I_2.$$


- Substituindo (2) em (1), temos:

$$V_1 = (a'_{11} \overset{\mathbf{a}_{11}}{a''_{11}} + a'_{12} \overset{\mathbf{a}_{12}}{a''_{21}}) V_2 - (a'_{11} a'_{12} + \overset{\mathbf{a}_{12}}{a''_{22}} a'_{12}) I_2,$$

$$I_1 = (\overset{\mathbf{a}_{21}}{a'_{21}} \overset{\mathbf{a}_{21}}{a''_{11}} + a'_{22} \overset{\mathbf{a}_{21}}{a''_{21}}) V_2 - (a'_{21} \overset{\mathbf{a}_{22}}{a''_{12}} + a'_{22} \overset{\mathbf{a}_{22}}{a''_{22}}) I_2.$$

Quadripolos com carga

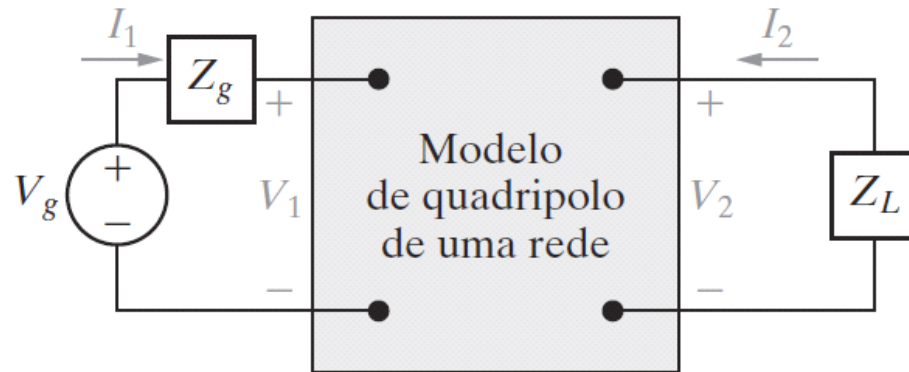- **Casos reais:** empregamos fontes e cargas



- Parâmetros usuais:

- Impedância (ou admitância) de entrada: V_1/I_1 (I_1/V_1)
- Corrente de saída: I_2
- Tensão e impedância de Thevenin (V_{th} , Z_{th}) vistas da saída.
- Ganho de corrente: I_2/I_1
- Ganho de tensão: V_2/V_1
- Ganho de tensão total: V_2/V_g

Quadripolos com carga

TABELA 18.2 Equações de quadripolos com cargas em seus terminais

Parâmetros z	Parâmetros y
$Z_{\text{ent}} = z_{11} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{22} + Z_L}$	$Y_{\text{ent}} = y_{11} - \frac{y_{12}y_{21}Z_L}{1 + y_{22}Z_L}$
$I_2 = \frac{-z_{21}V_g}{(z_{11} + Z_g)(z_{22} + Z_L) - z_{12}z_{21}}$	$I_2 = \frac{y_{21}V_g}{1 + y_{22}Z_L + y_{11}Z_g + \Delta y Z_g Z_L}$
$V_{\text{Th}} = \frac{z_{21}}{z_{11} + Z_g}V_g$	$V_{\text{Th}} = \frac{-y_{21}V_g}{y_{22} + \Delta y Z_g}$
$Z_{\text{Th}} = z_{22} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{11} + Z_g}$	$Z_{\text{Th}} = \frac{1 + y_{11}Z_g}{y_{22} + \Delta y Z_g}$
$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-z_{21}}{z_{22} + Z_L}$	$\frac{I_2}{I_1} = \frac{y_{21}}{y_{11} + \Delta y Z_L}$
$\frac{V_2}{V_1} = \frac{z_{21}Z_L}{z_{11}Z_L + \Delta z}$	$\frac{V_2}{V_1} = \frac{-y_{21}Z_L}{1 + y_{22}Z_L}$
$\frac{V_2}{V_g} = \frac{z_{21}Z_L}{(z_{11} + Z_g)(z_{22} + Z_L) - z_{12}z_{21}}$	$\frac{V_2}{V_g} = \frac{y_{21}Z_L}{y_{12}y_{21}Z_g Z_L - (1 + y_{11}Z_g)(1 + y_{22}Z_L)}$

Quadripolos com carga

Parâmetros a

$$Z_{\text{ent}} = \frac{a_{11}Z_L + a_{12}}{a_{21}Z_L + a_{22}}$$

$$I_2 = \frac{-V_g}{a_{11}Z_L + a_{12} + a_{21}Z_g Z_L + a_{22}Z_g}$$

$$V_{\text{Th}} = \frac{V_g}{a_{11} + a_{21}Z_g}$$

$$Z_{\text{Th}} = \frac{a_{12} + a_{22}Z_g}{a_{11} + a_{21}Z_g}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-1}{a_{21}Z_L + a_{22}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_L}{a_{11}Z_L + a_{12}}$$

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{Z_L}{(a_{11} + a_{21}Z_g)Z_L + a_{12} + a_{22}Z_g}$$

Parâmetros b

$$Z_{\text{ent}} = \frac{b_{22}Z_L + b_{12}}{b_{21}Z_L + b_{11}}$$

$$I_2 = \frac{-V_g \Delta b}{b_{11}Z_g + b_{21}Z_g Z_L + b_{22}Z_L + b_{12}}$$

$$V_{\text{Th}} = \frac{V_g \Delta b}{b_{22} + b_{21}Z_g}$$

$$Z_{\text{Th}} = \frac{b_{11}Z_g + b_{12}}{b_{21}Z_g + b_{22}}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-\Delta b}{b_{11} + b_{21}Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\Delta b Z_L}{b_{12} + b_{22}Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{\Delta b Z_L}{b_{12} + b_{11}Z_g + b_{22}Z_L + b_{21}Z_g Z_L}$$