
Análise de potência em regime permanente senoidal (RPS)

Introdução

- **Análise de potência → determinação dos fluxos de energia nos vários elementos de um sistema elétrico.**
- **Permite determinar os requisitos para conexão de equipamentos, dimensionamento de circuitos, etc.**
- **Grandezas pertinentes:**
 - **Potência média (ou ativa) e sua relação com valores eficazes de tensão e corrente.**
 - **Potências reativa, complexa e aparente.**
 - **Fator de potência.**
 - **Máxima transferência de potência.**
 - **Métodos de correção do fator de potência.**

Potência instantânea

- A potência instantânea em qualquer elemento (circuito), sob qualquer forma de onda, é:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \quad [W]$$

- Em RPS $\rightarrow p(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \cdot I_m \cos(\omega t + \theta_i)$
- Usando a corrente como referência:

$$p(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \theta_v - \theta_i) \cos(\omega t)$$

$$= \underbrace{\frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)}_{\text{Valor médio}} + \underbrace{\frac{V_m I_m}{2} \cos(2\omega t + \theta_v - \theta_i)}_{\text{Parcela senoidal com o dobro da frequência da fonte}}$$

Valor médio

Parcela senoidal com o dobro da frequência da fonte


Implicações:

- Oscilação da potência instantânea causa vibrações em motores monofásicos.
- Dependendo do valor médio \rightarrow a potência pode ser negativa \rightarrow devolução da energia para a fonte (ruim!).

Potência instantânea

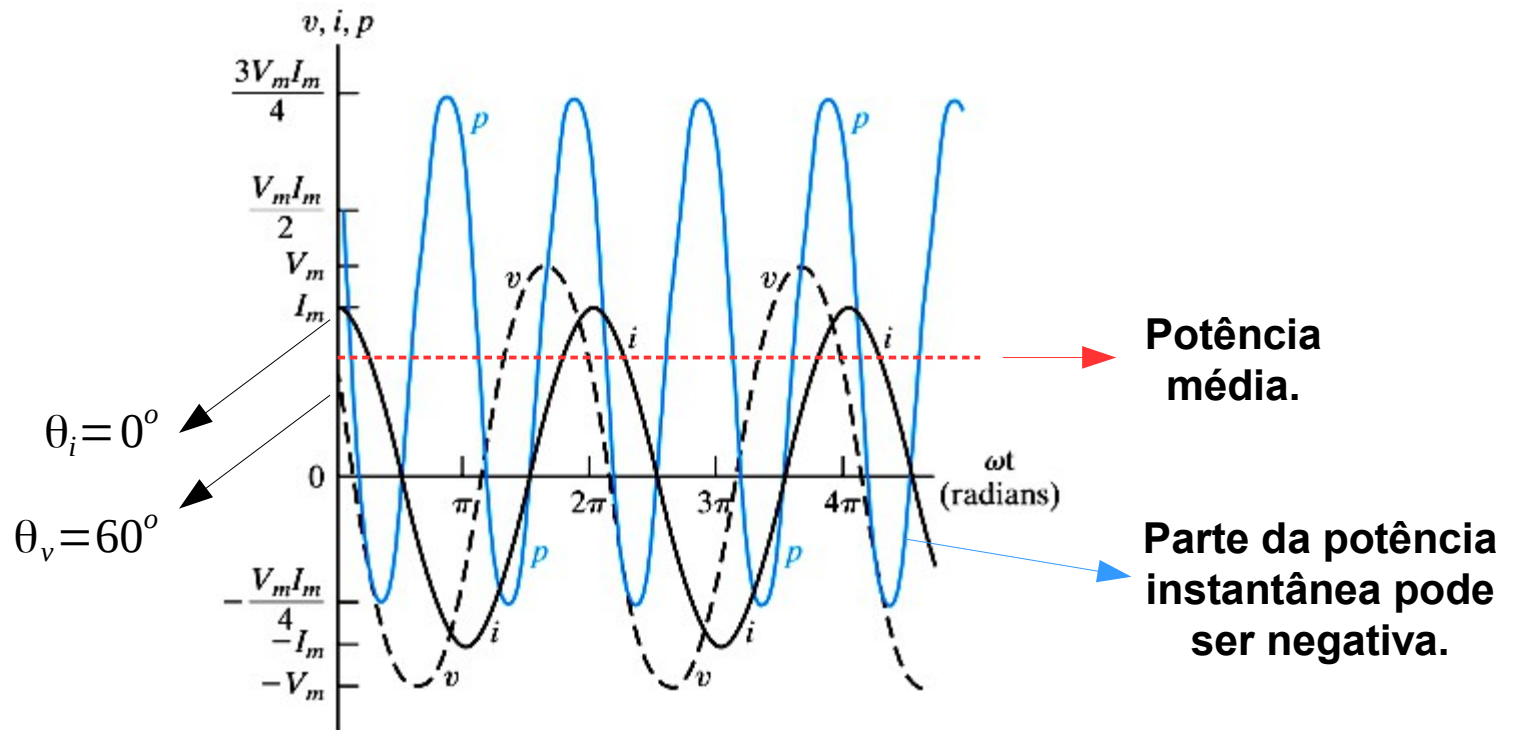- Exemplo:** $v(t) = V_m \cos(\omega t + 60^\circ) V$, $i(t) = I_m \cos(\omega t) A$

$$p(t) = \frac{V_m I_m}{2} \cos(60^\circ) + \frac{V_m I_m}{2} \cos(2\omega t + 60^\circ)$$



Potência média (ativa)

- **Potência média ou ativa** → parte da potência elétrica que é convertida em outra forma de energia (ex.: mecânica, térmica, etc...).

$$p(t) = \underbrace{\frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)}_{\text{Potência média} \rightarrow P} + \frac{V_m I_m}{2} \cos(2\omega t + \theta_v - \theta_i)$$

- **Também pode ser obtida calculando-se o valor médio no período:**

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \text{ [W]}$$

Potência em circuitos puramente resistivos

- Circuitos resistivos → tensão e corrente em fase!

$$\theta_v = \theta_i \rightarrow p(t) = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{V_m I_m}{2} \cos(2\omega t + \theta_v - \theta_i)$$


$$= \frac{V_m I_m}{2} \cos 0 + \frac{V_m I_m}{2} \cos(2\omega t + 0)$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} + \frac{V_m I_m}{2} \cos(2\omega t)$$

$$= P + P \cos(2\omega t)$$

Potência média **Parte “oscilatória”**

 → Cossenoíde com amplitude P, valor médio P e o dobro da frequência de v(t) e i(t).




A potência instantânea em um resistor é sempre positiva!

Resistores sempre consomem energia.

Potência em circuitos puramente resistivos

$$p_R(t) = P + P \cos(2\omega t)$$

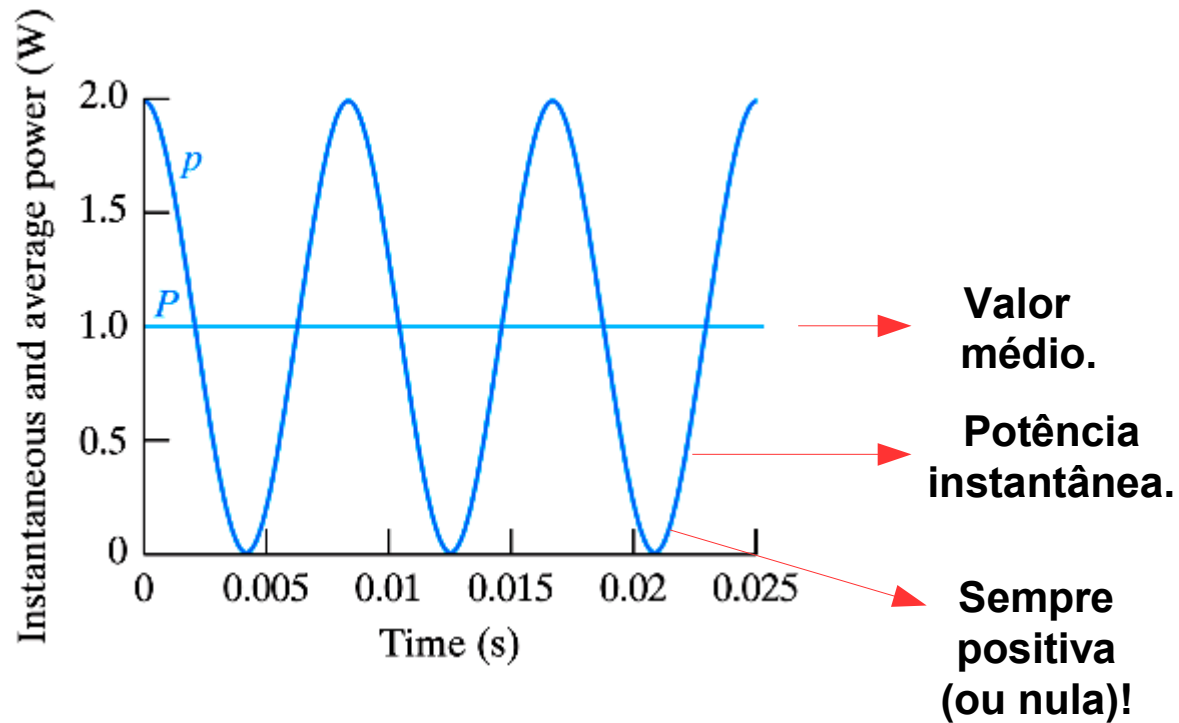

Potência reativa

- **Potência reativa** → circuitos com indutores e/ou capacitores.
- **Partindo da equação de $p(t)$:**

$$\begin{aligned} p(t) &= \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{V_m I_m}{2} \cos(2\omega t + \theta_v - \theta_i) = \\ &= \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{V_m I_m}{2} [\cos 2\omega t \cos(\theta_v - \theta_i) - \sin 2\omega t \sin(\theta_v - \theta_i)] \\ &= \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \cos 2\omega t - \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i) \sin 2\omega t \end{aligned}$$

$$p(t) = P + P \cos 2\omega t - Q \sin 2\omega t$$

Define-se: $P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \text{ [W]}$ → **Potência ativa (watts)**

$$Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i) \text{ [VAR]} \rightarrow \text{Potência reativa (volt-ampère-reactivos)}$$

Potência em circuitos puramente indutivos

- Circuitos indutivos → tensão *adiantada* 90° em relação à corrente:

$$\theta_v - \theta_i = 90^\circ \rightarrow P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(90^\circ) = 0$$

$$Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(90^\circ) = \frac{V_m I_m}{2}$$

Q positivo → indutores têm potência reativa positiva.

$$p(t) = P + P \cos 2\omega t - Q \sin 2\omega t = \underbrace{-\frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t}_{\text{Parte "oscilatória"}}$$

Senóide com o dobro de frequência e amplitude -Q.

Potência média = 0

Parte "oscilatória"


A potência é positiva em metade do ciclo e negativa na outra metade

Nenhuma energia é transformada em trabalho!

Há uma troca permanente de energia entre o indutor e a fonte, sem produzir trabalho!

Potência em circuitos puramente indutivos
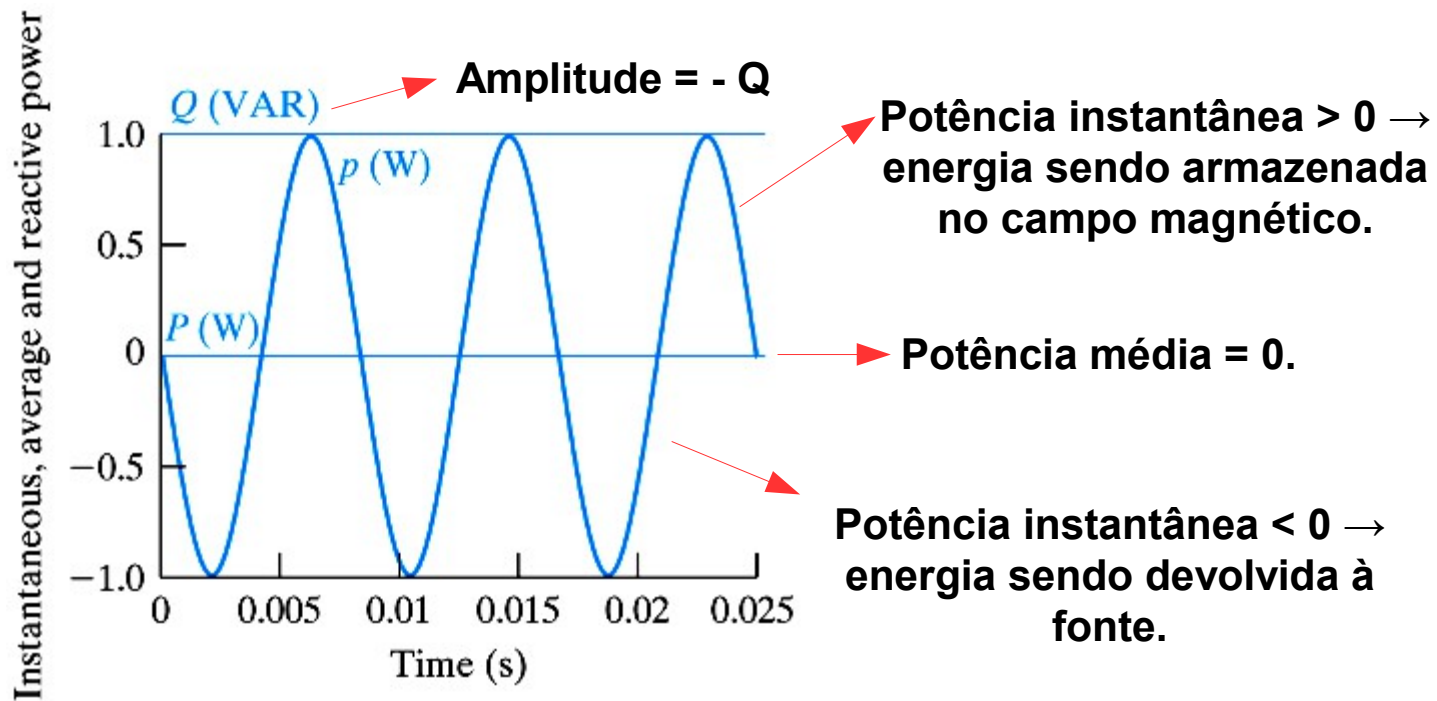
$$p_L(t) = -\frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t = -Q \sin 2\omega t$$



Potência em circuitos puramente capacitivos

- Circuitos capacitivos → tensão *atrasada* 90° em relação à corrente:

$$\theta_v - \theta_i = -90^\circ \rightarrow P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(-90^\circ) = 0$$

$$Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(-90^\circ) = -\frac{V_m I_m}{2} \rightarrow \text{Q negativo} \rightarrow \text{capacitores têm potência reativa negativa.}$$

$$p(t) = P + P \cos 2\omega t - Q \sin 2\omega t = \underbrace{+\frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t}_{\text{Parte "oscilatória"}} \rightarrow \text{Senóide com o dobro de frequência e amplitude Q.}$$

Potência média = 0

Parte "oscilatória"


A potência é positiva em metade do ciclo e negativa na outra metade

Nenhuma energia é transformada em trabalho!


Há uma troca permanente de energia entre o capacitor e a fonte, sem produzir trabalho!

Potência em circuitos puramente capacitivos




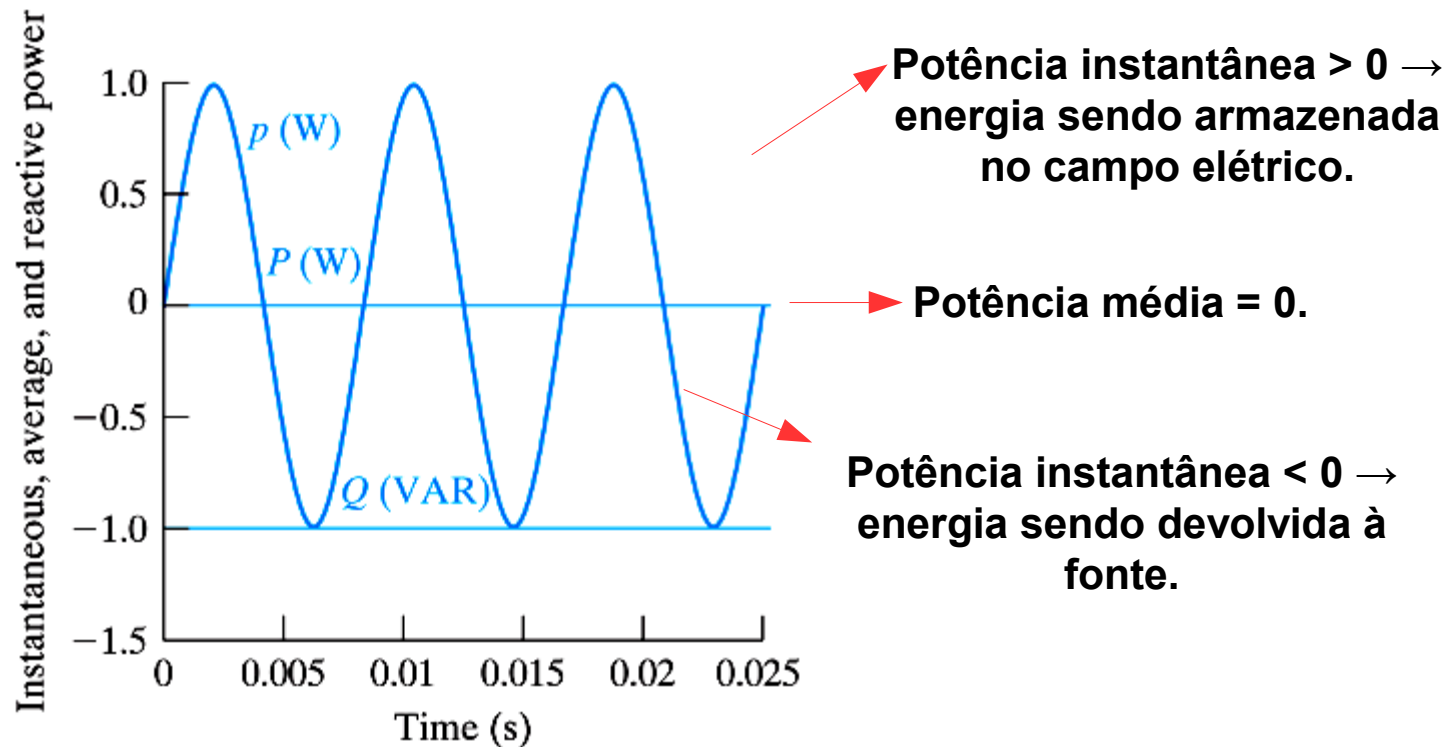
$$p_C(t) = +\frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t = Q \sin 2\omega t$$



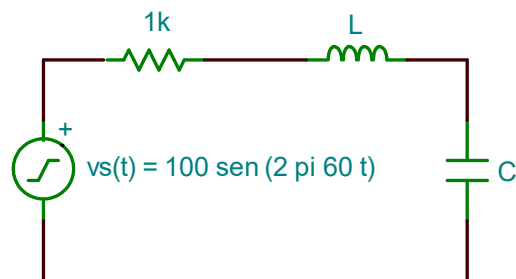Exemplo: Variação da potência em circuitos indutivos ou capacitivos


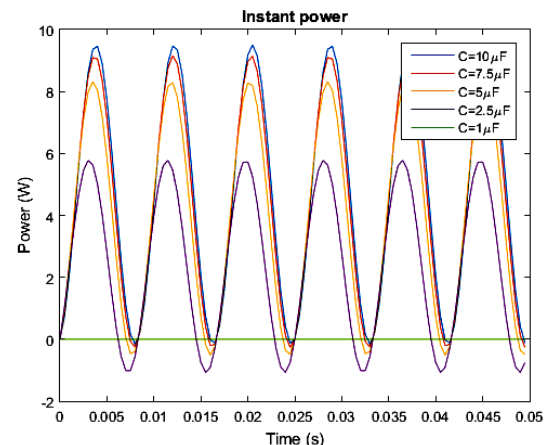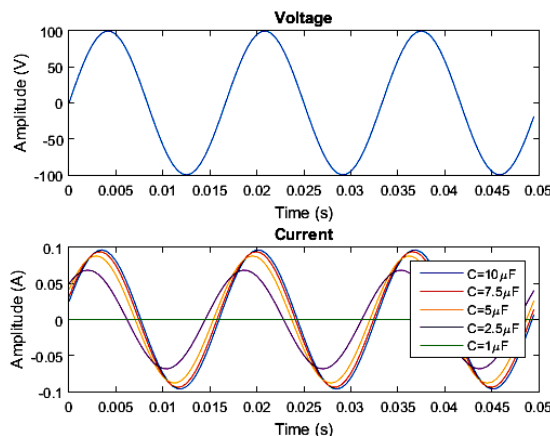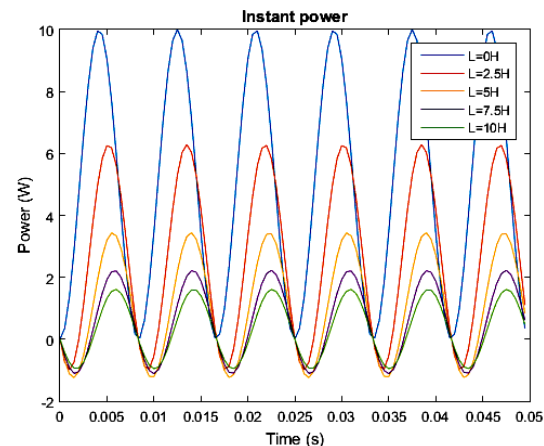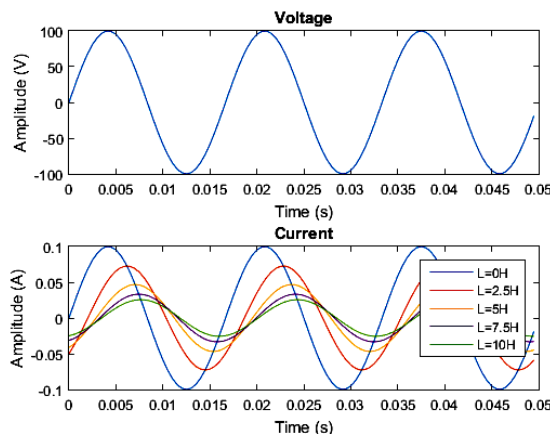
$$Z_T = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}$$



O fator de potência

- A relação entre a potência ativa e a reativa depende diretamente do *ângulo* entre a tensão e a corrente.

$$p(t) = P + P \cos 2\omega t - Q \sin 2\omega t, \quad P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i), \quad Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

$\theta_v - \theta_i$ → Ângulo do fator de potência.

Como: $P \propto \cos(\theta_v - \theta_i)$ → $\cos(\theta_v - \theta_i)$ → Fator de potência → FP.


$Q \propto \sin(\theta_v - \theta_i)$ → $\sin(\theta_v - \theta_i)$ → Fator reativo → FR.

Se: $\theta_v > \theta_i$ → Corrente *atrasada* em relação à tensão. → Circuito mais *indutivo*. → FP *atrasado*.

$\theta_v < \theta_i$ → Corrente *adiantada* em relação à tensão. → Circuito mais *capacitivo*. → FP *adiantado*.

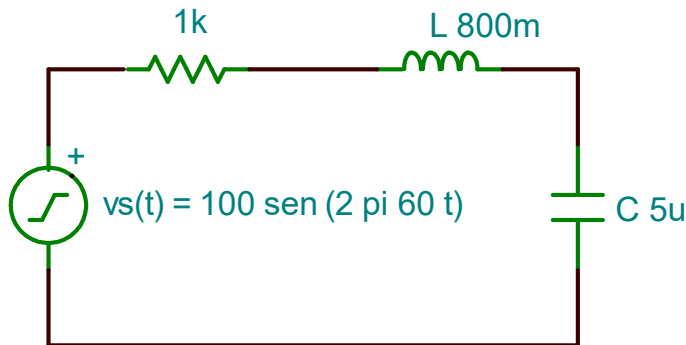Exemplos

- Fator de potência em um circuito RLC genérico.



$$\vec{V} = 100 e^{j0^\circ}$$

$$Z_L = j 377 \cdot 0,8 = j 301,6 \Omega$$

$$Z_C = \frac{-j}{377 \cdot 5 \mu F} = -j 530,5 \Omega$$

$$Z_T = 1000 - j 228,9 \Omega$$

$$\vec{I} = \frac{100 e^{j0^\circ}}{1000 - j 228,9} = 97,5 e^{12,89^\circ} \text{ mA}$$



$$P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) = 4,75 \text{ W}$$

$$Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i) = 1,09 \text{ VAR}$$


$$FP = \cos(\theta_v - \theta_i) = 0,97 \text{ adiantado}$$

$$FR = \sin(\theta_v - \theta_i) = 0,22$$

- Fator de potência em equipamentos reais.

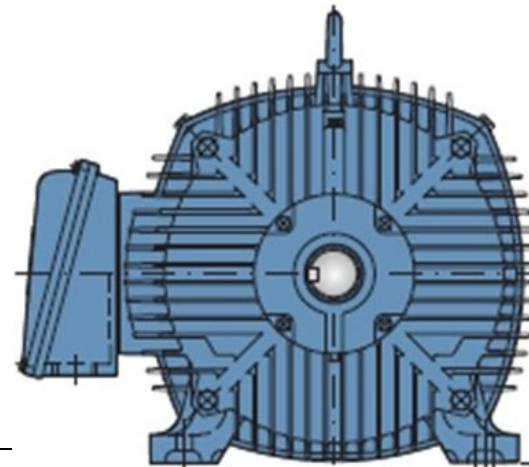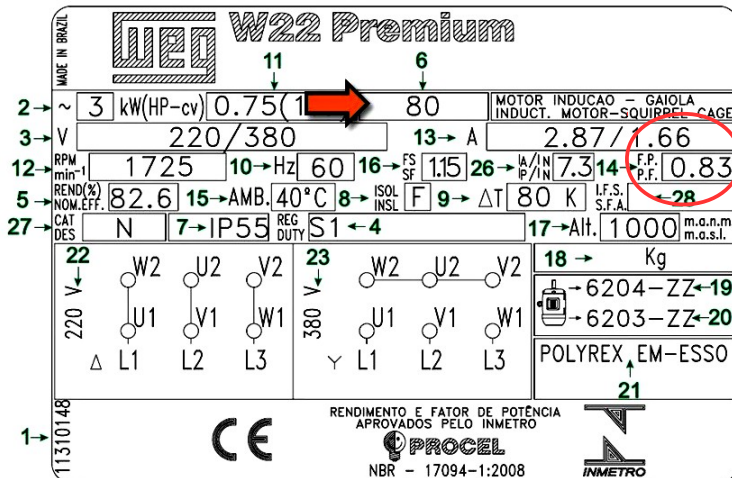

Exemplo 10.1

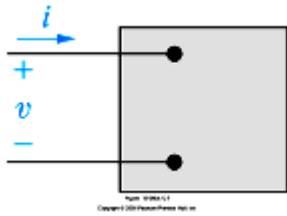


$$v(t) = 100 \cos(\omega t + 15^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = 4 \sin(\omega t - 15^\circ) \text{ A}$$

Determine:

- A potência média (ativa).
- A potência reativa.
- O circuito está absorvendo ou fornecendo energia ativa?
- O fator de potência.
- O fator reativo.

Exemplo 10.1

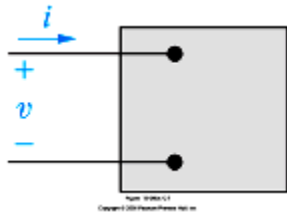

$$v(t) = 100 \cos(\omega t + 15^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = 4 \sin(\omega t - 15^\circ) \text{ A} \rightarrow i(t) = 4 \cos(\omega t - 105^\circ) \text{ A} = \ominus 4 \cos(\omega t + 75^\circ) \text{ A}$$

O sentido da corrente está
INVERTIDO na figura!

$$P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{100 \cdot 4}{2} \cos[15^\circ - (-105^\circ)] = -100 \text{ W} \rightarrow P < 0 \rightarrow \text{fornecendo energia ativa.}$$

$$Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i) = \frac{100 \cdot 4}{2} \sin[15^\circ - (-105^\circ)] = 173,21 \text{ VAR} \rightarrow Q > 0 \rightarrow \text{absorvendo energia reativa.}$$

Considerando o sentido correto para a corrente:


$$i(t) = 4 \cos(\omega t + 75^\circ) \text{ A} \rightarrow \theta_v - \theta_i = 15^\circ - 75^\circ = -60^\circ \rightarrow \text{Corrente adiantada em relação à tensão.}$$

$$FP = \cos(-60^\circ) = 0,5 \rightarrow FP = 0,5 \text{ adiantado.}$$

$$FR = \sin(-60^\circ) \approx -0,87 \rightarrow FR = -0,87.$$

Cálculos de potência utilizando valores eficazes

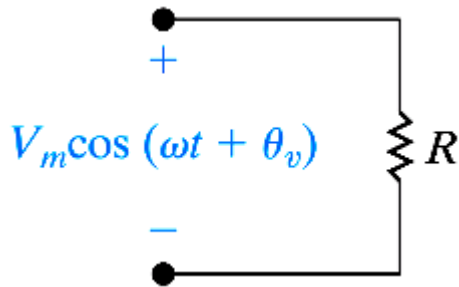Considere uma fonte de tensão senoidal ligada a um resistor:




$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) \cdot i(t) dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \frac{v^2(t)}{R} dt \\ &= \frac{1}{R} \left[\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t) dt \right] = \frac{1}{R} V_{RMS}^2 \rightarrow \boxed{P = \frac{V_{RMS}^2}{R}} \end{aligned}$$

Se a corrente também for senoidal:

$$\boxed{P = R \cdot I_{RMS}^2}$$

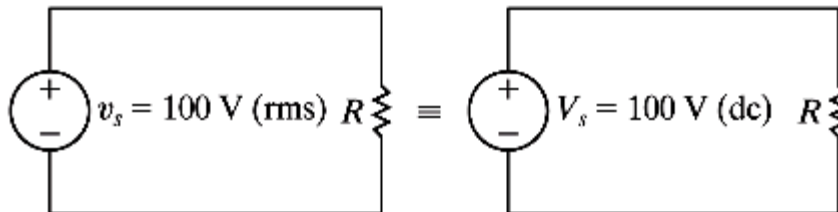Uma fonte de tensão senoidal com valor eficaz V_{RMS} fornece a mesma energia que uma fonte CC com $V_{CC} = V_{RMS}$.




Cálculos de potência utilizando valores eficazes

Generalizando para circuitos com indutores e/ou capacitores:

$$P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i) \rightarrow \boxed{P = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cos(\theta_v - \theta_i)}$$

$$Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sin(\theta_v - \theta_i) \rightarrow \boxed{Q = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \sin(\theta_v - \theta_i)}$$

Exemplo 10.3

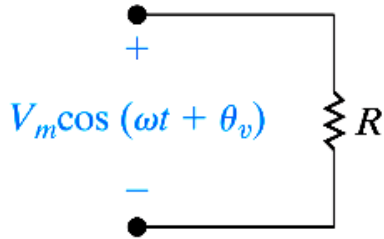


$$v(t) = 625 \cos(\omega t) \text{ V}$$

$$R = 50 \, \Omega$$

Determine:

- A potência média (ativa) utilizando a análise “tradicional”.
- A potência média utilizando valores eficazes.

Exemplo 10.3

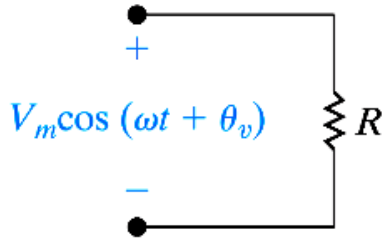

$$v(t) = 625 \cos(\omega t) V$$

$$R = 50 \Omega$$

$$\longrightarrow i(t) = \frac{625}{50} \cos(\omega t) A = 12,5 \cos(\omega t) A$$


$$P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{625 \cdot 12,5}{2} \cos 0 = \boxed{3906,25 W}$$

$$v(t) = 625 \cos(\omega t) V \longrightarrow V_{RMS} = \frac{625}{\sqrt{2}} = 441,94 V$$



$$P = \frac{V_{RMS}^2}{R} = \frac{441,94^2}{50} = \boxed{3906,25 W}$$


Exemplo 10.5

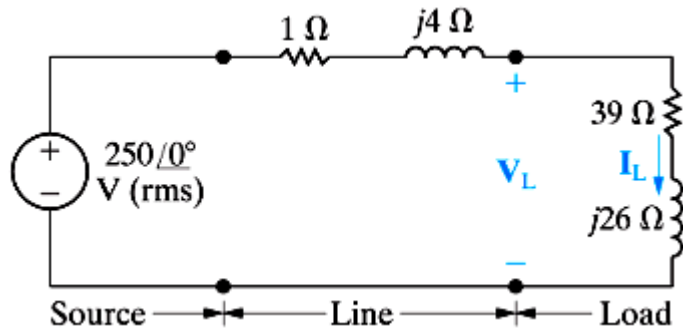

Determine:

- A corrente e tensão na carga, V_L e I_L .
- Potência média e reativa entregues à carga.
- Potência média e reativa consumidas na linha.
- Potência média e reativa entregues pela fonte.

Exemplo 10.5

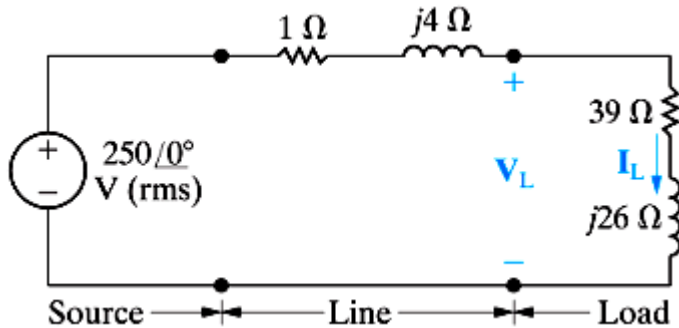

$$V_{RMS} = 250 e^{j0^\circ}$$

$$Z_T = (1 + j4) + (39 + j26) = 40 + j30 \Omega$$

$$I_{RMS} = \frac{250 e^{j0^\circ}}{40 + j30} = 5 e^{-36,87^\circ} \text{ A}$$

$$V_{L(RMS)} = I_{RMS} \cdot Z_L = 5 e^{-36,87^\circ} \cdot (39 + j26) = 234,36 e^{-3,18^\circ} \text{ V}$$

$$P_L = V_{L(RMS)} \cdot I_{RMS} \cos(\theta_v - \theta_i) = 234,36 \cdot 5 \cos(-3,18^\circ - (-36,87^\circ)) \approx 975 \text{ W}$$

$$Q_L = V_{L(RMS)} \cdot I_{RMS} \sin(\theta_v - \theta_i) = 234,36 \cdot 5 \sin(-3,18^\circ - (-36,87^\circ)) \approx 650 \text{ VAR}$$

$$V_{Linha(RMS)} = I_{RMS} \cdot Z_{Linha} = 5 e^{-36,87^\circ} \cdot (1 + j4) = 20,61 e^{39,09^\circ} \text{ V}$$

$$P_{Linha} = V_{Linha(RMS)} \cdot I_{RMS} \cos(\theta_v - \theta_i) = 20,61 \cdot 5 \cos(39,09^\circ - (-36,87^\circ)) \approx 25 \text{ W}$$

$$Q_{Linha} = V_{Linha(RMS)} \cdot I_{RMS} \sin(\theta_v - \theta_i) = 20,6 \cdot 5 \sin(39,09^\circ - (-36,87^\circ)) \approx 100 \text{ VAR}$$

$$P_{Fonte} = V_{Fonte} \cdot I_{RMS} \cos(\theta_v - \theta_i) = 250 \cdot 5 \cos(0^\circ - (-36,87^\circ)) \approx 1000 \text{ W}$$

$$Q_{Fonte} = V_{Fonte} \cdot I_{RMS} \sin(\theta_v - \theta_i) = 250 \cdot 5 \sin(0^\circ - (-36,87^\circ)) \approx 750 \text{ VAR}$$

Resumo

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \cos 2\omega t - \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i) \sin 2\omega t$$
$$= P + P \cos 2\omega t - Q \sin 2\omega t$$

Potência ativa $\rightarrow P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cos(\theta_v - \theta_i) \text{ [W]}$

Potência reativa $\rightarrow Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i) = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \sin(\theta_v - \theta_i) \text{ [VAR]}$

Circuitos resistivos $\rightarrow p_R(t) = P + P \cos(2\omega t), \quad P = \frac{V_{RMS}^2}{R} = R \cdot I_{RMS}^2$

Circuitos indutivos $\rightarrow p_L(t) = -\frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t = -Q \sin 2\omega t$

Circuitos capacitivos $\rightarrow p_C(t) = +\frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t = +Q \sin 2\omega t$

Fator de potência. $\rightarrow FP = \cos(\theta_v - \theta_i)$


Fator reativo $\rightarrow FR = \sin(\theta_v - \theta_i)$

Potência complexa e o triângulo de potências

- Potência complexa → soma complexa das potências ativa e reativa.

$$S = P + jQ \text{ [VA]} \rightarrow \text{Potência complexa (volt-ampére)}$$

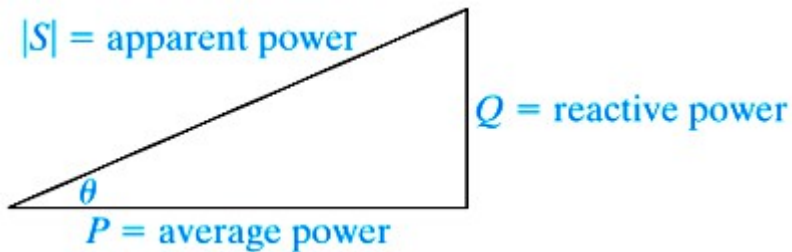- Uma vez que S é complexa:
 - Pode ser representada na forma polar ou retangular
 - Forma um *triângulo de potências* no plano complexo.



$$S = P + jQ = |S|e^{j\theta_s}$$

$$P = \Re\{S\}, \quad Q = \Im\{S\}$$

$$|S| = \sqrt{P^2 + Q^2} \rightarrow \text{Potência aparente [VA]}$$

$$\theta_s = \arctan\left(\frac{Q}{P}\right) = \theta_v - \theta_i \rightarrow \text{Ângulo do FP.}$$

Outras formas de cálculo de potência

$$S = P + jQ = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) + j \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} [\cos(\theta_v - \theta_i) + j \sin(\theta_v - \theta_i)]$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} e^{j(\theta_v - \theta_i)}$$

→

$$|S| = \frac{V_m I_m}{2}, \quad \theta_S = \theta_v - \theta_i$$

$$= V_{RMS} I_{RMS} e^{j(\theta_v - \theta_i)}$$

→

$$|S| = V_{RMS} I_{RMS}, \quad \theta_S = \theta_v - \theta_i$$

$$= V_{RMS} I_{RMS} e^{j\theta_v} e^{-j\theta_i}$$

$$= V_{RMS} e^{j\theta_v} I_{RMS} e^{-j\theta_i}$$

→

$$S = \overrightarrow{V_{RMS}} \overrightarrow{I_{RMS}}^* = \frac{1}{2} \vec{V} \vec{I}^*$$

Outras formas de cálculo de potência

$$S = \overrightarrow{V}_{RMS} \overrightarrow{I}_{RMS}^* = \{Z \overrightarrow{I}_{RMS}\} \overrightarrow{I}_{RMS}^* \longrightarrow$$

$$S = Z |I_{RMS}|^2$$

$$S = Z |I_{RMS}|^2$$

$$= (R + jX) |I_{RMS}|^2$$

$$= R |I_{RMS}|^2 + jX |I_{RMS}|^2$$

$$= P + jQ \longrightarrow$$


$$P = R |I_{RMS}|^2 = \frac{1}{2} R I_m^2$$

$$Q = X |I_{RMS}|^2 = \frac{1}{2} X I_m^2$$

$$S = \overrightarrow{V}_{RMS} \overrightarrow{I}_{RMS}^* = \overrightarrow{V}_{RMS} \left\{ \frac{\overrightarrow{V}_{RMS}}{Z} \right\}^* \longrightarrow$$

$$S = \frac{|V_{RMS}|^2}{Z^*}$$

Retornando ao exemplo 10.1

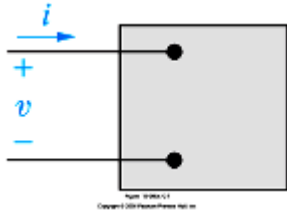

$$v(t) = 100 \cos(\omega t + 15^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = 4 \sin(\omega t - 15^\circ) \text{ A} \longrightarrow i(t) = 4 \cos(\omega t - 105^\circ) \text{ A}$$

$$P = -100 \text{ W} \quad Q = 173,21 \text{ VAR}$$


$$\left. \begin{aligned} \vec{V} &= 100 e^{j15^\circ} \\ \vec{I} &= 4 e^{-j105^\circ} \end{aligned} \right\}$$

$$S = \frac{1}{2} \vec{V} \vec{I}^* = \frac{1}{2} \cdot 100 e^{j15^\circ} \cdot 4 e^{j105^\circ} \longrightarrow S = 200 e^{j120^\circ}$$

Mas: $S = P + jQ \longrightarrow P + jQ = 200 e^{j120^\circ} = -100 + j173,21 \longrightarrow$

$$P = -100 \text{ W} \\ Q = 173,21 \text{ VAR}$$

Exemplo 10.4

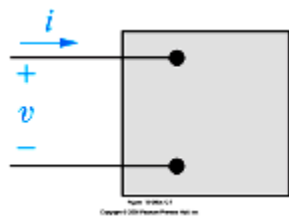


$$V_{RMS} = 240\text{ V}, \quad P = 8\text{ kW}, \quad FP = 0,8 \text{ atrasado}$$

Determine:

- A potência complexa da carga.
- A impedância da carga.

Exemplo 10.4

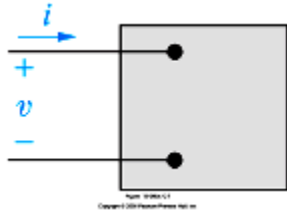


$$V_{RMS} = 240 \text{ V}, \quad P = 8 \text{ kW}, \quad FP = 0,8 \text{ atrasado}$$

$FP = 0,8 \text{ atrasado} \rightarrow$ **Corrente atrasada** \rightarrow carga indutiva

$$\rightarrow \theta_s = (\theta_v - \theta_i) \text{ positivo}$$

Pelo triângulo de potências:

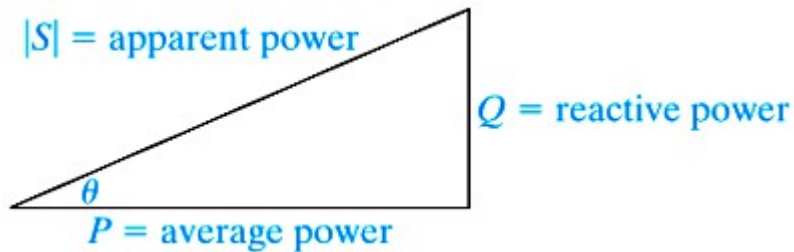

$$FP = 0,8 \rightarrow \cos \theta = 0,8 \rightarrow \theta \approx 36,87^\circ$$

$$\tan \theta = \frac{Q}{P} \rightarrow Q = P \tan \theta \rightarrow Q = 6000 \text{ VAR}$$

$$S = P + jQ \rightarrow S = 8000 + j 6000 \text{ VA}$$

Para calcular a impedância:

$$V_{RMS} = 240 \text{ V}$$

$$P = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$P = 8 \text{ kW}$$

$$\rightarrow 8000 = 240 \cdot I_{RMS} \cdot 0,8$$


$$\cos \theta = 0,8$$

$$I_{RMS} = 41,67 \text{ A}$$

$$\rightarrow |Z| = \frac{V_{RMS}}{I_{RMS}} = \frac{240}{41,67} = 5,76 \Omega$$

$$Z = 5,76 e^{j36,87^\circ} = (4,608 + j 3,456) \Omega$$

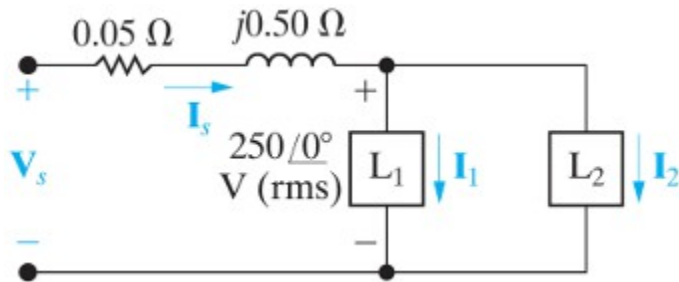Exemplo 10.6: potência em cargas paralelas



Carga 1 $\rightarrow P = 8 \text{ kW}$, FP = 0,8 adiantado.

Carga 2 $\rightarrow S = 20 \text{ kVA}$, FP = 0,6 atrasado.

Determine:

- O fator de potência das duas cargas combinadas.
- A potência aparente.
- A corrente I_s .
- O valor do capacitor a ser conectado em paralelo para corrigir o FP para unitário (FP = 1), considerando a frequência da fonte $f = 60 \text{ Hz}$.

Exemplo 10.6: potência em cargas paralelas


Carga 1 → P = 8 kW, FP = 0,8 adiantado.

$$\cos \theta = 0.8 \text{ adiantado} \rightarrow \theta_v - \theta_i = -36,87^\circ$$

$$|S| = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{8000}{0,8} \rightarrow |S| = 10.000 \text{ VA}$$

$$Q = P \tan(\theta) = 8000 \cdot (-0,75) \rightarrow Q = -6.000 \text{ VAR}$$
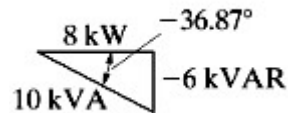
$$S_1 = P + jQ = (8000 - j6000) \text{ VA}$$




Carga 2 → S = 20 kVA, FP = 0,6 atrasado.

$$\cos \theta = 0.6 \text{ atrasado} \rightarrow \theta_v - \theta_i = 53,13^\circ$$

$$|S| = 20 \text{ kVA} \rightarrow P = 20.000 \cos(53,13^\circ) = 12 \text{ kW}$$


$$Q = 20.000 \sin(53,13^\circ) = 16 \text{ kVAR}$$
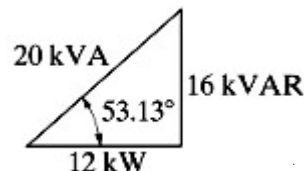
$$S_2 = P + jQ = (12000 + j16000) \text{ VA}$$



Cargas em paralelo:
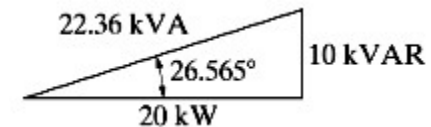
$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 \\ &= (8000 - j6000) + (12000 + j16000) \\ &= (20000 + j10000) \text{ VA} \end{aligned}$$




$$\theta = \arctan\left(\frac{10000}{20000}\right) = 26,565^\circ \rightarrow$$

$$\cos \theta = FP = 0.89 \text{ atrasado}$$

$$|S| = \sqrt{20000^2 + 10000^2} = 22,36 \text{ kVA}$$


$$|S| = V_{L(RMS)} \cdot I_{S(RMS)} \rightarrow$$

$$I_{S(RMS)} = \frac{|S|}{V_{L(RMS)}} = \frac{22360}{250} \rightarrow I_{S(RMS)} = 89,44 \text{ A}$$

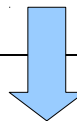

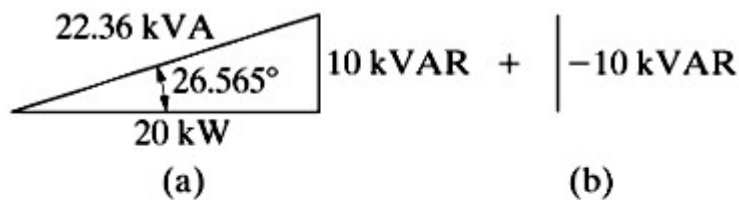Exemplo 10.6: potência em cargas paralelas

Para corrigir o fator de potência para $FP = 1$:



Inserir um capacitor em paralelo que corresponda a uma potência reativa de -10 kVAR

$$= \underline{\quad 20 \text{ kW} \quad}$$

$$Q = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \sin(\theta_v - \theta_i) \rightarrow -10.000 = 250 \cdot I_{RMS} \sin(0^\circ - 90^\circ) \rightarrow I_{RMS} = 40 \text{ A}$$

$$\text{Mas: } I_{RMS} = \frac{V_{RMS}}{Z_C} \rightarrow Z_C = \frac{V_{RMS}}{I_{RMS}} = \frac{250 e^{j0^\circ}}{40 e^{j90^\circ}} \rightarrow Z_C = 6,25 e^{-j90^\circ} = -j 6,25 \Omega$$

$$\frac{-j}{\omega C} = -j 6,25 \Omega \rightarrow \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot C} = 6,25 \rightarrow \boxed{C \approx 424 \mu F}$$

Máxima transferência de potência

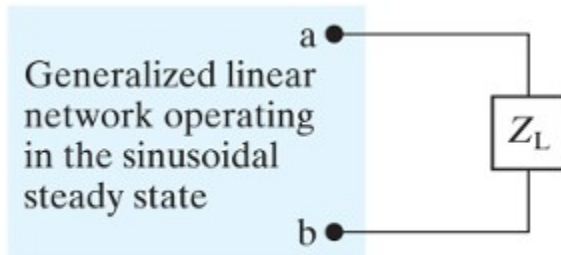


Figure 10-18
Copyright © 2000 Pearson Prentice Hall, Inc.

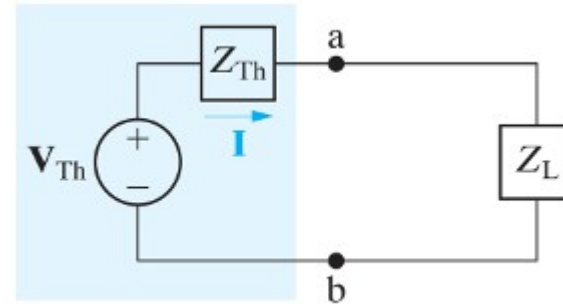


Figure 10-19
Copyright © 2000 Pearson Prentice Hall, Inc.


Para que haja máxima transferência de potência ATIVA:

$$Z_L = Z_{TH}^* \rightarrow R_L + jX_L = (R_{TH} + jX_{TH})^* \rightarrow \begin{cases} R_L = R_{TH} \rightarrow \text{Resistências iguais} \\ X_L = -X_{TH} \rightarrow \text{Reatâncias se anulam} \end{cases}$$

Neste caso, a máxima potência ATIVA transferida será:

$$P_{max} = \frac{1}{4} \frac{|V_{TH(RMS)}|^2}{R_L} = \frac{1}{8} \frac{V_{TH(pico)}^2}{R_L}$$


Exemplo 10.8

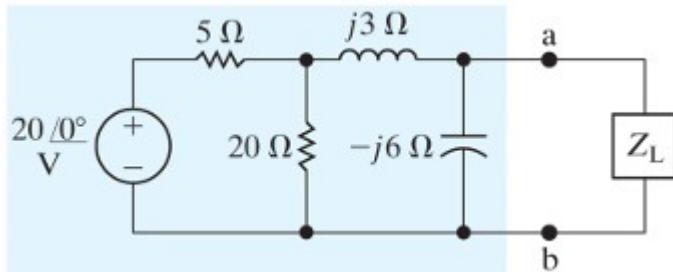

Determine:

- A impedância Z_L para MTP.
- A máxima potência transmitida.


Exemplo 10.8

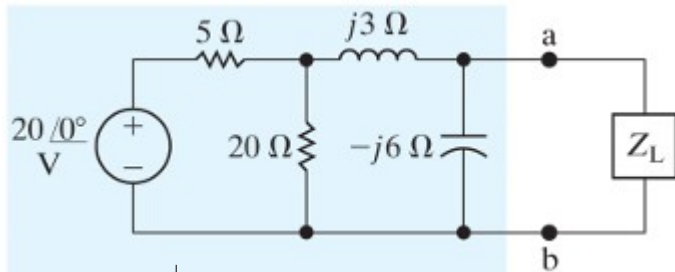

Calculando Thévenin:


$$Z_{th} = [(5 \parallel 20) + j3] \parallel (-j6) = (5,76 - j1,68) \Omega$$

▼ Transformações de fontes

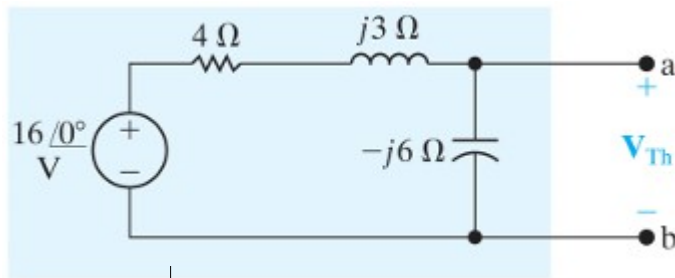

$$V_{th} = \frac{16}{4 + j3 - j6} \cdot (-j6) = 19,2 e^{-53,13^\circ} V$$

▼ Circuito equivalente

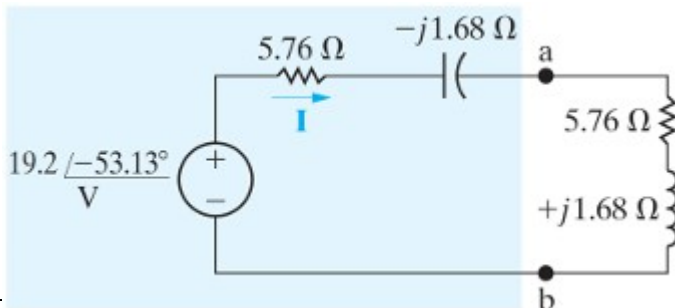

Para MTP:

$$Z_L = Z_{th}^* = (5,76 + j1,68) \Omega$$

$$I_{RMS} = \frac{19,2 / \sqrt{2}}{2 \cdot 5,76} = 1,1785 A$$

$$P = R_{th} \cdot I_{RMS}^2 = 8 W$$