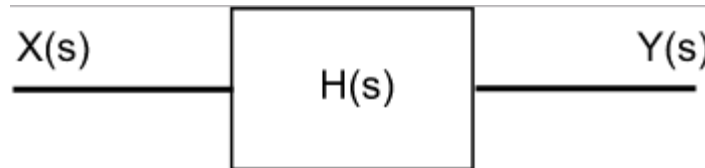


Funções de transferência

- **Função de transferência de um sistema dinâmico linear e invariante no tempo (LIT):**
 - Caracterização matemática do comportamento dinâmico do sistema.
 - Definida como a transformada de Laplace da saída dividida pela transformada de Laplace da entrada.


$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$



- **Depende do que se define como entrada e saída!**
 - Um mesmo sistema pode ter várias funções de transferência.
- **Análise válida somente para condições iniciais nulas!**

Funções de transferência

- Exemplo:

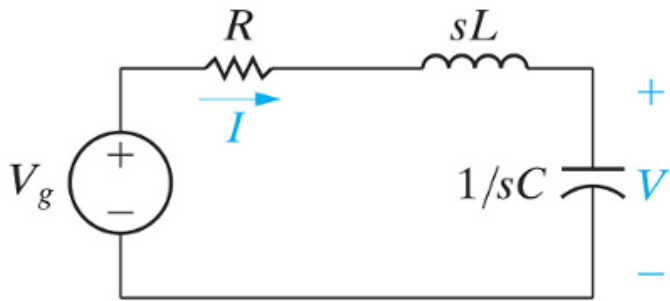

Se entrada $\rightarrow V_g$
e saída $\rightarrow I \rightarrow H(s) = \frac{s/L}{s^2 + R/Ls + 1/LC}$

Se entrada $\rightarrow V_g$
e saída $\rightarrow V \rightarrow H(s) = \frac{1/LC}{s^2 + R/Ls + 1/LC}$

Exemplo


- **Dado o circuito abaixo, determine:**

- **Função de transferência.**

- **Polos e zeros.**

- **Sendo:** Entrada $\rightarrow v_g$

 Saída $\rightarrow v_o$

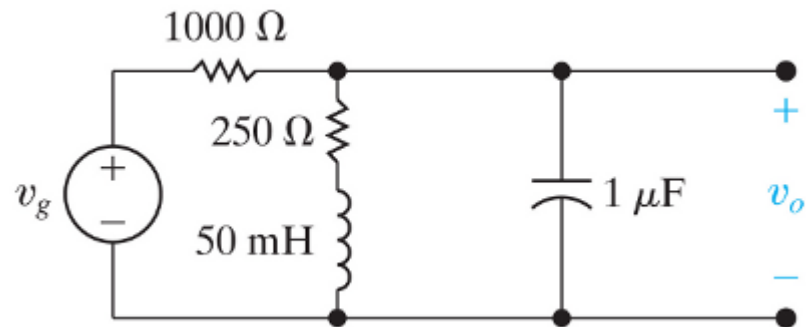

Funções de transferência e a resposta do circuito

- Considere novamente a equação da função de transferência:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \longrightarrow Y(s) = H(s) \cdot X(s)$$

Função racional Função racional


A função de transferência é um modelo do circuito → sistema linear invariante no tempo.

Para cada nova entrada pode-se obter a saída correspondente.


- A resposta do circuito é resultado do produto de duas funções racionais de s .
 - Também será um função racional de s .
- Com foi estudado, a saída $y(t)$ é obtida por meio de uma expansão em frações parciais...

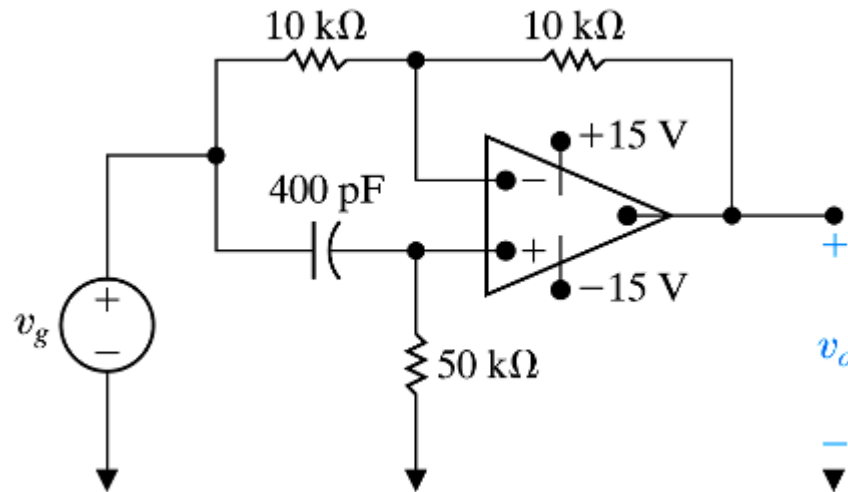Exemplo

- Dado o circuito abaixo, determine:
 - A função de transferência, considerando v_g como entrada e v_o como saída.
 - A resposta, se $v_g(t) = 10u(t) \text{ V}$
 - A resposta, se $v_g(t) = 10\cos(50.000t)u(t) \text{ V}$



Exemplo


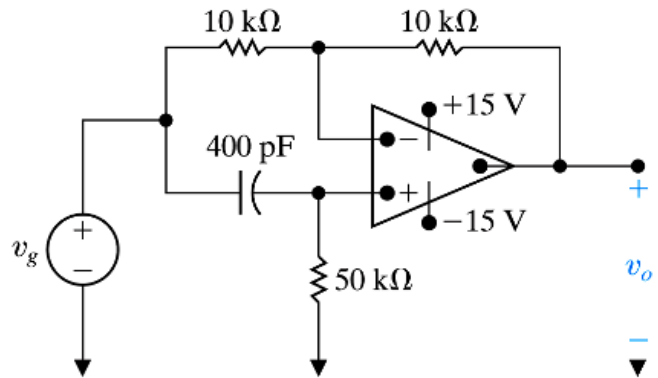


$$H(s) = \frac{s - 50000}{s + 50000}$$

$$v_g(t) = 10u(t) \text{ V} \longrightarrow v_o(t) = (20e^{-50000t} - 10)u(t) \text{ V}$$

$$v_g(t) = 10 \cos(50.000t)u(t) \text{ V} \longrightarrow$$
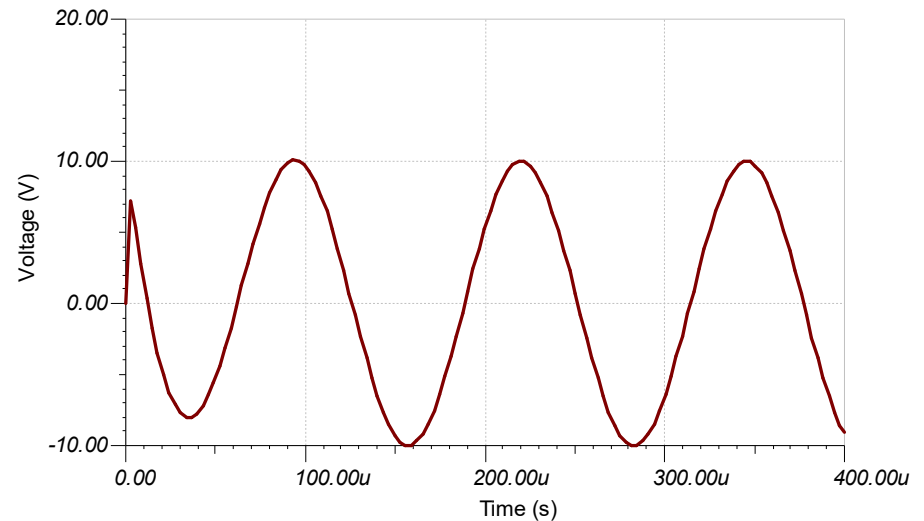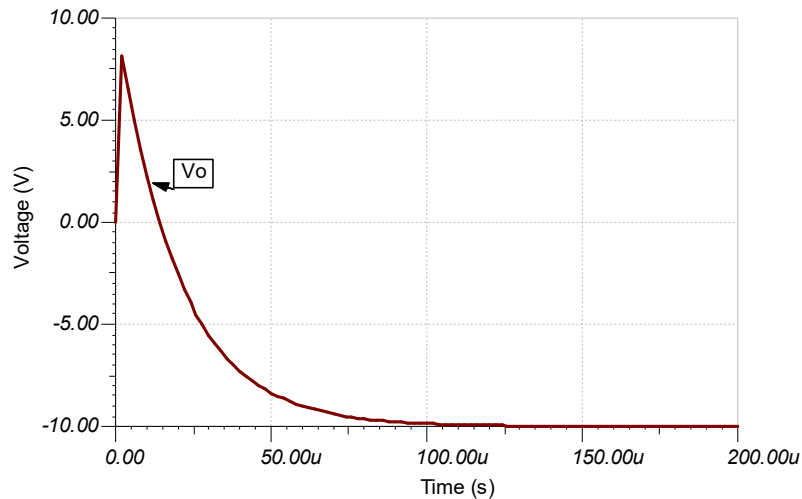
$$v_o(t) = [10e^{-50000t} + 10 \cos(50000t + 90^\circ)]u(t) \text{ V}$$



Funções de transferência e a resposta do circuito

$$Y(s) = H(s) \cdot X(s)$$

$$= \underbrace{\frac{K_{H1}}{s} + \frac{K_{H2}}{s+a} + \frac{K_{H3}}{(s+b)^2} + \dots}_{\text{Conjunto de polos associados a } H(s)} \dots \underbrace{\dots + \frac{K_{X1}}{s+\alpha} + \frac{K_{X2}}{s+\beta} + \frac{K_{X3}}{s+\lambda} + \dots}_{\text{Conjunto de polos associados a } X(s)}$$

Conjunto de polos
associados a $H(s)$



Determinam como será
a resposta transitória.

Conjunto de polos
associados a $X(s)$




Determinam como será
a resposta permanente.



Resposta total = Parte transitória + parte permanente!

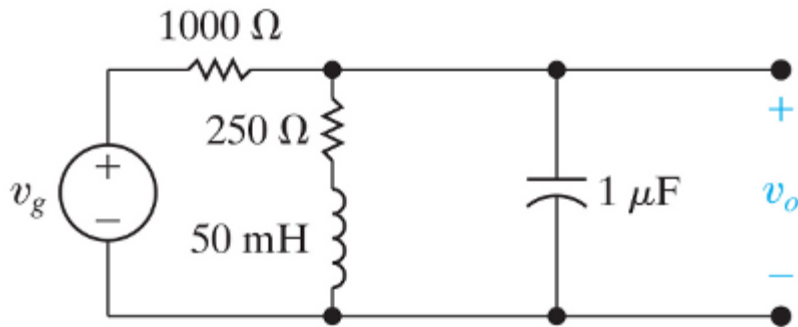Exemplo

- Considerando novamente o exemplo anterior:



$$\frac{V_o}{V_g} = H(s) = \frac{1000(s+5000)}{s^2 + 6000s + 25 \times 10^6}$$


Suponha que o circuito será estimulado por uma tensão em rampa:

$$v_g(t) = 50t \cdot u(t) \xrightarrow{L} V_g(s) = \frac{50}{s^2}$$

- Determinar:**
 - $v_o(t)$.
 - As componentes transitória e permanente.

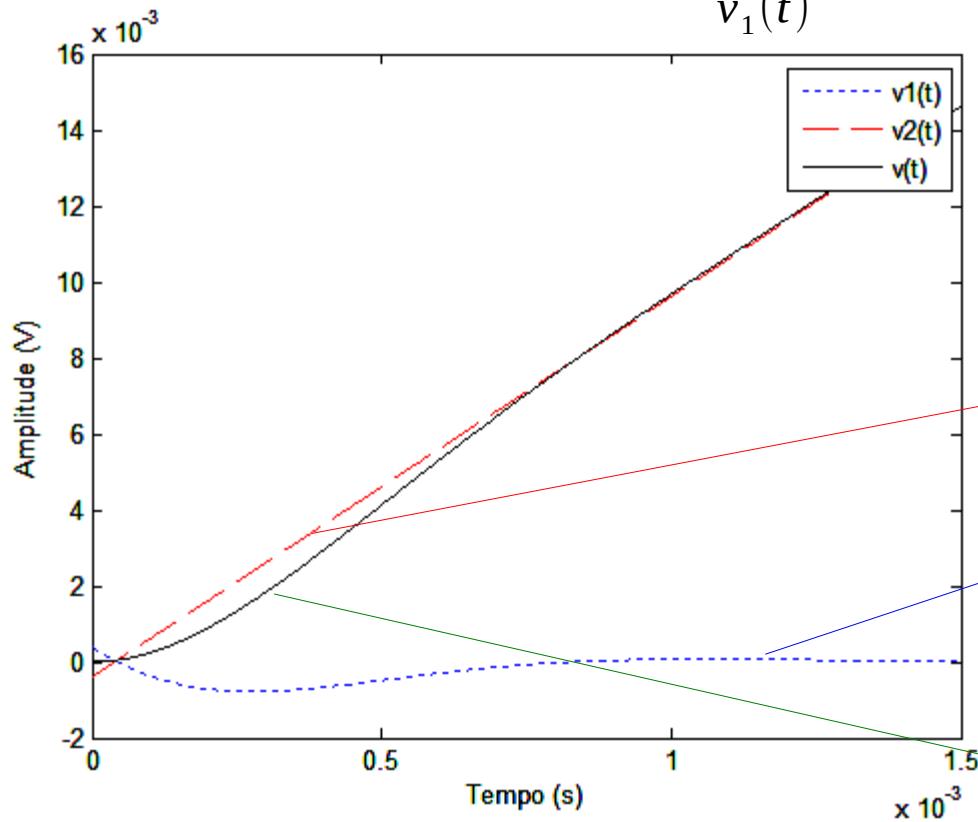Exemplo

$$v_o(t) = \underbrace{\left[10\sqrt{5} \times 10^{-4} e^{-3000t} \cos(4000t + 79,70^\circ) \right]}_{v_1(t)} + \underbrace{\left[10t - 4 \times 10^{-4} \right]}_{v_2(t)} u(t)$$



Resposta em regime permanente.

Resposta transitória, natural ou ao impulso.

Resposta total.

Outras considerações sobre funções de transferência

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \longrightarrow Y(s) = H(s) \cdot X(s)$$

- Se $x(t)$ for um impulso unitário:

$$x(t) = \delta(t) \xLeftrightarrow{L} X(s) = 1$$

Tipo	$f(t) (t > 0^-)$	$F(s)$
(impulso)	$\delta(t)$	1
(degrau)	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
(rampa)	t	$\frac{1}{s^2}$
(exponencial)	e^{-at}	$\frac{1}{s + a}$
(seno)	$\text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
(co-seno)	$\text{cos } \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
(rampa amortecida)	te^{-at}	$\frac{1}{(s + a)^2}$
(seno amortecido)	$e^{-at} \text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$
(co-seno amortecido)	$e^{-at} \text{cos } \omega t$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$

Portanto, a resposta ao impulso será:

$$Y(s) = H(s) \cdot X(s) = H(s) \cdot 1 = H(s)$$

$$Y(s) = H(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = h(t)$$

A função de transferência é a transformada de Laplace da resposta ao impulso (resposta natural)!

Outras considerações sobre funções de transferência

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \longrightarrow Y(s) = H(s) \cdot X(s)$$

Se atrasarmos a entrada a segundos:

$$x(t)u(t) \longrightarrow x(t-a)u(t-a) \xrightarrow{\mathcal{L}} X_a(s) \longrightarrow e^{-as} X(s)$$

A resposta do circuito será:

$$Y_a(s) = H(s) \cdot X(s) e^{-as} = Y(s) e^{-as}$$


A resposta também se atrasa → sistema invariante no tempo!

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y_a(t) = y(t-a)u(t-a)$$

Operação	$f(t)$	$F(s)$
Multiplicação por uma constante	$Kf(t)$	$KF(s)$
Adição/subtração	$f_1(t) + f_2(t) - f_3(t) + \dots$	$f_1(s) + f_2(s) - f_3(s) + \dots$
Derivada de primeira ordem (tempo)	$\frac{df(t)}{dt}$	$sF(s) - f(0^-)$
Derivada de segunda ordem (tempo)	$\frac{d^2f(t)}{dt^2}$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \frac{df(0^-)}{dt}$
Derivada de ordem n (tempo)	$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$s^n F(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}\frac{df(0^-)}{dt} - \dots - \frac{d^{n-1}f(0^-)}{dt^{n-1}}$
Integral em relação ao tempo	$\int_0^t f(x) dx$	$\frac{F(s)}{s}$
Deslocamento no tempo	$f(t-a)u(t-a), a > 0$	$e^{-as}F(s)$
Deslocamento na frequência	$e^{-at}f(t)$	$F(s+a)$
Mudança de escala	$f(at), a > 0$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
Derivada de primeira ordem (em s)	$tf(t)$	$\frac{dF(s)}{ds}$
Derivada de ordem n (em s)	$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$
Integral (em s)	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty F(u) du$

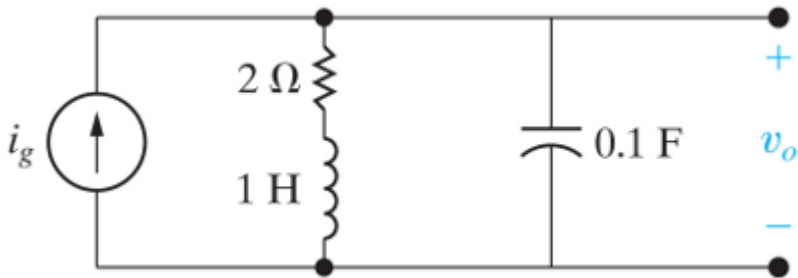Exemplo

- Dado o circuito abaixo, considere $i_g(t)$ como entrada e $v_o(t)$ como saída. Determine:
 - A resposta ao impulso.
 - A resposta ao degrau unitário.




Exemplo

- Resposta ao impulso:

Se $i_g(t) = \delta(t) \longrightarrow$

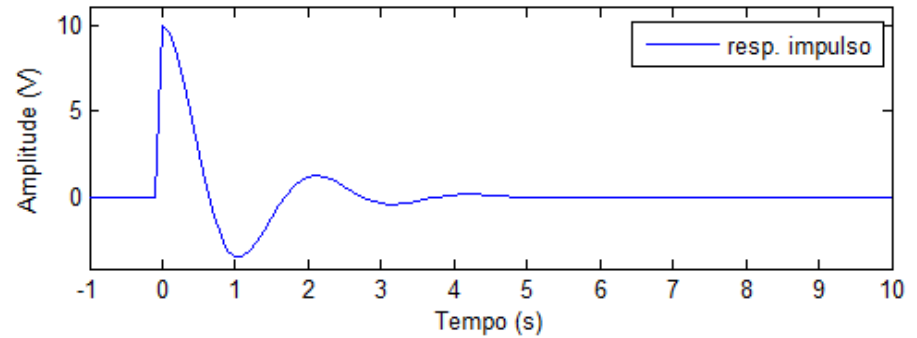
$$v_o(t) = [10,54 e^{-t} \cos(3t - 18,43^\circ)] u(t) V$$



- Resposta ao degrau:


Se $i_g(t) = u(t) \longrightarrow$
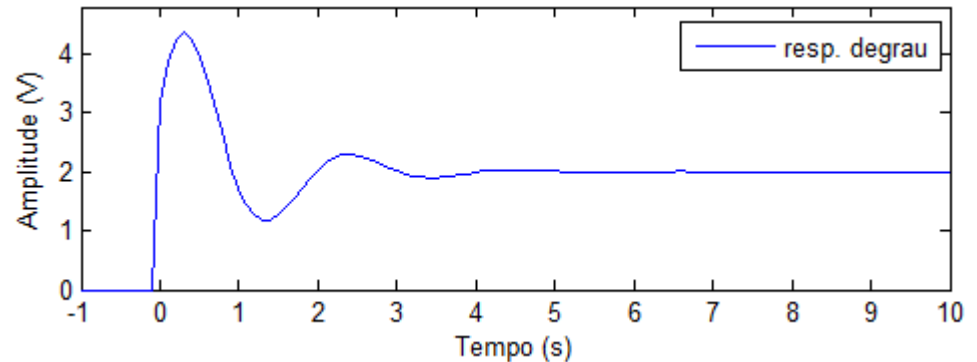
$$v_o(t) = [3,333 e^{-t} \cos(3t - 126,87^\circ) + 2] u(t) V$$



Funções de transferência e a resposta em regime permanente senoidal

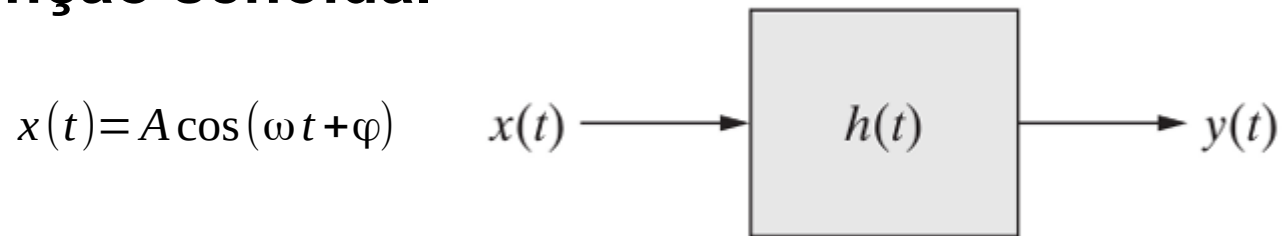- Considere que um circuito desconhecido é estimulado por uma função senoidal



Determinando a transformada de Laplace da entrada:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos \varphi \cos \omega t - A \sin \varphi \sin \omega t$$



$$\begin{aligned} X(s) &= A \cos \varphi \frac{s}{s^2 + \omega^2} - A \sin \varphi \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \\ &= \frac{A(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2} \\ &= \frac{A(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{(s - j\omega)(s + j\omega)} \end{aligned}$$

Funções de transferência e a resposta em regime permanente senoidal

$$X(s) = \frac{A(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{(s - j\omega)(s + j\omega)}$$

A resposta ao estímulo senoidal será:

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s) X(s) = \\ &= H(s) \frac{A(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{(s - j\omega)(s + j\omega)} \end{aligned}$$

Para voltar ao domínio do tempo → expansão em frações parciais:


$$Y(s) = \sum [\text{termos de } H(s)] + \frac{K_1}{s - j\omega} + \frac{K_1^*}{s + j\omega}$$



Resposta
transitória



Resposta
permanente

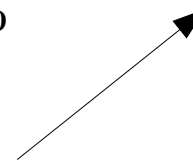

Formato da resposta
em regime permanente:
SENOIDAL!

Funções de transferência e a resposta em regime permanente senoidal

$$Y(s) = \sum [\text{termos de } H(s)] + \frac{K_1}{s - j\omega} + \frac{K_1^*}{s + j\omega} \xrightarrow{\text{Regime permanente}} Y(s) = \frac{K_1}{s - j\omega} + \frac{K_1^*}{s + j\omega}$$

A resposta em regime permanente reduz-se à determinação de K_1 :

$$K_1 = \left[H(s) \frac{A(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{(s + j\omega)} \right]_{s=j\omega}$$

A resposta em regime permanente senoidal é obtida substituindo-se s por $j\omega$!

$$= H(j\omega) \frac{A(j\omega \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{(j\omega + j\omega)}$$

$$= H(j\omega) \frac{A j\omega [\cos \varphi - (\omega / j\omega) \sin \varphi]}{2 j\omega}$$

$$= H(j\omega) \frac{A(\cos \varphi + j \sin \varphi)}{2}$$

$$= H(j\omega) \frac{A}{2} e^{j\varphi} = |H(j\omega)| e^{j\theta(\omega)} \frac{A}{2} e^{j\varphi} = |H(j\omega)| \frac{A}{2} e^{j[\theta(\omega) + \varphi]}$$

Funções de transferência e a resposta em regime permanente senoidal

Portanto:

$$Y(j\omega) = \frac{K_1}{s - j\omega} + \frac{K_1^*}{s + j\omega} = \frac{A/2 |H(j\omega)| e^{j[\theta(\omega) + \varphi]}}{s - j\omega} + \frac{A/2 |H(j\omega)| e^{-j[\theta(\omega) + \varphi]}}{s + j\omega}$$

↓ \mathcal{L}^{-1}

$$y(t) = A |H(j\omega)| \cos[\omega t + \varphi + \theta(\omega)]$$

Mas, considerando que:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$



$$y(t) = A |H(j\omega)| \cos[\omega t + \varphi + \theta(\omega)]$$



Ganho de amplitude



Deslocamento de fase


A saída do sistema é igual à entrada multiplicada por um ganho H e defasada θ graus.

Função impulso e operações de chaveamento em circuitos elétricos

- **Operações de chaveamento → mudanças bruscas nas condições de operação de um circuito elétrico. Ex.:**
 - **Ligamento/desligamento de cargas.**
 - **Curtos-circuitos.**
 - **Descargas atmosféricas.**
 - **Descasamento de impedâncias.**
 - **Terminações de linhas de transmissão.**
 - **...**
- **Chaveamentos geram tensões e/ou correntes impulsivas.**
 - **Riscos de danos ao sistema e de morte para as pessoas.**

Operações de chaveamento

- Ex.: considerando o circuito abaixo:

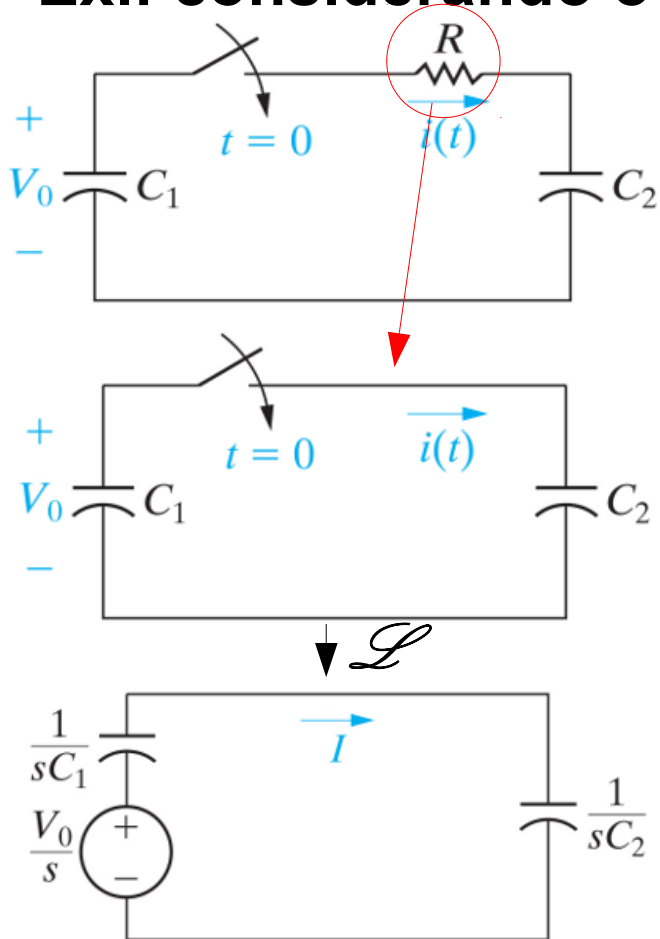

C_1 com carga inicial V_0 .

C_2 descarregado.

Problema: determinar $i(t)$ para R muito pequeno ($R \rightarrow 0$) \rightarrow transferência de carga “instantânea” entre capacitores.

$$I = \frac{V_o/s}{1/sC_1 + 1/sC_2} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_o$$


$I = C_e V_o \rightarrow$ Função racional IMPRÓPRIA!

$\downarrow \mathcal{L}^{-1}$

$i(t) = C_e V_o \delta(t) \rightarrow$ Impulso de corrente!

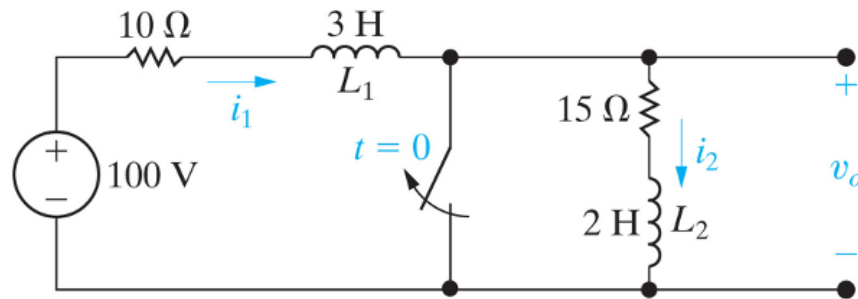Exemplo: análise de chaveamento de um circuito indutivo.

- Considerando o circuito abaixo, determine o comportamento de $v_o(t)$ e $i_1(t)$ para $t < 0$ e $t > 0$.



Exemplo

