

Capítulo 18


Quadripolos

Sumário

- **Introdução e motivação.**
- **Equações terminais.**
- **Determinação dos parâmetros do quadripolo.**
- **Relações entre os parâmetros.**
- **Quadripolos recíprocos e simétricos.**
- **Quadripolos com cargas.**
- **Interconexões de quadripolos.**

Introdução e motivação

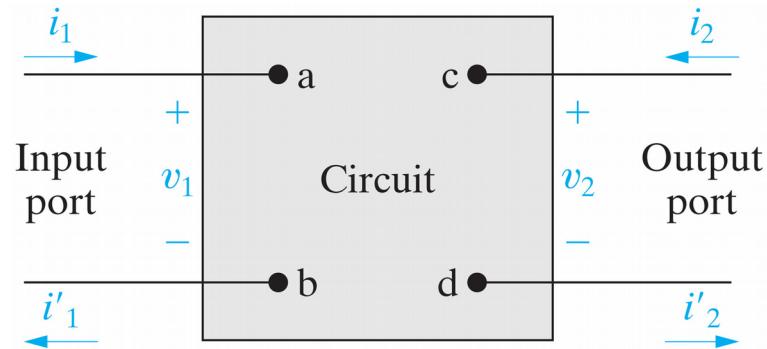
- Quadripolos → “visão” de sistemas a quatro terminais
→ duas portas.



- Restrições:
 - Não pode haver energia armazenada no circuito.
 - Não podem haver fontes independentes no circuito.
 - A corrente que entra em um terminal deve sair pelo seu par.
$$i_1 = i'_1 \quad i_2 = i'_2$$
 - Não podem ocorrer conexões externas entre as portas.

Introdução e motivação

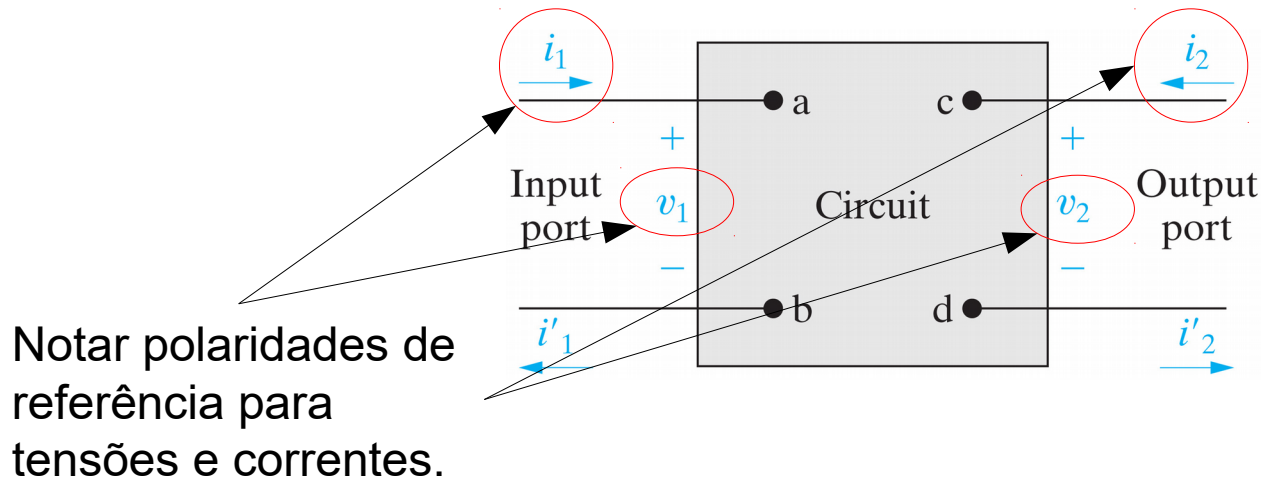- **Vantagens do modelo por quadripolo → modelagem do sistema por variáveis externas:**
 - Somente as variáveis externas são de interesse.
 - Possibilidade de uso de modelos “caixa preta”.




Equações terminais

- **Objetivo:**
 - Obter relações de tensões e/ou correntes em uma das portas em função de tensões e/ou correntes na outra porta.
- **Para generalizar, trabalha-se no domínio da frequência (Laplace).**
 - Permite a análise de qualquer circuito sob qualquer fonte de estímulo.
 - Casos particulares → circuitos puramente resistivos e análises em regime permanente senoidal.
- **Das 4 variáveis externas:**
 - Duas são escolhidas como independentes (arbitrariamente).
 - As outras duas tornam-se incógnitas.
 - Descrições por sistemas de duas equações.


Equações terminais

- **Por exemplo:**
 - Conhecendo-se V_1 , V_2 e o circuito interno, determina-se I_1 e I_2 .
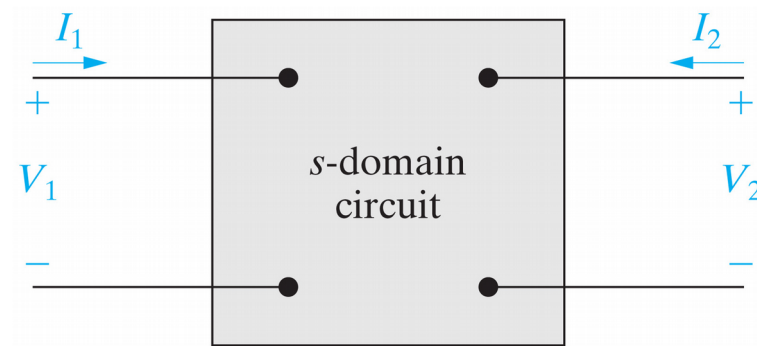
$$\begin{cases} I_1 = F_1(V_1, V_2) \\ I_2 = F_2(V_1, V_2) \end{cases}$$



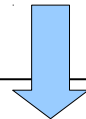- Há 6 maneiras diferentes de combinar as 4 variáveis:



Equações terminais

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Tensões em funções das correntes.

$z_{ik} \rightarrow$ Impedâncias do quadripolo.

$$\begin{cases} I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

Correntes em funções das tensões.

$y_{ik} \rightarrow$ Admitâncias do quadripolo.

$$\begin{cases} V_1 = a_{11} V_2 - a_{12} I_2 \\ I_1 = a_{21} V_2 - a_{22} I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & -a_{12} \\ a_{21} & -a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Porta 1 em funções da porta 2.

$a_{ik} \rightarrow$ Transmitância saída \rightarrow entrada.

$$\begin{cases} V_2 = b_{11} V_1 - b_{12} I_1 \\ I_2 = b_{21} V_1 - b_{22} I_1 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & -b_{12} \\ b_{21} & -b_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

Porta 2 em funções da porta 1.

$b_{ik} \rightarrow$ Transmitância entrada \rightarrow saída.

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

Híbridos h

$h_{ik} \rightarrow$ Parâmetros híbridos.

$$\begin{cases} I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 \\ V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Híbridos g

$g_{ik} \rightarrow$ Parâmetros híbridos.

Determinação dos parâmetros do quadripolo


- Os parâmetros podem ser determinados por:
 - Análise → quando se conhece a estrutura interna do quadripolo.
 - Medições → análise do tipo “caixa preta”.
 - Em ambos os casos → podem ser determinados forçando-se condições conhecidas em uma das portas e analisando-se ou medindo-se na outra.
- Exemplo: considerando as equações de impedâncias.

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases} \rightarrow z_{11} = \left[\frac{V_1}{I_1} \right]_{I_2=0}$$

Abre-se a porta 2 ($I_2=0$), alimenta-se a porta 1 com V_1 e mede-se I_1 (ou ao contrário).

$$z_{12} = \left[\frac{V_1}{I_2} \right]_{I_1=0}$$

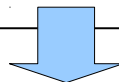Abre-se a porta 1 ($I_1=0$), alimenta-se a porta 2 com I_2 e mede-se V_1 .



Determinação dos parâmetros do quadripolo

- **Continuando...**

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases} \rightarrow z_{21} = \left[\frac{V_2}{I_1} \right]_{I_2=0} \rightarrow \text{Abre-se a porta 2 (I}_2=0\text{), alimenta-se a porta 1 com } I_1 \text{ e mede-se } V_2.$$

$$z_{22} = \left[\frac{V_2}{I_2} \right]_{I_1=0} \rightarrow \text{Abre-se a porta 1 (I}_1=0\text{), alimenta-se a porta 2 com } V_2 \text{ e mede-se } I_2 \text{ (ou ao contrário).}$$

- **Portanto:**

z_{11} → Impedância da entrada quando a saída está em aberto.

z_{22} → Impedância da saída quando a entrada está em aberto.

z_{12} → Impedância de transferência entrada → saída.

z_{21} → Impedância de transferência saída → entrada.

Exemplo

- Utilizando o mesmo raciocínio, mostre como determinar os outros parâmetros de um quadripolo.


$$\begin{aligned}
 \left\{ \begin{array}{l} I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{array} \right\} &\rightarrow y_{11} = \left[\frac{I_1}{V_1} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 2.} \\ \uparrow \\ V_2=0}} \quad y_{12} = \left[\frac{I_1}{V_2} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 1.} \\ \uparrow \\ V_1=0}} \quad y_{21} = \left[\frac{I_2}{V_1} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 2.} \\ \uparrow \\ V_2=0}} \quad y_{22} = \left[\frac{I_2}{V_2} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 1.} \\ \uparrow \\ V_1=0}} \\
 \left\{ \begin{array}{l} V_1 = a_{11} V_2 - a_{12} I_2 \\ I_1 = a_{21} V_2 - a_{22} I_2 \end{array} \right\} &\rightarrow a_{11} = \left[\frac{V_1}{V_2} \right]_{\substack{\text{Porta 2} \\ \text{aberta.} \\ \uparrow \\ I_2=0}} \quad a_{12} = \left[-\frac{V_1}{I_2} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 2.} \\ \uparrow \\ V_2=0}} \quad a_{21} = \left[\frac{I_1}{V_2} \right]_{\substack{\text{Porta 2} \\ \text{aberta.} \\ \uparrow \\ I_2=0}} \quad a_{22} = \left[-\frac{I_1}{I_2} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 2.} \\ \uparrow \\ V_2=0}} \\
 \left\{ \begin{array}{l} V_2 = b_{11} V_1 - b_{12} I_1 \\ I_2 = b_{21} V_1 - b_{22} I_1 \end{array} \right\} &\rightarrow b_{11} = \left[\frac{V_2}{V_1} \right]_{\substack{\text{Porta 1} \\ \text{aberta.} \\ \uparrow \\ I_1=0}} \quad b_{12} = \left[-\frac{V_2}{I_1} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 1.} \\ \uparrow \\ V_1=0}} \quad b_{21} = \left[\frac{I_2}{V_1} \right]_{\substack{\text{Porta 1} \\ \text{aberta.} \\ \uparrow \\ I_1=0}} \quad b_{22} = \left[-\frac{I_2}{I_1} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 1.} \\ \uparrow \\ V_1=0}} \\
 \left\{ \begin{array}{l} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{array} \right\} &\rightarrow h_{11} = \left[\frac{V_1}{I_1} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 2.} \\ \uparrow \\ V_2=0}} \quad h_{12} = \left[\frac{V_1}{V_2} \right]_{\substack{\text{Porta 1} \\ \text{aberta.} \\ \uparrow \\ I_1=0}} \quad h_{21} = \left[\frac{I_2}{I_1} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 2.} \\ \uparrow \\ V_2=0}} \quad h_{22} = \left[\frac{I_2}{V_2} \right]_{\substack{\text{Porta 1} \\ \text{aberta.} \\ \uparrow \\ I_1=0}} \\
 \left\{ \begin{array}{l} I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 \\ V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2 \end{array} \right\} &\rightarrow g_{11} = \left[\frac{I_1}{V_1} \right]_{\substack{\text{Porta 2} \\ \text{aberta.} \\ \uparrow \\ I_2=0}} \quad g_{12} = \left[\frac{I_1}{I_2} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 1.} \\ \uparrow \\ V_1=0}} \quad g_{21} = \left[\frac{V_2}{V_1} \right]_{\substack{\text{Porta 2} \\ \text{aberta.} \\ \uparrow \\ I_2=0}} \quad g_{22} = \left[\frac{V_2}{I_2} \right]_{\substack{\text{Curto na} \\ \text{porta 1.} \\ \uparrow \\ V_1=0}}
 \end{aligned}$$

Dimensões

- **Os parâmetros podem ser:**
 - **Impedâncias** → razões entre tensões e correntes → ohms (Ω).
 - **Admitâncias** → razões entre correntes e tensões → Siemens (S).
 - **Adimensionais** → razões entre mesmas grandezas.

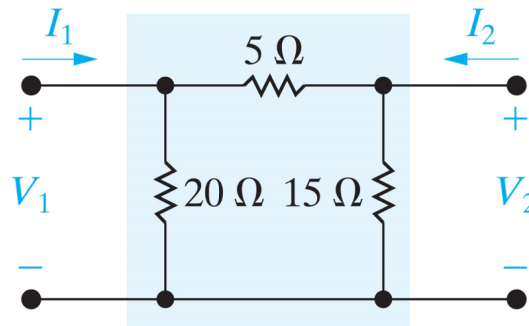Exemplo

- Determine os parâmetros “z” do quadripolo formado por cargas resistivas mostrado abaixo.




Exemplo

- **Considere que as seguintes medições foram realizadas em um circuito desconhecido operando em regime permanente senoidal.**
 - **Com a porta 2 em aberto e** $v_1(t) = 150 \cos(4000t) V$
 $i_1(t) = 25 \cos(4000t - 45^\circ) A$
 $v_2(t) = 100 \cos(4000t + 15^\circ) V$
 - **Com a porta 2 em curto-circuito e** $v_1(t) = 30 \cos(4000t) V$
 $i_1(t) = 1,5 \cos(4000t + 30^\circ) A$
 $i_2(t) = 0,25 \cos(4000t + 150^\circ) A$
- **Determine os parâmetros “a” deste circuito.**

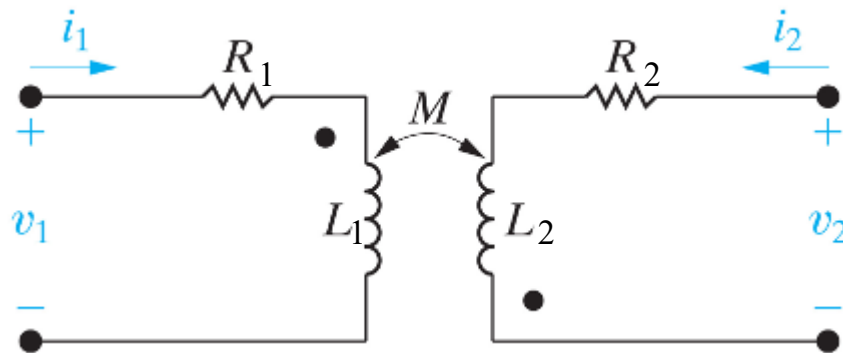
Exemplo

- Determine o modelo h para o circuito acoplado magneticamente mostrado na figura abaixo.




Circuitos equivalentes

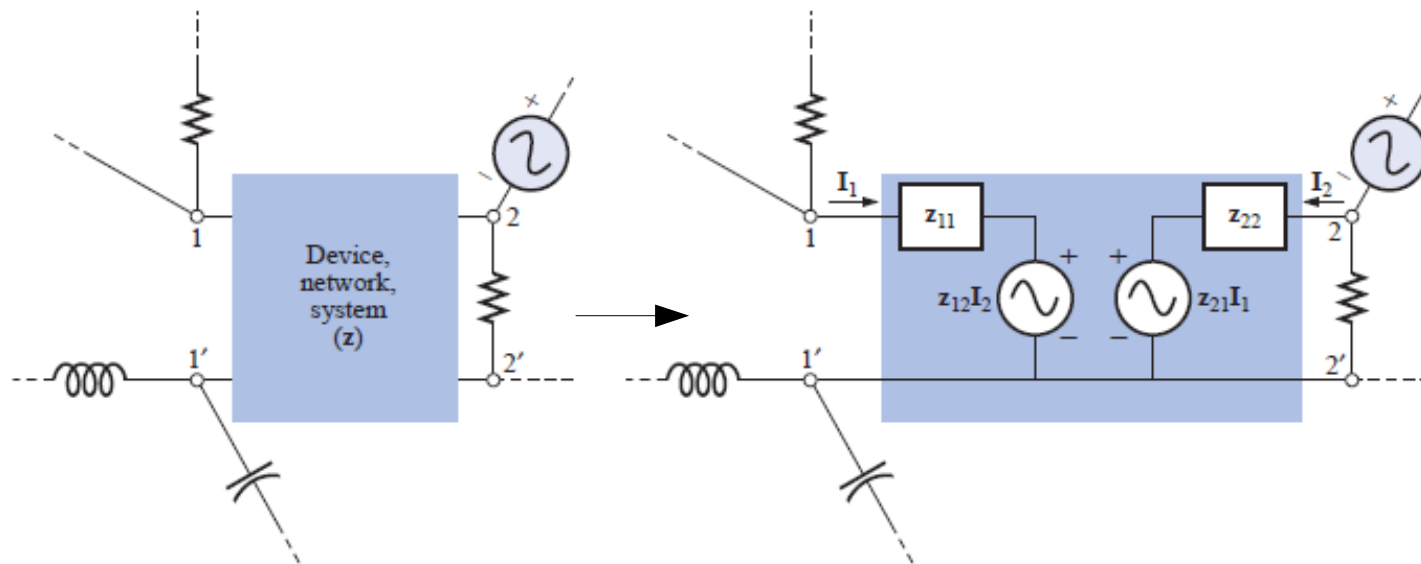- Quadripolos permitem representar sistemas complexos por meio de circuitos equivalentes.





- **VANTAGEM?** → Todos os métodos de análise se aplicam (nós, malhas, superposição, etc.).

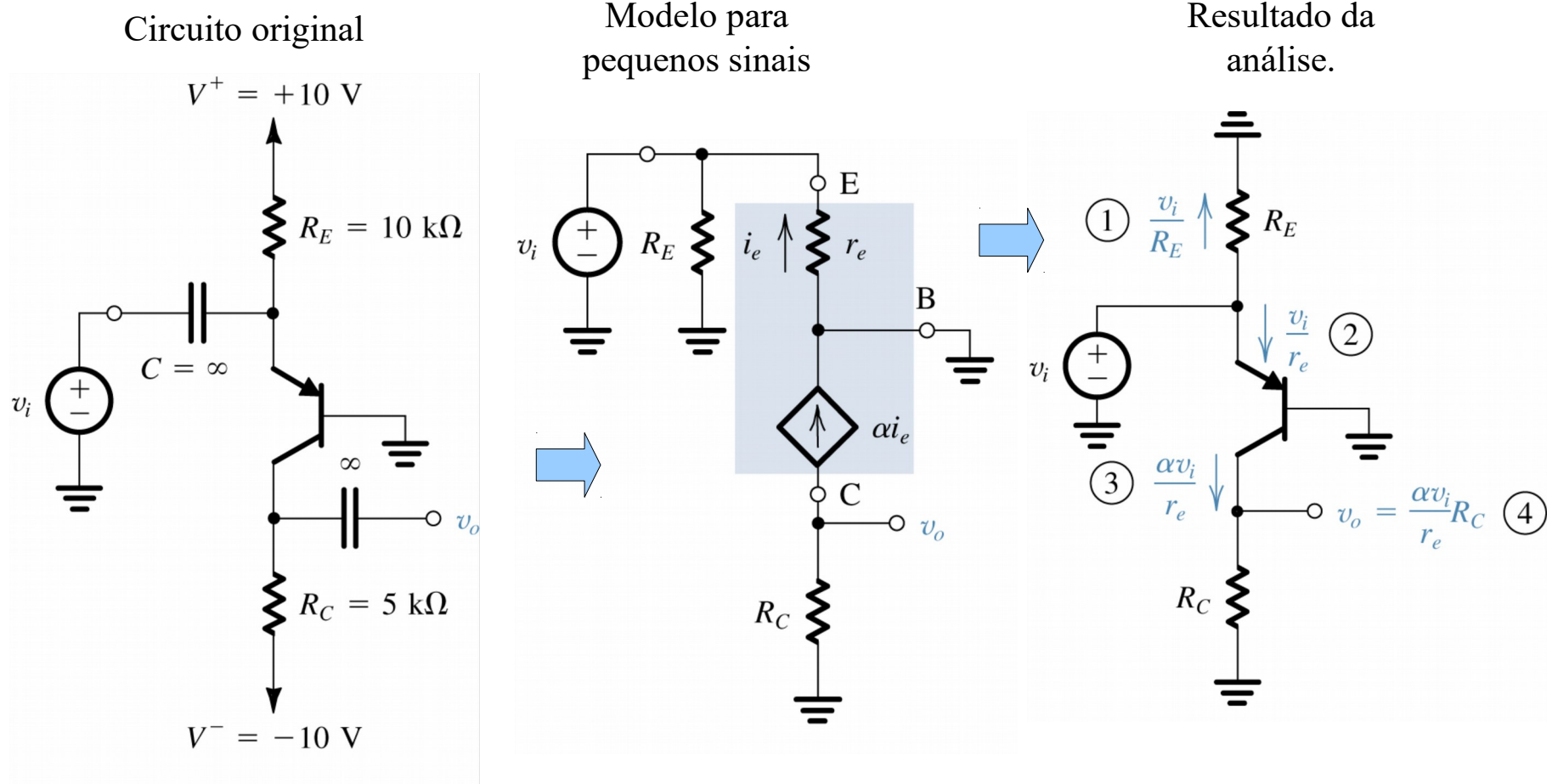Exemplo: modelo de um transistor NPN para pequenos sinais (região linear)




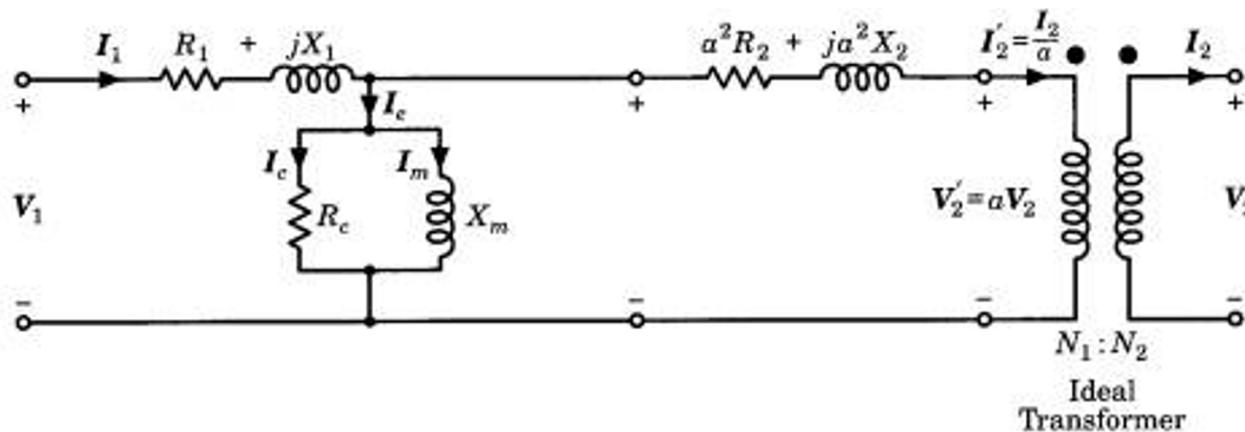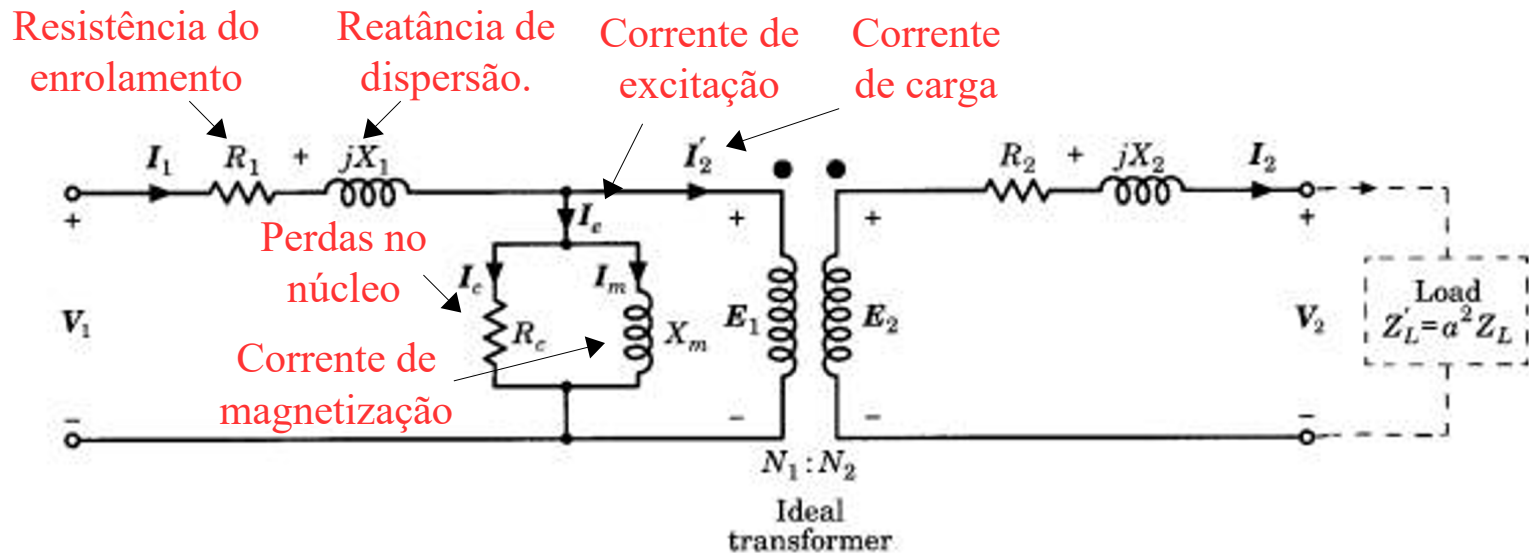Exemplo: modelo de quadripolo T para um transformador não-ideal



Usado em sistemas “por unidade” (p. u.)

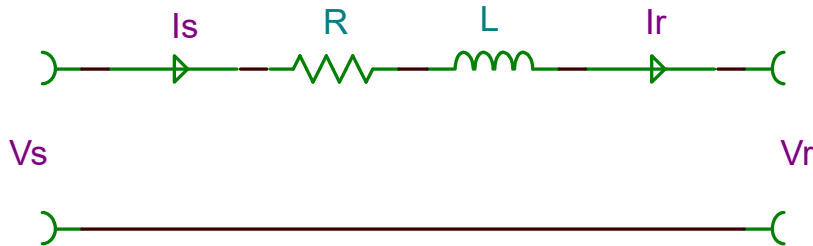Exemplo: modelo de quadripolo para linhas de transmissão curtas (< 80 km)



Considera somente a impedância série

Admitância paralela é ignorada


$$\begin{aligned} z_l &= R + j\omega L \quad (\Omega/m) & \longrightarrow & \quad Z_T = z_l \cdot l \quad (\Omega) \\ y_l &= G + j\omega C \quad (S/m) & & \quad Y_T = y_l \cdot l \quad (S) \end{aligned}$$

Aplicando a LTK:

$$\begin{cases} V_S = V_r + Z_T \cdot I_r \\ I_S = I_r \end{cases} = \begin{cases} V_S = a_{11} V_r - a_{12} I_r \\ I_S = a_{21} V_r - a_{22} I_r \end{cases} \longrightarrow \begin{aligned} a_{11} &= 1 & a_{12} &= -Z_T \\ a_{21} &= 0 & a_{22} &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_r \\ I_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_r \\ I_r \end{bmatrix}$$

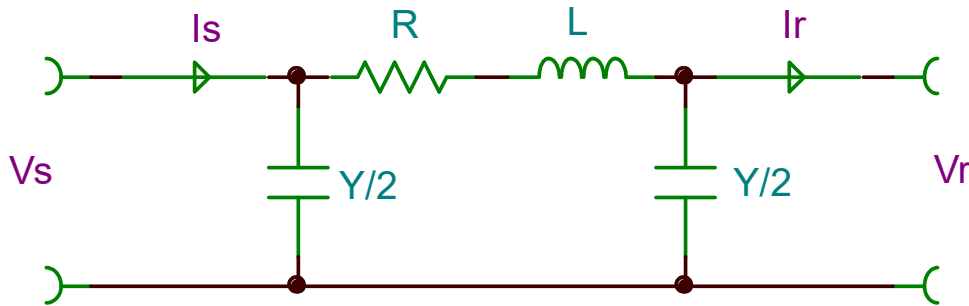Exemplo: modelo de quadripolo para linhas médias (80 a 250 km)




$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + Y_T Z_T / 2 & Z_T \\ Y_T (1 + Y_T Z_T / 4) & 1 + Y_T Z_T / 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_r \\ I_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_r \\ I_r \end{bmatrix}$$

Circuitos equivalentes

- Circuitos equivalentes z**

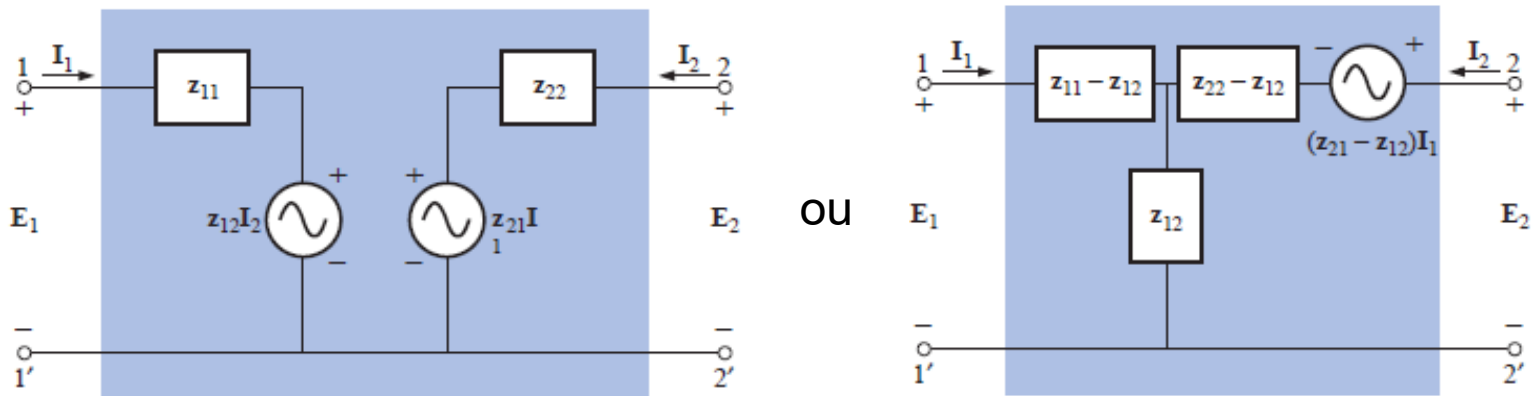
$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_1 - z_{11} I_1 - z_{12} I_2 = 0 \\ V_2 - z_{21} I_1 - z_{22} I_2 = 0 \end{cases}$$



Circuitos equivalentes

- Circuitos equivalentes y

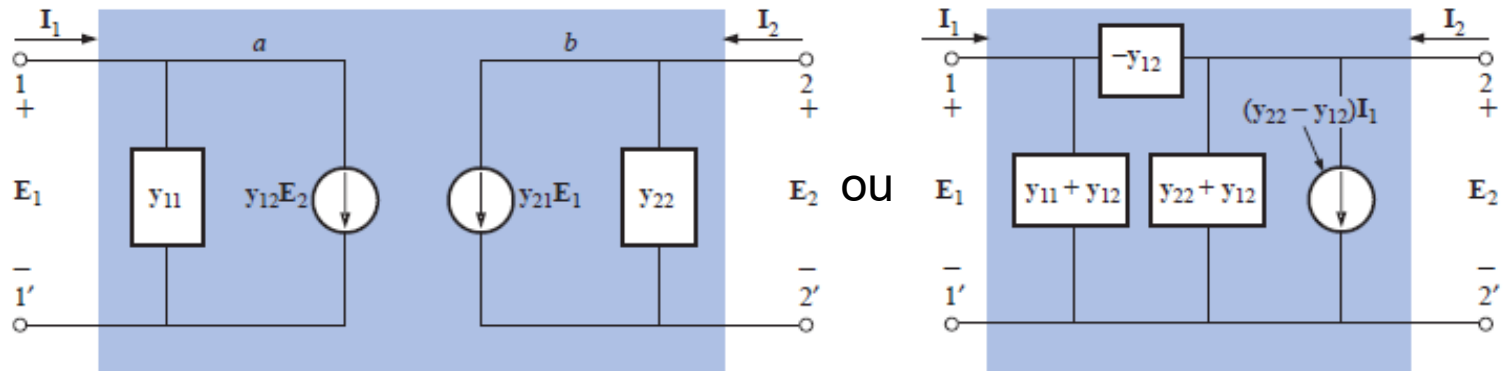
$$\begin{cases} I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{cases}$$



Circuitos equivalentes

- Circuitos equivalentes h
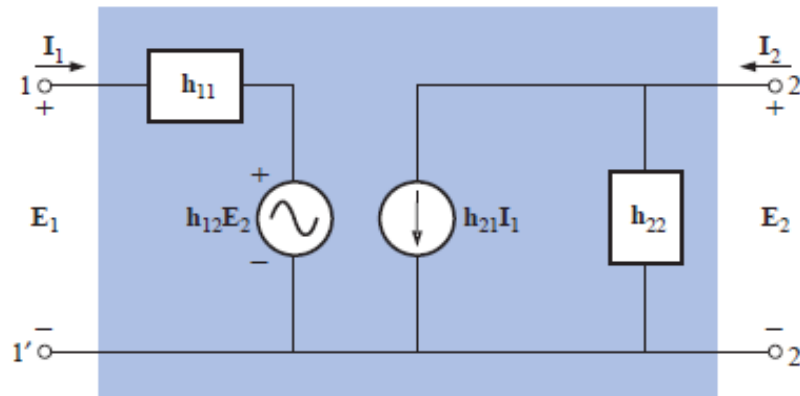
$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$




Relações entre os parâmetros do quadripolo

- Seis conjuntos, quatro variáveis \rightarrow os parâmetros não são independentes.
 - Conhecendo um conjunto de parâmetros pode-se determinar todos os outros.
- Exemplo: relação entre parâmetros z e y :

$$\begin{cases} I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \rightarrow \vec{I} = Y \cdot \vec{V}$$

$$\vec{V} = Y^{-1} \cdot \vec{I}$$

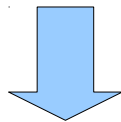

Relações entre os parâmetros do quadripolo

- Continuando...

$$\vec{V} = Y^{-1} \cdot \vec{I}$$

Aplicando-se o método de Cramer:

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} I_1 & y_{12} \\ I_2 & y_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}} = \frac{y_{22}}{\Delta y^*} I_1 - \frac{y_{12}}{\Delta y} I_2 \quad V_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_{11} & I_1 \\ y_{21} & I_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}} = -\frac{y_{21}}{\Delta y} I_1 + \frac{y_{11}}{\Delta y} I_2$$

* $\Delta y = y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21}$

$$V_1 = \frac{y_{22}}{\Delta y} I_1 - \frac{y_{12}}{\Delta y} I_2 \quad V_2 = -\frac{y_{21}}{\Delta y} I_1 + \frac{y_{11}}{\Delta y} I_2$$

- Mas as relações de impedância são:

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases} \longrightarrow \begin{aligned} z_{11} &= \frac{y_{22}}{\Delta y} & z_{12} &= -\frac{y_{12}}{\Delta y} \\ z_{21} &= -\frac{y_{21}}{\Delta y} & z_{22} &= \frac{y_{11}}{\Delta y} \end{aligned}$$

Tabela de conversões entre parâmetros

$$\begin{aligned} z_{11} &= \frac{y_{22}}{\Delta y} = \frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{b_{22}}{b_{21}} = \frac{\Delta h}{h_{22}} = \frac{1}{g_{11}} \\ z_{12} &= -\frac{y_{12}}{\Delta y} = -\frac{\Delta a}{a_{21}} = -\frac{1}{b_{21}} = -\frac{h_{12}}{h_{22}} = -\frac{g_{12}}{g_{11}} \\ z_{21} &= -\frac{y_{21}}{\Delta y} = -\frac{1}{a_{21}} = -\frac{\Delta b}{b_{21}} = -\frac{h_{21}}{h_{22}} = -\frac{g_{21}}{g_{11}} \\ z_{22} &= \frac{y_{11}}{\Delta y} = \frac{a_{22}}{a_{21}} = \frac{b_{11}}{b_{21}} = \frac{1}{h_{22}} = \frac{\Delta g}{g_{11}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= \frac{z_{11}}{z_{21}} = -\frac{y_{22}}{y_{21}} = \frac{b_{22}}{\Delta b} = -\frac{\Delta h}{h_{21}} = \frac{1}{g_{21}} \\ a_{12} &= \frac{\Delta z}{z_{21}} = -\frac{1}{y_{21}} = \frac{b_{12}}{\Delta b} = -\frac{h_{11}}{h_{21}} = \frac{g_{22}}{g_{21}} \\ a_{21} &= \frac{1}{z_{21}} = -\frac{\Delta y}{y_{21}} = \frac{b_{21}}{\Delta b} = -\frac{h_{22}}{h_{21}} = \frac{g_{11}}{g_{21}} \\ a_{22} &= \frac{z_{22}}{z_{21}} = -\frac{y_{11}}{y_{21}} = \frac{b_{11}}{\Delta b} = -\frac{1}{h_{21}} = \frac{\Delta g}{g_{21}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_{11} &= \frac{\Delta z}{z_{22}} = \frac{1}{y_{11}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = \frac{b_{12}}{b_{11}} = \frac{g_{22}}{\Delta g} \\ h_{12} &= \frac{z_{12}}{z_{22}} = -\frac{y_{12}}{y_{11}} = \frac{\Delta a}{a_{22}} = \frac{1}{b_{11}} = -\frac{g_{12}}{\Delta g} \\ h_{21} &= -\frac{z_{21}}{z_{22}} = -\frac{y_{21}}{y_{11}} = \frac{1}{a_{22}} = -\frac{\Delta b}{b_{11}} = -\frac{g_{21}}{\Delta g} \\ h_{22} &= \frac{1}{z_{22}} = \frac{\Delta y}{y_{11}} = \frac{a_{21}}{a_{22}} = \frac{b_{21}}{b_{11}} = \frac{g_{11}}{\Delta g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_{11} &= \frac{z_{22}}{\Delta z} = \frac{a_{22}}{a_{12}} = \frac{b_{11}}{b_{12}} = \frac{1}{h_{11}} = \frac{\Delta g}{g_{22}} \\ y_{12} &= -\frac{z_{12}}{\Delta z} = -\frac{\Delta a}{a_{12}} = -\frac{1}{b_{12}} = -\frac{h_{12}}{h_{11}} = \frac{g_{12}}{g_{22}} \\ y_{21} &= -\frac{z_{21}}{\Delta z} = -\frac{1}{a_{12}} = -\frac{\Delta b}{b_{12}} = \frac{h_{21}}{h_{11}} = -\frac{g_{21}}{g_{22}} \\ y_{22} &= \frac{z_{11}}{\Delta z} = \frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{b_{22}}{b_{12}} = \frac{\Delta h}{h_{11}} = \frac{1}{g_{22}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_{11} &= \frac{z_{22}}{z_{12}} = -\frac{y_{11}}{y_{12}} = \frac{a_{22}}{\Delta a} = \frac{1}{h_{12}} = -\frac{\Delta g}{g_{12}} \\ b_{12} &= \frac{\Delta z}{z_{12}} = -\frac{1}{y_{12}} = \frac{a_{12}}{\Delta a} = \frac{h_{11}}{h_{12}} = -\frac{g_{22}}{g_{12}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_{21} &= \frac{1}{z_{12}} = -\frac{\Delta y}{y_{12}} = \frac{a_{21}}{\Delta a} = \frac{h_{22}}{h_{12}} = -\frac{g_{11}}{g_{12}} \\ b_{22} &= \frac{z_{11}}{z_{12}} = \frac{y_{22}}{y_{12}} = \frac{a_{11}}{\Delta a} = \frac{\Delta h}{h_{12}} = -\frac{1}{g_{12}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_{11} &= \frac{1}{z_{11}} = \frac{\Delta y}{y_{22}} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{b_{21}}{b_{22}} = \frac{h_{22}}{\Delta h} \\ g_{12} &= -\frac{z_{12}}{z_{11}} = -\frac{y_{12}}{y_{22}} = -\frac{\Delta a}{a_{11}} = -\frac{1}{b_{22}} = -\frac{h_{12}}{\Delta h} \\ g_{21} &= \frac{z_{21}}{z_{11}} = -\frac{y_{21}}{y_{22}} = \frac{1}{a_{11}} = \frac{\Delta b}{b_{22}} = -\frac{h_{21}}{\Delta h} \\ g_{22} &= \frac{\Delta z}{z_{11}} = \frac{1}{y_{22}} = \frac{a_{12}}{a_{11}} = \frac{b_{12}}{b_{22}} = \frac{h_{11}}{\Delta h} \end{aligned}$$

$$\Delta z = z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}$$

$$\Delta y = y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}$$

$$\Delta a = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\Delta b = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}$$

$$\Delta h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$$

$$\Delta g = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}$$

Exemplo

- Dois conjuntos de medições são realizados em um quadripolo resistivo trabalhando em tensão contínua:

Com a saída em aberto ($i_2=0$):

$$v_1 = 10 \text{ mV}$$

$$i_1 = 10 \mu\text{ A}$$

$$v_2 = -40 \text{ V}$$

Com a saída em curto ($v_2=0$):


$$v_1 = 24 \text{ mV}$$

$$i_1 = 20 \mu\text{ A}$$

$$i_2 = 1 \text{ mA}$$

Determine os parâmetros h .
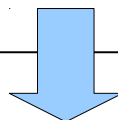
$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$



Exemplo

$$\begin{aligned} i_2 = 0: \quad & v_1 = 10 \text{ mV} \\ & i_1 = 10 \mu\text{A} \\ & v_2 = -40 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2 = 0: \quad & v_1 = 24 \text{ mV} \\ & i_1 = 20 \mu\text{A} \\ & i_2 = 1 \text{ mA} \end{aligned}$$


$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

Com estas informações, somente os parâmetros h_{11} e h_{21} podem ser calculados diretamente:

$$h_{11} = \left[\frac{V_1}{I_1} \right]_{V_2=0} = \frac{24 \text{ mV}}{10 \mu\text{A}} = 1,2 \text{ k}\Omega$$

$$h_{21} = \left[\frac{I_2}{I_1} \right]_{V_2=0} = \frac{1 \text{ mA}}{20 \mu\text{A}} = 50$$

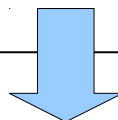Os parâmetros h_{12} e h_{22} deverão ser calculados indiretamente.



Exemplo

Com as informações pode-se calcular todos os parâmetros a :

$$a_{11} = \left[\frac{V_1}{V_2} \right]_{I_2=0} = \frac{10 \text{ mV}}{-40 \text{ V}} = -0.25 \times 10^{-3} \quad a_{12} = \left[-\frac{V_1}{I_2} \right]_{V_2=0} = -\frac{24 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} = -24 \Omega$$

$$a_{21} = \left[\frac{I_1}{V_2} \right]_{I_2=0} = \frac{10 \mu \text{ A}}{-40 \text{ V}} = -0.25 \times 10^{-6} \text{ S} \quad a_{22} = \left[-\frac{I_1}{I_2} \right]_{V_2=0} = -\frac{20 \mu \text{ A}}{1 \text{ mA}} = -20 \times 10^{-3}$$

Determinando h_{12} e h_{22} :

$$h_{11} = \frac{\Delta z}{z_{22}} = \frac{1}{y_{11}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = \frac{b_{12}}{b_{11}} = \frac{g_{22}}{\Delta g}$$

$$h_{12} = \frac{z_{12}}{z_{22}} = -\frac{y_{12}}{y_{11}} = \frac{\Delta a}{a_{22}} = \frac{1}{b_{11}} = -\frac{g_{12}}{\Delta g}$$

$$h_{21} = -\frac{z_{21}}{z_{22}} = \frac{y_{21}}{y_{11}} = -\frac{1}{a_{22}} = -\frac{\Delta b}{b_{11}} = -\frac{g_{21}}{\Delta g}$$

$$h_{22} = \frac{1}{z_{22}} = \frac{\Delta y}{y_{11}} = \frac{a_{21}}{a_{22}} = \frac{b_{21}}{b_{11}} = \frac{g_{11}}{\Delta g}$$

$$\Delta a = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\Delta a = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = -1 \times 10^{-6}$$

$$h_{12} = \frac{\Delta a}{a_{22}} = 5 \times 10^{-5}$$

$$h_{22} = \frac{a_{21}}{a_{22}} = 12.5 \mu \text{ S}$$

Modelo do circuito:

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$





$$\begin{cases} V_1 = 1200 I_1 + 50 \mu V_2 \\ I_2 = 50 I_1 + 12.5 \mu V_2 \end{cases}$$

Quadripolos recíprocos

- **Quadripolos recíprocos:**

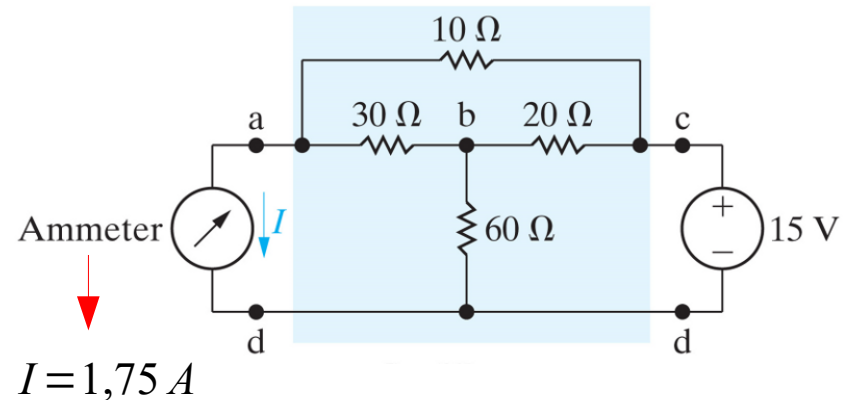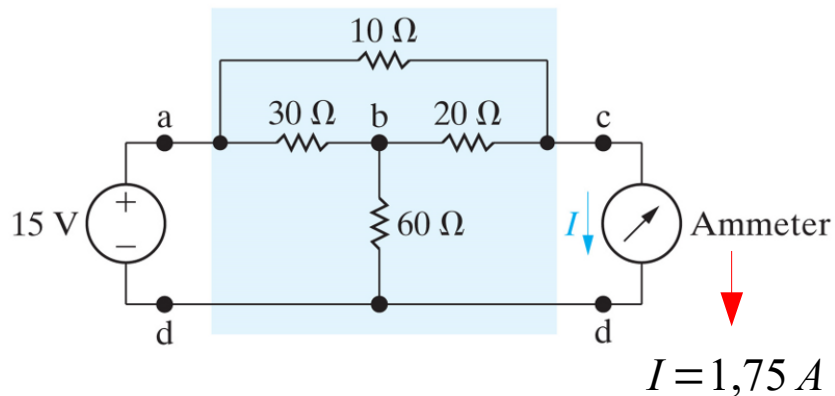- Uma fonte de tensão colocada em qualquer de suas portas produz a mesma corrente na outra porta quando em curto-circuito.
- Uma fonte de corrente colocada em qualquer de suas portas produz a mesma tensão na outra porta quando em circuito aberto.



Quadripolos recíprocos

- **Neste caso:**
 - São necessários apenas 3 cálculos ou medições para determinar os parâmetros.
 - Os parâmetros de *transferência* são iguais:

$$z_{12} = z_{21}$$

$$y_{12} = y_{21}$$

$$\Delta a = 1$$


$$\Delta b = 1$$

$$h_{12} = -h_{21}$$

$$g_{12} = -g_{21}$$

Quadripolos simétricos

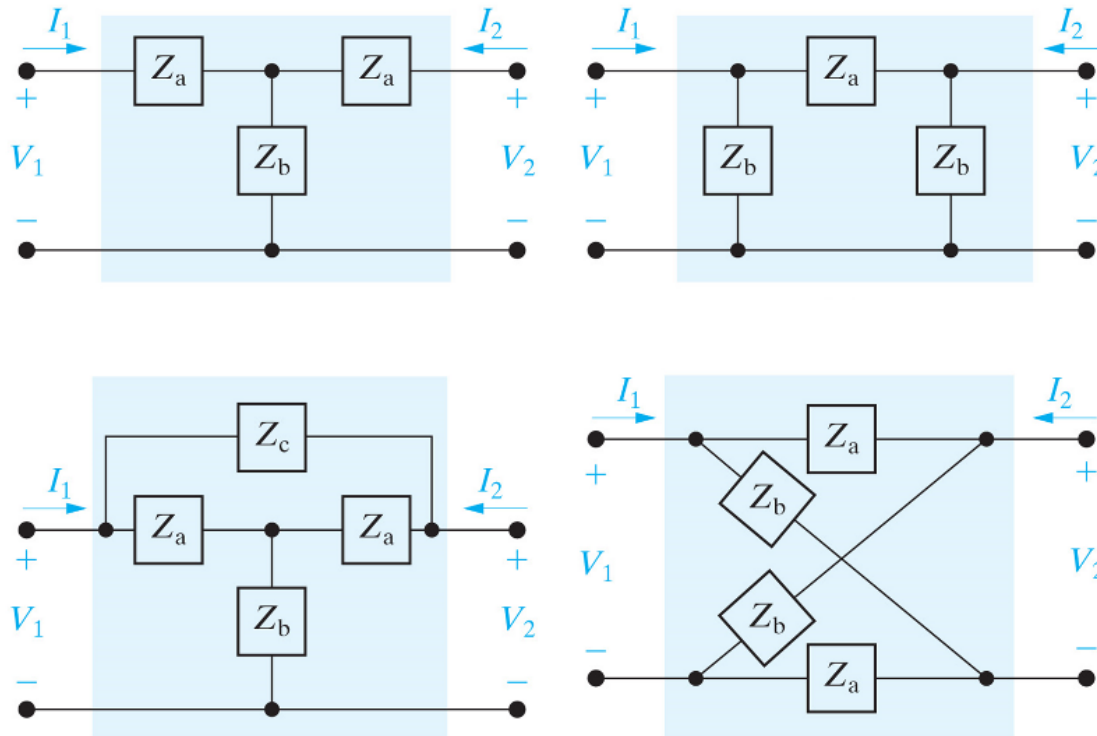- Um quadripolo é simétrico quando a entrada e a saída puderem ser permutadas sem que o comportamento externo se altere.



Quadripolos simétricos

- **Neste caso:**
 - São necessário apenas 2 cálculos ou medições para determinar os parâmetros.
 - Os parâmetros de *entrada*, *saída* e *transferência* são iguais:

$$z_{11} = z_{22}$$

$$z_{12} = z_{21}$$

$$y_{11} = y_{22}$$

$$y_{12} = y_{21}$$

$$a_{11} = a_{22}$$

$$\Delta a = 1$$

$$b_{11} = b_{22}$$

$$\Delta b = 1$$

$$\Delta h = 1$$

$$h_{12} = -h_{21}$$

$$\Delta g = 1$$

$$g_{12} = -g_{21}$$

Exemplo

- **As seguintes medições foram realizadas em um quadripolo simétrico e recíproco. Com base nestas, calcule os parâmetros z .**

Com a saída em aberto:

$$v_1 = 95 \text{ V}$$

$$i_1 = 5 \text{ A}$$

Com a saída em curto:

$$v_1 = 11,52 \text{ V}$$


$$i_2 = -2,72 \text{ A}$$

Como o quadripolo é simétrico e recíproco: $z_{11} = z_{22}$ $z_{12} = z_{21}$

Utilizando as informações da saída em aberto $\rightarrow I_2 = 0$

$$z_{11} = \left[\frac{V_1}{I_1} \right]_{I_2=0} = \frac{95 \text{ V}}{5 \text{ A}} \rightarrow \boxed{z_{11} = 19 \Omega} \rightarrow \boxed{z_{22} = 19 \Omega}$$
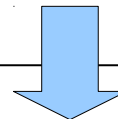
$$z_{12} = \left[\frac{V_1}{I_2} \right]_{I_1=0}, \quad z_{21} = \left[\frac{V_2}{I_1} \right]_{I_2=0} \rightarrow \text{Não dá para calcular diretamente...}$$



Exemplo

Utilizando as relações originais de tensões:

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases}$$

Com a saída em curto →

$$\begin{aligned} v_1 &= 11,52 \text{ V} \\ i_2 &= -2,72 \text{ A} \\ v_2 &= 0 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 11,52 = 19 \cdot I_1 + z_{12} \cdot (-2,72) \\ 0 = z_{21} I_1 + 19 \cdot (-2,72) \end{cases}$$

Como

$$\rightarrow z_{12} = z_{21} \rightarrow \begin{cases} 11,52 = 19 \cdot I_1 + z_{12} \cdot (-2,72) \\ 0 = \textcolor{red}{z_{12}} I_1 + 19 \cdot (-2,72) \end{cases}$$

Resolvendo o sistema:


$$\boxed{z_{12} = 17 \Omega}$$

→

$$\boxed{z_{21} = 17 \Omega}$$

Quadripolos com cargas

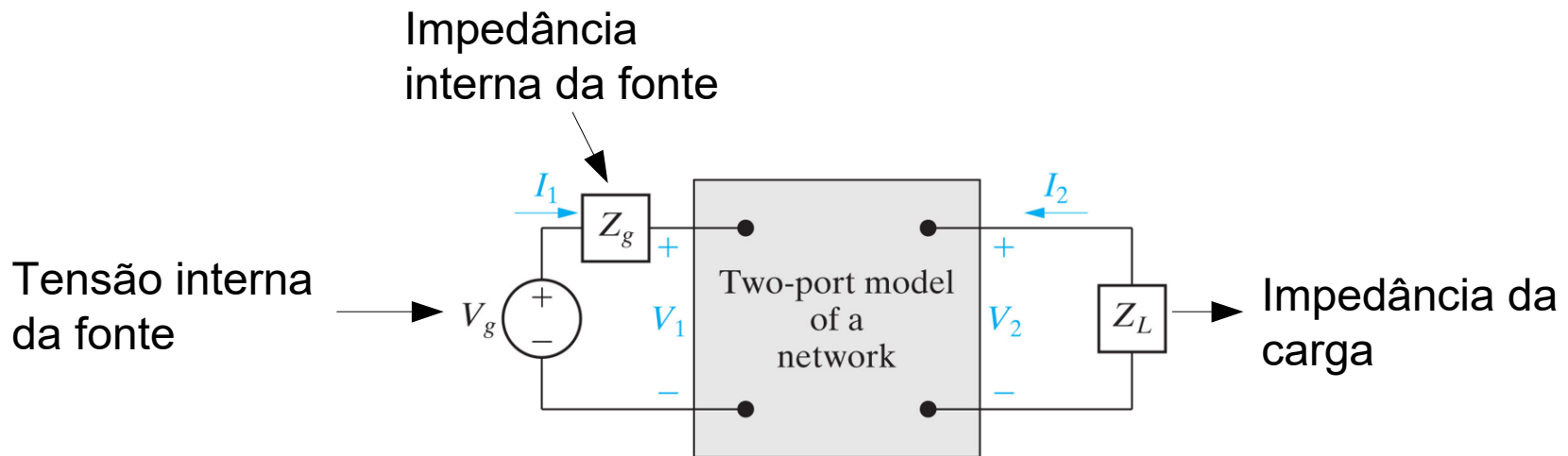- **Conexão do quadripolo a circuito externos → efeito de carga → alteração no comportamento.**



- **Além disso → como utilizar os parâmetros do quadripolo para caracterizar o circuito completo?**

Quadripolos com cargas

- **Caracteriza-se o efeito da conexão externa por meio de:**

$$Z_{ent} = \frac{V_1}{I_1}, \quad y_{ent} = \frac{I_1}{V_1} \rightarrow \text{Impedância ou admitância da entrada.}$$

$$Z_{out} = g_{22} = \left[\frac{V_2}{I_2} \right]_{V_1=0} \rightarrow \text{Impedância de saída.}$$

$$V_{TH}, Z_{TH} \rightarrow \text{Circuito de Thévenin nos terminais de saída.}$$

$$A_{v_{NL}} = \frac{V_2}{V_1} \rightarrow \text{Ganho de tensão sem carga.}$$

$$A_v = \left[\frac{V_2}{V_1} \right]_{\text{Com } Z_L} \rightarrow \text{Ganho de tensão com carga.}$$

$$A_{v_T} = \frac{V_2}{V_g} \rightarrow \text{Ganho de tensão total.}$$

$$A_I = \frac{I_2}{I_1} \rightarrow \text{Ganho de corrente.}$$

Quadripolos com cargas

- Exemplo: dedução utilizando os parâmetros z.**

Partindo das equações originais:

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \rightarrow \textcircled{1} \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \rightarrow \textcircled{2} \end{cases}$$


Mas, pelas conexões externas:

$$\begin{cases} V_1 = V_g - I_1 Z_g \rightarrow \textcircled{3} \\ V_2 = -I_2 Z_L \rightarrow \textcircled{4} \end{cases}$$

Substituindo 4 em 2:

$$-I_2 Z_L = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \rightarrow I_2 = \frac{-z_{21} I_1}{z_{22} + Z_L} \rightarrow \textcircled{5}$$

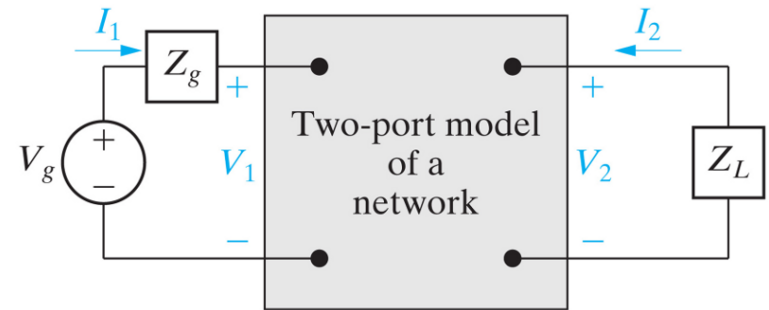Substituindo 5 em 1: $V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} \frac{-z_{21} I_1}{z_{22} + Z_L}$



$$V_1 = \left[z_{11} - \frac{z_{12} z_{21}}{z_{22} + Z_L} \right] I_1$$

$$\frac{V_1}{I_1} = Z_{ent} = \left[z_{11} - \frac{z_{12} z_{21}}{z_{22} + Z_L} \right]$$

Reflexo da impedância de carga para a entrada!

Quadripolos com cargas

- **Da mesma forma...**

$$I_2 = V_g \cdot \left[-\frac{z_{21}}{(z_{22} + Z_L)(z_{11} + Z_g) - z_{12}z_{21}} \right] \rightarrow \text{Reflexo da fonte de tensão na corrente de saída.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{TH} = V_g \cdot \frac{z_{21}}{Z_g + z_{11}} \\ Z_{TH} = z_{22} - \frac{z_{12}z_{21}}{Z_g + z_{11}} \end{array} \right\} \rightarrow \text{Circuito equivalente de Thevenin na saída.}$$

$$A_I = \frac{I_2}{I_1} = \frac{-z_{21}}{z_{22} + Z_L} \rightarrow \text{Ganho de corrente}$$

$$A_V = \frac{V_2}{V_1} = \frac{z_{21}Z_L}{z_{11}Z_L + \Delta z} \rightarrow \text{Ganho de tensão com carga.}$$

$$A_T = \frac{V_2}{V_g} = \frac{z_{21}Z_L}{(z_{11} + Z_g)(z_{22} + Z_L) - z_{12}z_{21}} \rightarrow \text{Ganho de tensão total.}$$

Tabela de relações

z Parameters

$$Z_{io} = z_{11} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{22} + Z_L}$$

$$I_2 = \frac{-z_{21}V_g}{(z_{11} + Z_g)(z_{22} + Z_L) - z_{12}z_{21}}$$

$$V_{Th} = \frac{z_{21}}{z_{11} + Z_g} V_g$$

$$Z_{Th} = z_{22} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{11} + Z_g}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-z_{21}}{z_{22} + Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{z_{21}Z_L}{z_{11}Z_L + \Delta z}$$

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{z_{21}Z_L}{(z_{11} + Z_g)(z_{22} + Z_L) - z_{12}z_{21}}$$

y Parameters

$$Y_{in} = y_{11} - \frac{y_{12}y_{21}Z_L}{1 + y_{22}Z_L}$$

$$I_2 = \frac{y_{21}V_g}{1 + y_{22}Z_L + y_{11}Z_g + \Delta y Z_g Z_L}$$

$$V_{Th} = \frac{-y_{21}V_g}{y_{22} + \Delta y Z_g}$$

$$Z_{Th} = \frac{1 + y_{11}Z_g}{y_{22} + \Delta y Z_g}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{y_{21}}{y_{11} + \Delta y Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{-y_{21}Z_L}{1 + y_{22}Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{y_{21}Z_L}{y_{12}y_{21}Z_g Z_L - (1 + y_{11}Z_g)(1 + y_{22}Z_L)}$$

Tabela de relações

a Parameters

$$Z_{in} = \frac{a_{11}Z_L + a_{12}}{a_{21}Z_L + a_{22}}$$

$$I_2 = \frac{-V_g}{a_{11}Z_L + a_{12} + a_{21}Z_gZ_L + a_{22}Z_g}$$

$$V_{Th} = \frac{V_g}{a_{11} + a_{21}Z_g}$$

$$Z_{Th} = \frac{a_{12} + a_{22}Z_g}{a_{11} + a_{21}Z_g}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-1}{a_{21}Z_L + a_{22}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_L}{a_{11}Z_L + a_{12}}$$

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{Z_L}{(a_{11} + a_{21}Z_g)Z_L + a_{12} + a_{22}Z_g}$$

b Parameters

$$Z_{in} = \frac{b_{22}Z_L + b_{12}}{b_{21}Z_L + b_{11}}$$

$$I_2 = \frac{-V_g\Delta b}{b_{11}Z_g + b_{21}Z_gZ_L + b_{22}Z_L + b_{12}}$$

$$V_{Th} = \frac{V_g\Delta b}{b_{22} + b_{21}Z_g}$$

$$Z_{Th} = \frac{b_{11}Z_g + b_{12}}{b_{21}Z_g + b_{22}}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-\Delta b}{b_{11} + b_{21}Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\Delta bZ_L}{b_{12} + b_{22}Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{\Delta bZ_L}{b_{12} + b_{11}Z_g + b_{22}Z_L + b_{21}Z_gZ_L}$$

Tabela de relações

h Parameters

$$Z_{in} = h_{11} - \frac{h_{12}h_{21}Z_L}{1 + h_{22}Z_L}$$

$$I_2 = \frac{h_{21}V_g}{(1 + h_{22}Z_L)(h_{11} + Z_g) - h_{12}h_{21}Z_L}$$

$$V_{Th} = \frac{-h_{21}V_g}{h_{22}Z_g + \Delta h}$$

$$Z_{Th} = \frac{Z_g + h_{11}}{h_{22}Z_g + \Delta h}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{h_{21}}{1 + h_{22}Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{-h_{21}Z_L}{\Delta h Z_L + h_{11}}$$

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{-h_{21}Z_L}{(h_{11} + Z_g)(1 + h_{22}Z_L) - h_{12}h_{21}Z_L}$$

g Parameters

$$Y_{in} = g_{11} - \frac{g_{12}g_{21}}{g_{22} + Z_L}$$

$$I_2 = \frac{-g_{21}V_g}{(1 + g_{11}Z_g)(g_{22} + Z_L) - g_{12}g_{21}Z_g}$$

$$V_{Th} = \frac{g_{21}V_g}{1 + g_{11}Z_g}$$

$$Z_{Th} = g_{22} - \frac{g_{12}g_{21}Z_g}{1 + g_{11}Z_g}$$


$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-g_{21}}{g_{11}Z_L + \Delta g}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{g_{21}Z_L}{g_{22} + Z_L}$$

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{g_{21}Z_L}{(1 + g_{11}Z_g)(g_{22} + Z_L) - g_{12}g_{21}Z_g}$$

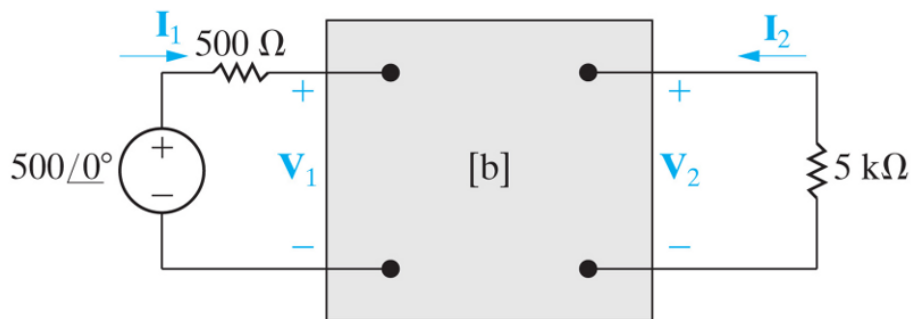Exemplo

- O quadripolo da figura é descrito em termos de seus parâmetros b .
Determine:
 - A tensão fasorial V_2 .
 - A potência média fornecida à carga.
 - A potência média fornecida aos terminais de entrada.
 - A impedância da carga para máxima transferência de potência.
 - A máxima potência média no caso de MTP.




$$b_{11} = -20$$

$$b_{12} = -3000 \Omega$$

$$b_{21} = -0,002 S$$

$$b_{22} = -0,2$$

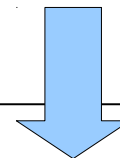

Exemplo

Tensão fasorial na carga:

Pela tabela: $\frac{V_2}{V_g} = \frac{\Delta b \cdot Z_L}{b_{12} + b_{11} Z_g + B_{22} Z_L + b_{21} Z_g Z_L}, \quad \Delta b = b_{11} b_{22} - b_{12} b_{21}$


Assim, a tensão na saída será: $\vec{V}_2 = \frac{\Delta b \cdot Z_L}{b_{12} + b_{11} Z_g + B_{22} Z_L + b_{21} Z_g Z_L} \cdot \vec{V}_g = 263,16 e^{j0^\circ} V$

Potência média fornecida à carga: $P_L = \frac{V_{2\text{RMS}}^2}{R_L} = \frac{(263,13/\sqrt{2})^2}{5000} = 6,93 W$

Potência média na entrada do quadripolo: $Z_{ent} = \frac{b_{22} Z_L + b_{12}}{b_{21} Z_L + b_{11}} = 133,33 \Omega$

$$I_1 = \frac{V_g}{Z_g + Z_{ent}} = 784,47 mA$$
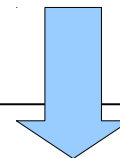
$$P_{ent} = I_{1\text{RMS}}^2 \cdot Z_{ent} = 41,55 W$$



Exemplo

Impedância da carga para MTP: $Z_{L,MTP} = Z_{TH}^*$

Pela tabela: $Z_{TH} = \frac{b_{11}Z_g + b_{12}}{b_{21}Z_g + b_{22}} = 10.833,33 \Omega$

$$Z_{L,MTP} = 10.833,33 \Omega$$

Potência máxima na carga:


Quando $Z_L = Z_{L,MTP} = 10.833,33 \Omega \longrightarrow$

$$V_2 = \frac{\Delta b \cdot Z_L}{b_{12} + b_{11}Z_g + B_{22}Z_L + b_{21}Z_gZ_L} \cdot V_g = 0,8333 \cdot 500 e^{j0^\circ} = 416,67 e^{j0^\circ} V$$

Portanto, $P_{LMAX} = \frac{V_{2RMS}^2}{Z_L} = \frac{(416,67/\sqrt{2})^2}{10.833,33} = 8,01 W$

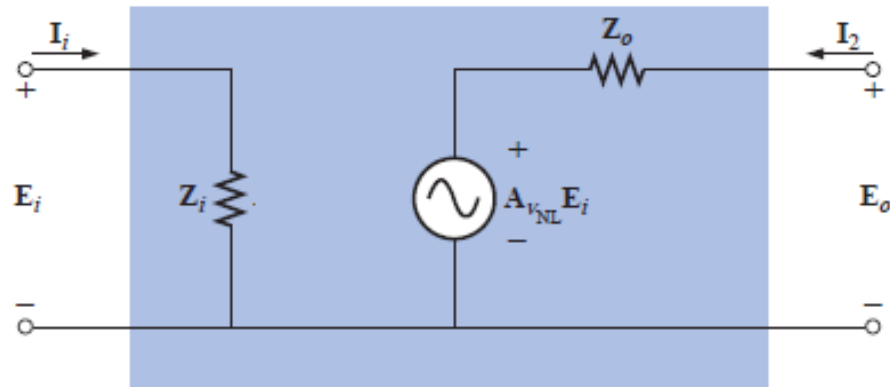
Exemplo

- A figura abaixo é a representação em quadripolo de um amplificador trabalhando na região linear. Determine:
 - A impedância de entrada.
 - A impedância de saída.
 - O ganho de tensão com carga A_v .



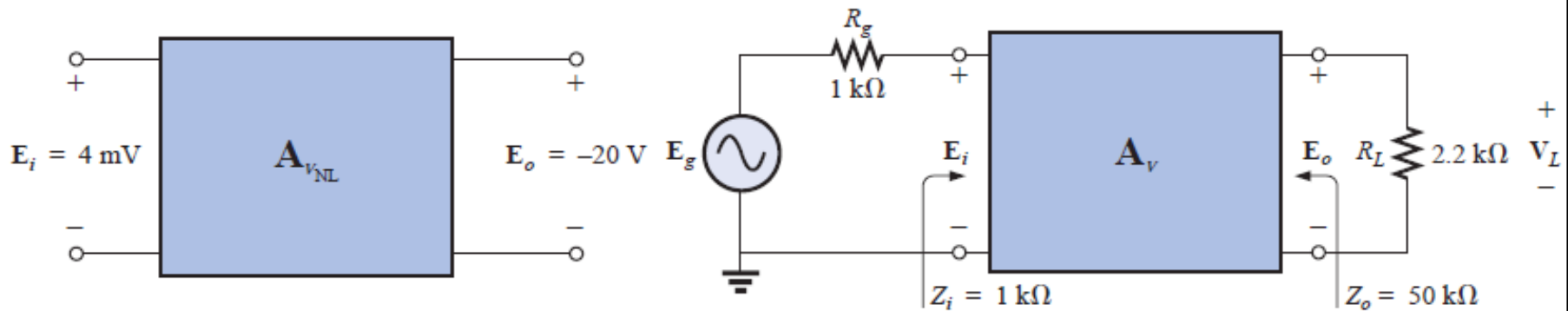Exemplo

- Considere ainda o modelo de quadripolo do exemplo anterior. As seguintes medições foram realizadas.




Determine:

- O ganho de tensão sem carga $A_{v_{NL}}$.
- O ganho de tensão com carga A_v .
- O ganho de tensão total A_{v_T} .

Interconexões de quadripolos

- **Objetivo** → projetar sistemas grandes e complexos por meio de interconexões de partes menores → modelos por quadripolos.


- **Modos de conexão:**

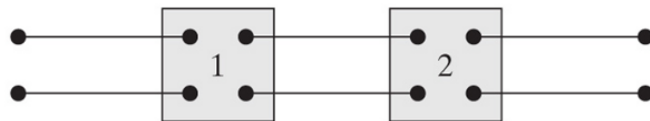

Cascata


- **Ideia:**

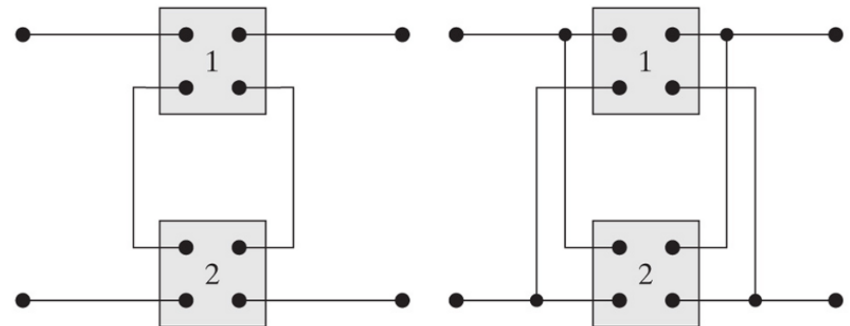- Como obter os parâmetros do circuito completo a partir dos parâmetros individuais?



Série

Paralelo

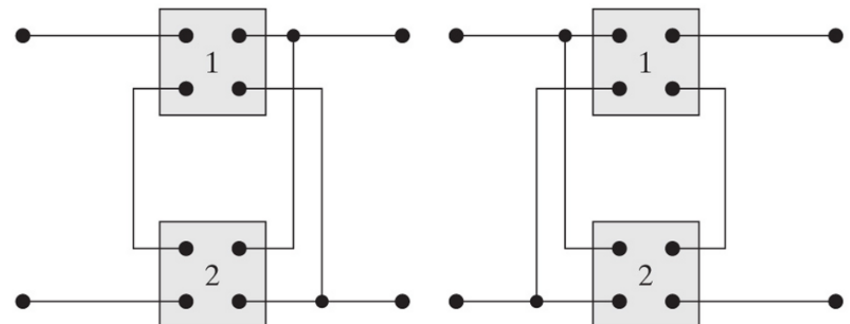


Série-paralelo

Paralelo-série

Interconexões de quadripolos

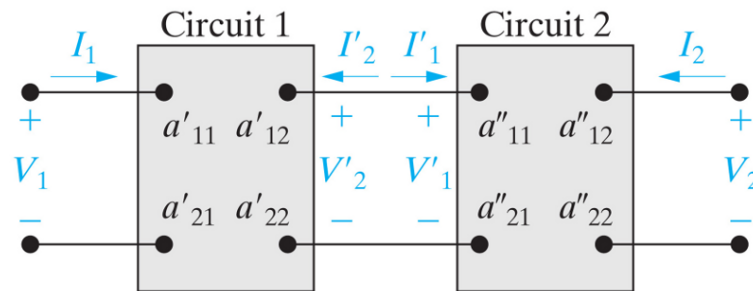- Exemplo: análise da ligação em cascata → parâmetros a .



Como determinar $\begin{cases} V_1 = a_{11} V_2 - a_{12} I_2 \\ I_1 = a_{21} V_2 - a_{22} I_2 \end{cases}$ a partir de $\begin{matrix} a'_{11}, a'_{12} \\ a'_{21}, a'_{22} \end{matrix}$ e $\begin{matrix} a''_{11}, a''_{12} \\ a''_{21}, a''_{22} \end{matrix}$?

Interconexões de quadripolos


Para o 1º quadripolo, temos:
$$\begin{cases} V_1 = a'_{11} V'_2 - a'_{12} I'_2 \\ I_1 = a'_{21} V'_2 - a'_{22} I'_2 \end{cases}$$

Mas:
$$\begin{matrix} V'_2 = V'_1 \\ I'_2 = -I'_1 \end{matrix} \longrightarrow \begin{cases} V_1 = a'_{11} V'_1 + a'_{12} I'_1 \\ I_1 = a'_{21} V'_1 + a'_{22} I'_1 \end{cases}$$

Para o 2º quadripolo, temos:
$$\begin{cases} V'_1 = a''_{11} V_2 - a''_{12} I_2 \\ I'_1 = a''_{21} V_2 - a''_{22} I_2 \end{cases}$$

Substituindo na equação anterior:
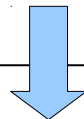
$$\begin{cases} V_1 = a'_{11} (a''_{11} V_2 - a''_{12} I_2) + a'_{12} (a''_{21} V_2 - a''_{22} I_2) \\ I_1 = a'_{21} (a''_{11} V_2 - a''_{12} I_2) + a'_{22} (a''_{21} V_2 - a''_{22} I_2) \end{cases}$$



Interconexões de quadripolos

Continuando...
$$\begin{cases} V_1 = a'_{11}(a''_{11}V_2 - a''_{12}I_2) + a'_{12}(a''_{21}V_2 - a''_{22}I_2) \\ I_1 = a'_{21}(a''_{11}V_2 - a''_{12}I_2) + a'_{22}(a''_{21}V_2 - a''_{22}I_2) \end{cases}$$



$$\begin{cases} V_1 = (a'_{11}a''_{11} + a'_{12}a''_{21})V_2 - (a'_{11}a''_{12} + a'_{12}a''_{22})I_2 \\ I_1 = (a'_{21}a''_{11} + a'_{22}a''_{21})V_2 - (a'_{21}a''_{12} + a'_{22}a''_{22})I_2 \end{cases}$$

Portanto, os parâmetros a do sistema completo são:


$$\begin{aligned} a_{11} &= (a'_{11}a''_{11} + a'_{12}a''_{21}), & a_{12} &= (a'_{11}a''_{12} + a'_{12}a''_{22}) \\ a_{21} &= (a'_{21}a''_{11} + a'_{22}a''_{21}), & a_{22} &= (a'_{21}a''_{12} + a'_{22}a''_{22}) \end{aligned}$$

Notação matricial:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{21} & a'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a''_{11} & -a''_{12} \\ a''_{21} & -a''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

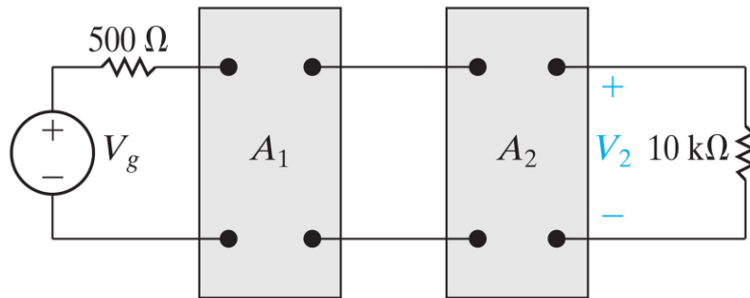Exemplo

- A figura abaixo representa a conexão em cascata de dois amplificadores **idênticos**. Cada amplificador é especificado pelos parâmetros h . Determine o ganho de tensão V_2/V_g .



$$h_{11} = 1.000\ \Omega$$

$$h_{12} = 0,0015$$

$$h_{21} = 100$$

$$h_{22} = 100\ \mu S$$


Convertendo os parâmetros h para a :

$$a_{11} = -\frac{\Delta h}{h_{21}} = 5 \times 10^{-4} = a'_{11} = a''_{11}$$

$$a_{12} = -\frac{h_{11}}{h_{21}} = -10\ \Omega = a'_{12} = a''_{12}$$

$$a_{21} = -\frac{h_{22}}{h_{21}} = 1 \times 10^{-6}\ S = a'_{21} = a''_{21}$$
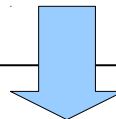
$$a_{22} = -\frac{1}{h_{21}} = -1 \times 10^{-2} = a'_{22} = a''_{22}$$



Exemplo

Continuando... $a'_{11} = a''_{11} = 5 \times 10^{-4}$ $a'_{12} = a''_{12} = -10 \Omega$
 $a'_{21} = a''_{21} = 1 \times 10^{-6} S$ $a'_{22} = a''_{22} = -1 \times 10^{-2}$

Calculando os parâmetros da cascata: $a_{11} = (a'_{11} a''_{11} + a'_{12} a''_{21}) = 10,25 \times 10^{-6}$
 $a_{12} = (a'_{11} a''_{12} + a'_{12} a''_{22}) = 0,095 \Omega$
 $a_{21} = (a'_{21} a''_{11} + a'_{22} a''_{21}) = 9,5 \times 10^{-9} S$
 $a_{22} = (a'_{21} a''_{12} + a'_{22} a''_{22}) = 1,1 \times 10^{-4}$

Pela tabela, o ganho de tensão V_2/V_g é dado por:

$$\frac{V_2}{V_g} = \frac{Z_L}{(a_{11} + a_{21} Z_g) Z_L + a_{12} + a_{22} Z_g} = 33.333,33$$