
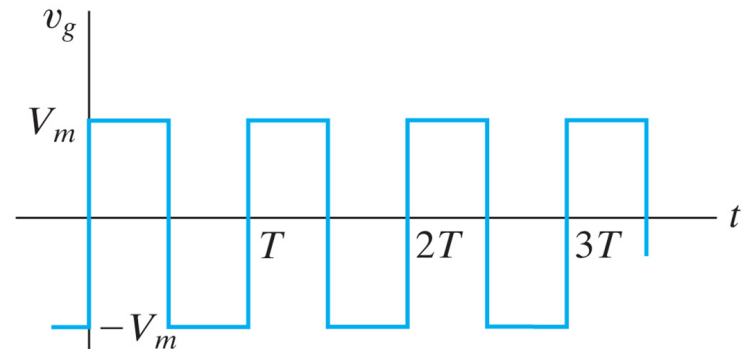


Cálculo das respostas de circuitos a funções periódicas genéricas

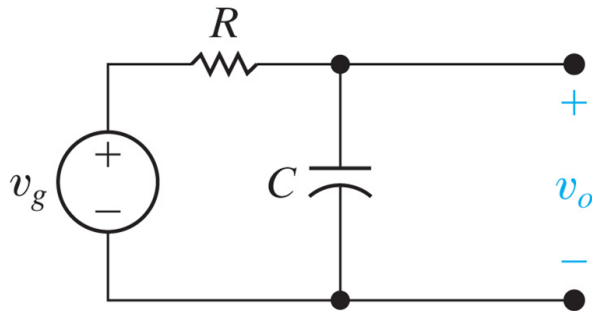- Pode ser feita de duas formas:
 - Análise por regime permanente senoidal → representação fasorial.
 - Análise por resposta de frequência.
- Exemplo: análise por regime permanente senoidal.




Análise por regime permanente senoidal

$$v_g(t) = \frac{4V_m}{\pi} \sum_{n=1, \text{ímpar}}^{\infty} \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n} = \frac{4V_m}{\pi} \sin(\omega_0 t) + \frac{4V_m}{3\pi} \sin(3\omega_0 t) + \frac{4V_m}{5\pi} \sin(5\omega_0 t) + \dots = v_{g1}(t) + v_{g3}(t) + \dots$$


A resposta do circuito será a soma das respostas individuais:

$$v_o(t) = v_{o1}(t) + v_{o3}(t) + \dots = \frac{4V_m}{\pi} \sum_{n=1, \text{ímpar}}^{\infty} \frac{\sin[n\omega_0 t - \arctan(n\omega_0 RC)]}{n\sqrt{1+(n\omega_0 RC)^2}}$$


$R = 1k \Omega$, $C = 25 \mu F$

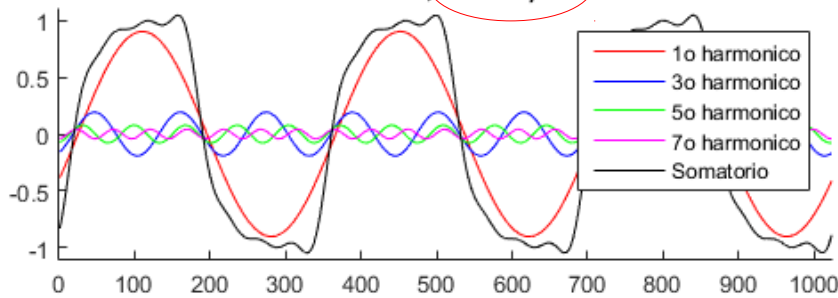


Soma ate o 35o harmonico

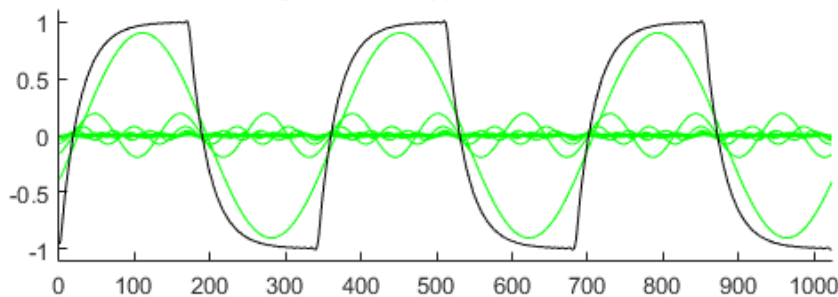

$R = 1k \Omega$, $C = 100 \mu F$


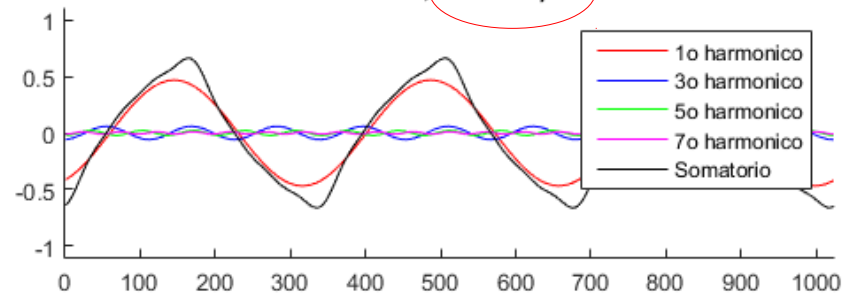


Soma ate o 35o harmonico


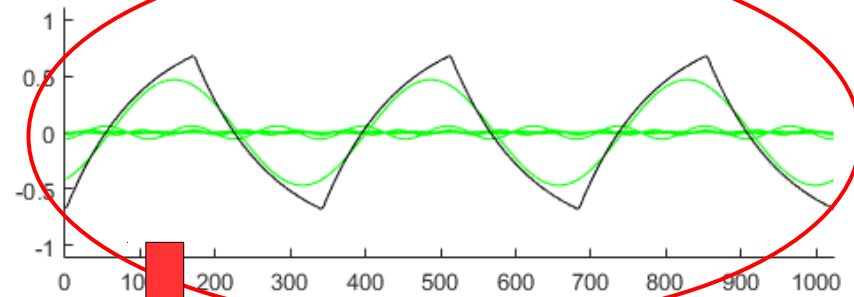


Análise por regime permanente senoidal
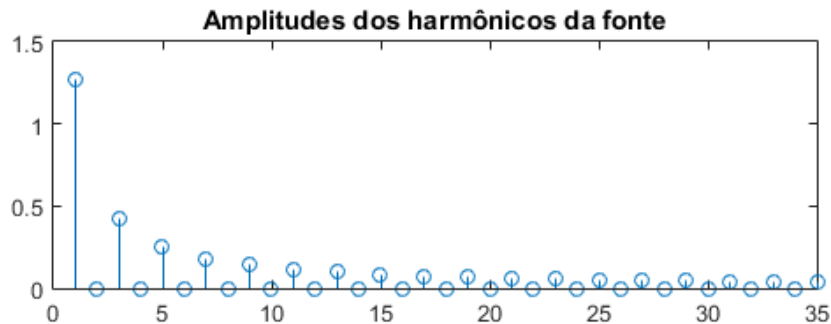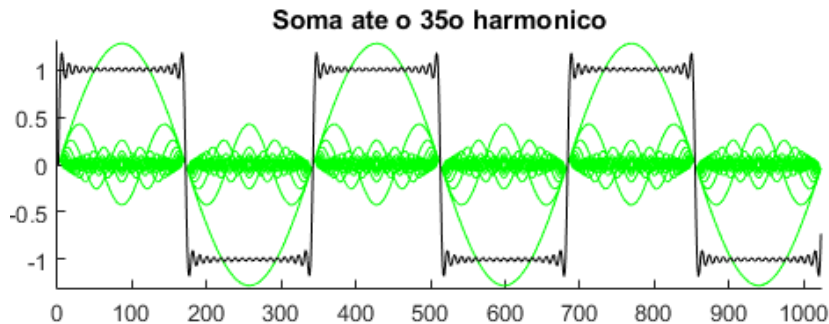
$$v_g(t) = \frac{4V_m}{\pi} \sum_{n=1, \text{ímpar}}^{\infty} \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n}$$



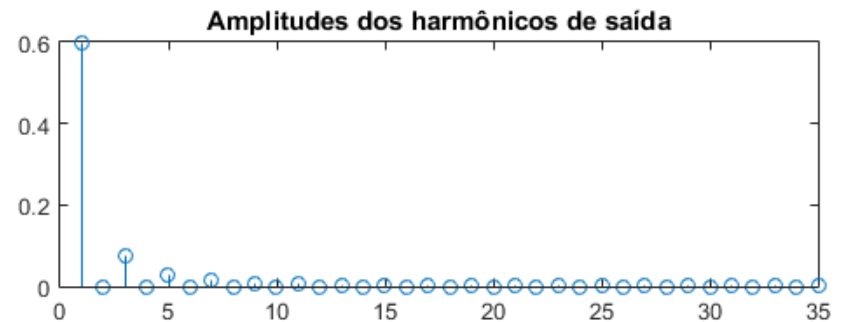
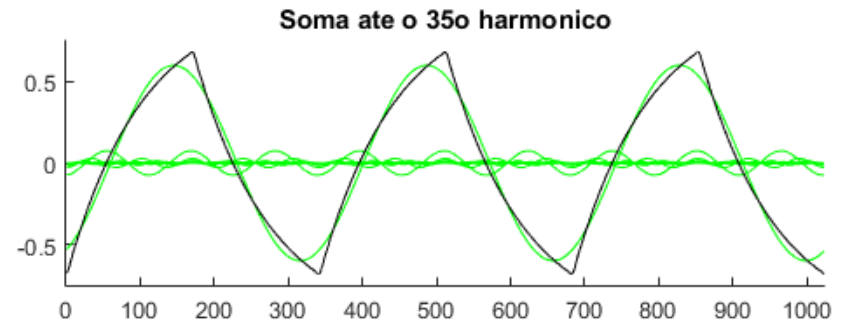
$$v_o(t) = \frac{4V_m}{\pi} \sum_{n=1, \text{ímpar}}^{\infty} \frac{\sin[n\omega_0 t - \arctan(n\omega_0 RC)]}{n\sqrt{1+(n\omega_0 RC)^2}}$$



↓
FILTRO PASSA-BAIXAS

Análise por função de transferência

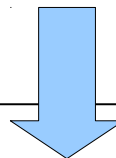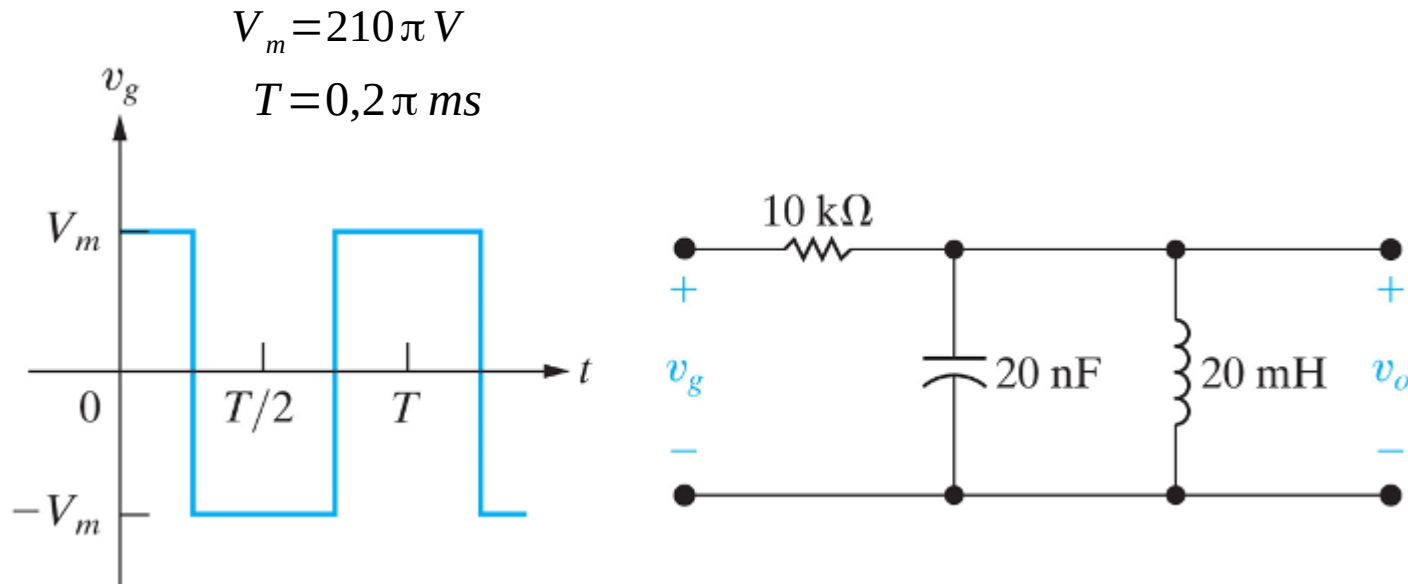- Determine a resposta do circuito RLC à onda quadrada mostrada na figura abaixo, considerando:



Análise por função de transferência

Decomposição de $v_g(t)$:

$$v_g(t) = \frac{4V_m}{\pi} \sum_{n=1, \text{ímpar}}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(n \frac{\pi}{2}\right) \cos(n \omega_0 t) = a_v + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n \omega_0 t + \theta_n)]$$

Função de transferência do circuito:


$$H(s) = \frac{(1/RC)s}{s^2 + (1/RC)s + 1/LC}$$

Resposta em frequência:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega/RC}{\sqrt{(1/LC - \omega^2)^2 + (\omega/RC)^2}}$$



$$\theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega/RC}{1/LC - \omega^2}\right)$$

Considerando que o sistema é LIT:

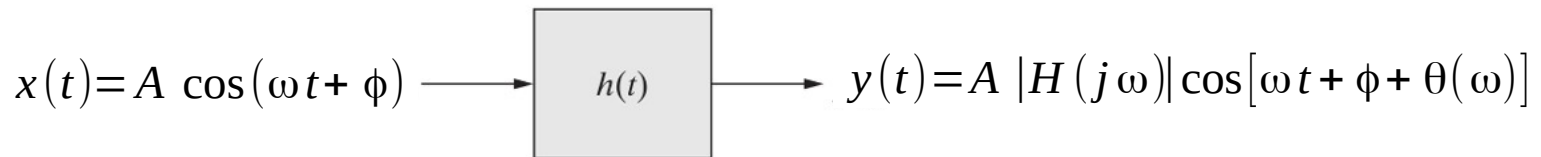

$$v_o(t) = \frac{4V_m}{\pi} \sum_{n=1, \text{ímpar}}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(n \frac{\pi}{2}\right) \frac{n \omega_0 / RC}{\sqrt{[1/LC - (n \omega_0)^2]^2 + (n \omega_0 / RC)^2}} \cos\left\{n \omega_0 t + \left[\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{n \omega_0 / RC}{1/LC - (n \omega_0)^2}\right)\right]\right\}$$

Análise por função de transferência

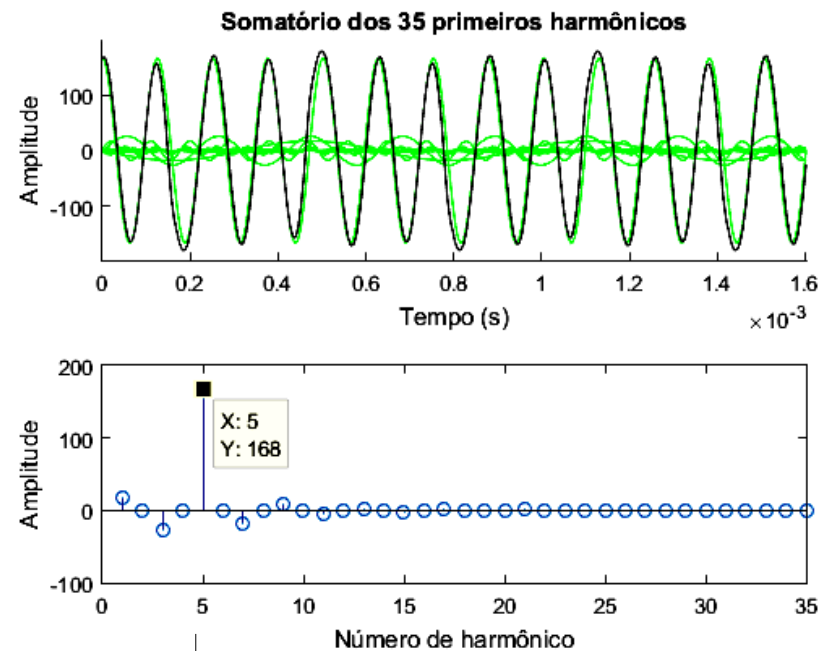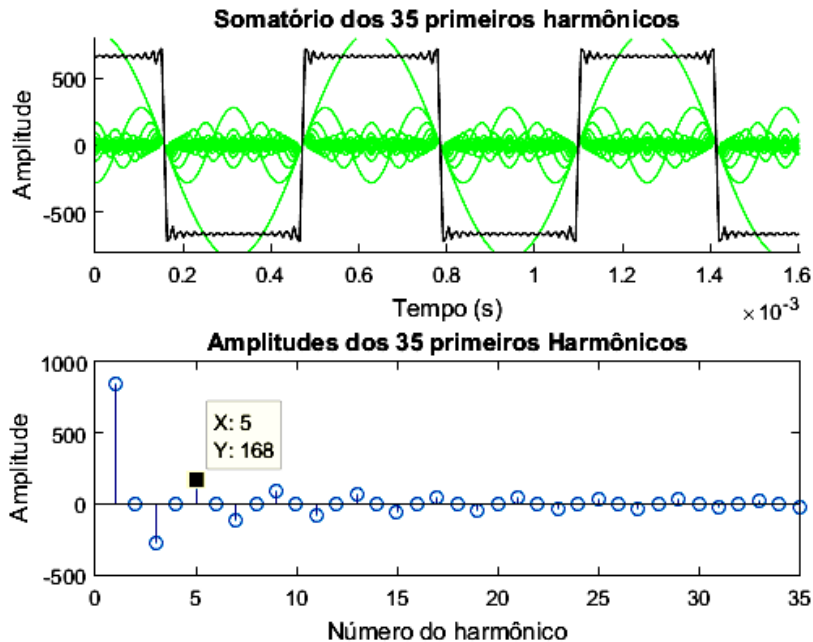

FILTRO PASSA-FAIXA

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 50000 \text{ rad/s}$$

Potência média com funções periódicas não senoidais

Considere a forma trigonométrica alternativa da série de Fourier:

$$f(t) = a_v + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n)] \longrightarrow \text{onde: } A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$
$$\theta_n = \arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$$

Tensão e corrente em um circuito na forma alternativa:

$$v(t) = V_{cc} + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n})$$

$V_{cc}, I_{cc} \rightarrow$ Componentes contínuas.

$V_n, I_n \rightarrow$ Amplitudes dos n-ésimos harmônicos.

$$i(t) = I_{cc} + \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{i_n})$$

$\theta_{v_n}, \theta_{i_n} \rightarrow$ Fases dos n-ésimos harmônicos.

Potência instantânea

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = V_{cc} I_{cc} + V_{cc} \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{i_n}) + I_{cc} \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) +$$
$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \left[V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) \cdot \sum_{m=1}^{\infty} I_m \cos(m\omega_0 t - \theta_{i_m}) \right]$$

↓
Continua...

Potência média com funções periódicas não senoidais

$$p(t) = V_{cc} I_{cc} + V_{cc} \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{i_n}) + I_{cc} \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) \cdot \sum_{m=1}^{\infty} I_m \cos(m\omega_0 t - \theta_{i_m}) \right]$$

A potência média será:

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt = \frac{V_{cc} I_{cc}}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} dt + \frac{V_{cc}}{T} \sum_{n=1}^{\infty} I_n \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(n\omega_0 t - \theta_{i_n}) dt + \frac{I_{cc}}{T} \sum_{n=1}^{\infty} V_n \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) dt + \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \sum_{n=1}^{\infty} \left[V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) \cdot \sum_{m=1}^{\infty} I_m \cos(m\omega_0 t - \theta_{i_m}) \right] dt$$

Esta integral será:

- 0, se $m \neq n$.

- Se $m = n$ $\longrightarrow \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{t_0}^{t_0+T} [V_n I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) \cdot \cos(n\omega_0 t - \theta_{i_n})] dt$

Continua...

Potência média com funções periódicas não senoidais

Portanto:

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt = V_{cc} I_{cc} + \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{t_0}^{t_0+T} \underbrace{[V_n I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) \cdot \cos(n\omega_0 t - \theta_{i_n})]}_{0} dt$$

Mas: $\cos(n\omega_0 t - \theta_{v_n}) \cdot \cos(n\omega_0 t - \theta_{i_n}) = \frac{1}{2} \cos(\theta_{v_n} - \theta_{i_n}) + \frac{1}{2} \cos(2n\omega_0 t - \theta_{v_n} - \theta_{i_n})$

Assim:
$$P = V_{cc} I_{cc} + \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_n}{2} \int_{t_0}^{t_0+T} [\cos(\theta_{v_n} - \theta_{i_n}) + \cancel{\cos(2n\omega_0 t - \theta_{v_n} - \theta_{i_n})}] dt$$

$$P = V_{cc} I_{cc} + \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_n}{2} \cos(\theta_{v_n} - \theta_{i_n}) \int_{t_0}^{t_0+T} dt$$

$$P = V_{cc} I_{cc} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_n}{2} \cos(\theta_{v_n} - \theta_{i_n}) \rightarrow P = V_{cc} I_{cc} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n}{\sqrt{2}} \frac{I_n}{\sqrt{2}} \cos(\theta_{v_n} - \theta_{i_n})$$

$$P = V_{cc} I_{cc} + \sum_{n=1}^{\infty} V_{rms_n} I_{rms_n} \cos(\theta_{v_n} - \theta_{i_n})$$

Potência
média total



= Potência média
da componente
contínua + Potências médias
de cada harmônico

Tensões e correntes de diferentes frequências não interagem para produzir potência média (ativa)!

A potência média total é igual à soma das potências médias de cada harmônico.

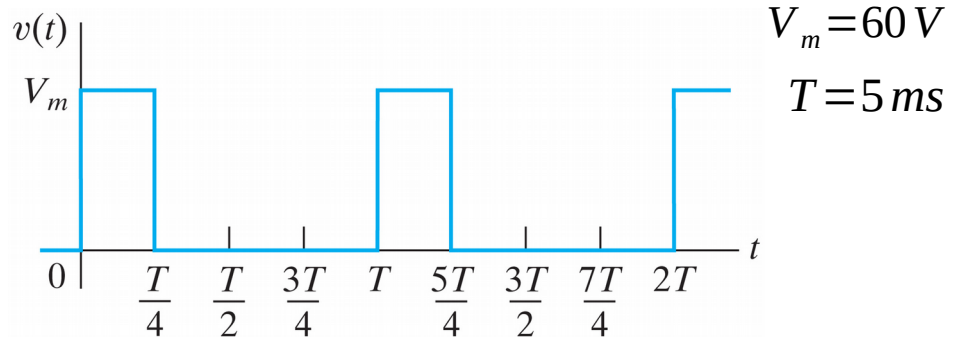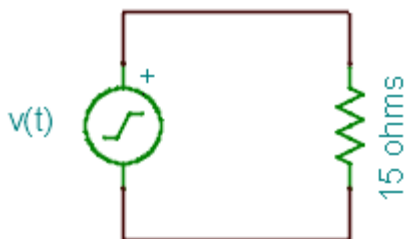Exemplo:

- A onda quadrada mostrada na figura abaixo é aplicada a um resistor de $15\ \Omega$. Determine:
 - As expressões para os coeficientes de Fourier.
 - Os cinco primeiros termos não nulos da série de Fourier.
 - A porcentagem da potência associada aos cinco primeiros termos da série.



Valores eficazes de funções periódicas não senoidais

Valor eficaz: $F_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f^2(t) dt}$

Utilizando a forma trigonométrica alternativa: $F_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \left[a_v + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \right]^2 dt}$

Mas: $\left[a_v + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \right]^2 = a_v^2 + 2a_v \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) + \left[\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \right]^2 =$

$$= a_v^2 + 2a_v \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \sum_{m=1}^{\infty} A_m \cos(m\omega_0 t - \theta_m)$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \left[a_v^2 + 2a_v \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \sum_{m=1}^{\infty} A_m \cos(m\omega_0 t - \theta_m) \right] dt = \left\{ \begin{array}{l} 0, m \neq n \\ \frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2, m = n \end{array} \right\}$$

$$= a_v^2 \int_{t_0}^{t_0+T} dt + 2a_v \int_{t_0}^{t_0+T} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) dt + \int_{t_0}^{t_0+T} \left[\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \sum_{m=1}^{\infty} A_m \cos(m\omega_0 t - \theta_m) \right] dt$$

Valores eficazes de funções periódicas não senoidais

Retornando à equação:

$$F_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \left[a_v + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \right]^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(a_v^2 T + \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2 \frac{T}{2} \right)}$$

$$F_{RMS} = \sqrt{a_v^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{A_n}{\sqrt{2}} \right)^2}$$

Valor eficaz total

=

Quadrado do valor eficaz da componente contínua

+

Soma dos quadrados dos valores eficazes de cada harmônico

Exemplo:

$$v(t) = 10 + 30 \cos(\omega_0 t - \theta_1) + 20 \cos(2\omega_0 t - \theta_2) + 5 \cos(3\omega_0 t - \theta_3) + \dots$$

$$V_{RMS} = \sqrt{10^2 + \left(\frac{30}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{20}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{2}} \right)^2 + \dots}$$

Valores eficazes de funções periódicas não senoidais

- Valor eficaz em termos dos coeficientes complexos:

$$F_{RMS} = \sqrt{a_v^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{A_n}{\sqrt{2}} \right)^2} = \sqrt{a_v^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2}{2}}$$

Mas, como foi visto anteriormente:

$$\left. \begin{array}{l} a_v = C_0 \\ A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ C_n = \frac{a_n - jb_n}{2} \end{array} \right\} A_n = 2 \cdot |C_n|$$

Substituindo: $F_{RMS} = \sqrt{C_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2 \cdot |C_n|)^2}{2}} \rightarrow F_{RMS} = \sqrt{C_0^2 + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} |C_n|^2}$

Quadrado do
valor eficaz da
componente
contínua

+ Soma dos quadrados
dos valores eficazes
de cada harmônico

Exemplo:

- Use a equação do valor RMS para estimar o valor eficaz da tensão do exemplo anterior, considerando novamente os cinco primeiros componentes da decomposição por Fourier.

