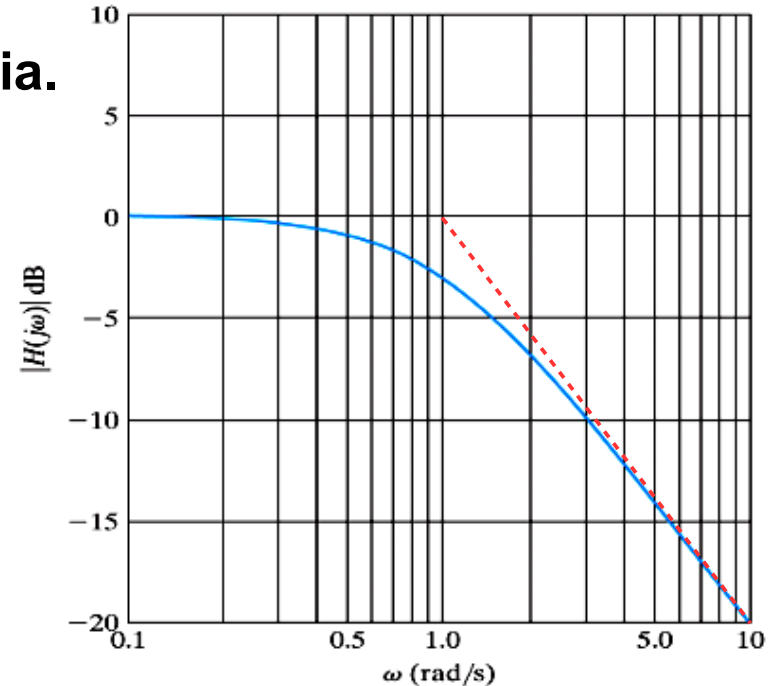



Filtros ativos de ordem superior

- **Filtros de 1ª ordem:**
 - Um polo na função de transferência.
 - Inclinação de -20 dB por década.
 - Resposta longe da ideal.
- **Aumentando-se o número de polos:**
 - Resposta mais próxima da ideal.
 - Aumenta o número de componentes, complexidade e custo.
 - Circuitos mais sensíveis a variações nos componentes e interferências externas.




Cascata de módulos de 1ª ordem

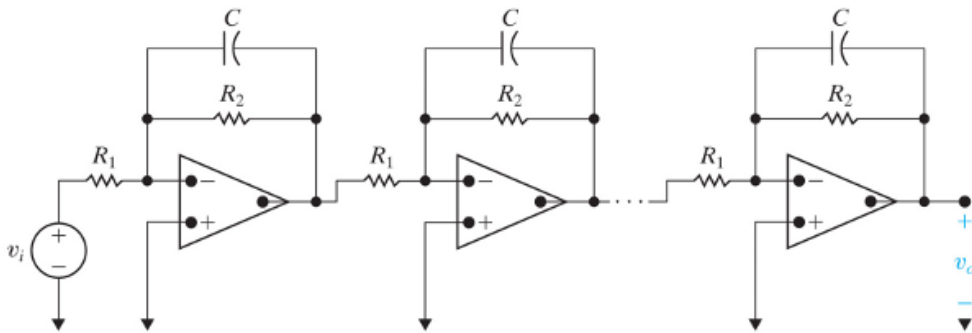- 1ª abordagem → cascata de módulos de 1ª ordem.
 - Cada módulo adiciona -20 dB/década à curva de resposta em frequência.
 - N módulos → $-20 N$ dB/dec.




$$H(s) = \left(\frac{-\omega_c}{s + \omega_c} \right) \left(\frac{-\omega_c}{s + \omega_c} \right) \cdots \left(\frac{-\omega_c}{s + \omega_c} \right)$$
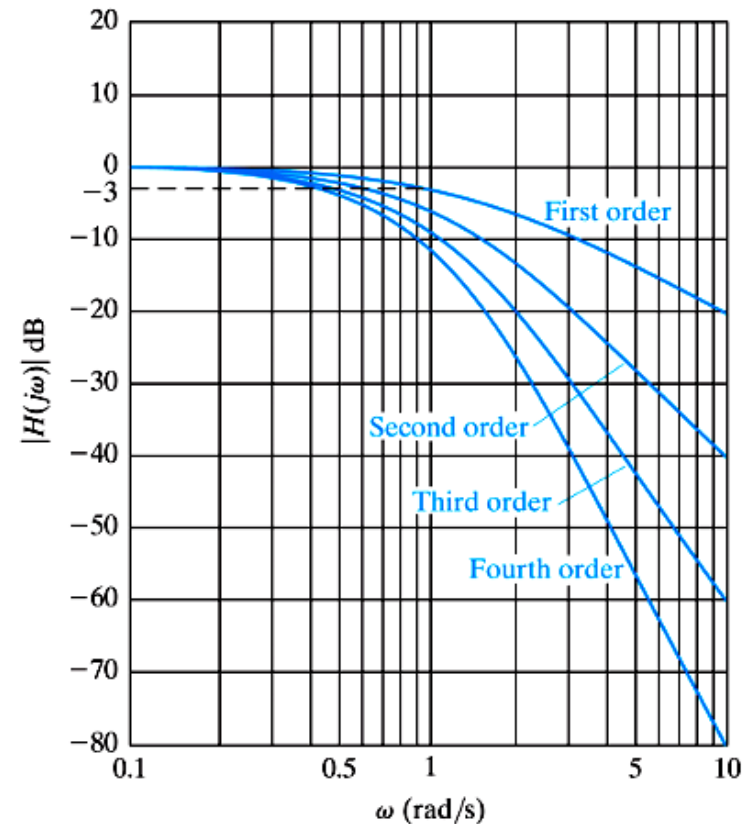
$$= \frac{(-\omega_c)^n}{(s + \omega_c)^n}$$



Cascata de módulos de 1ª ordem

- Problemas com esta abordagem:

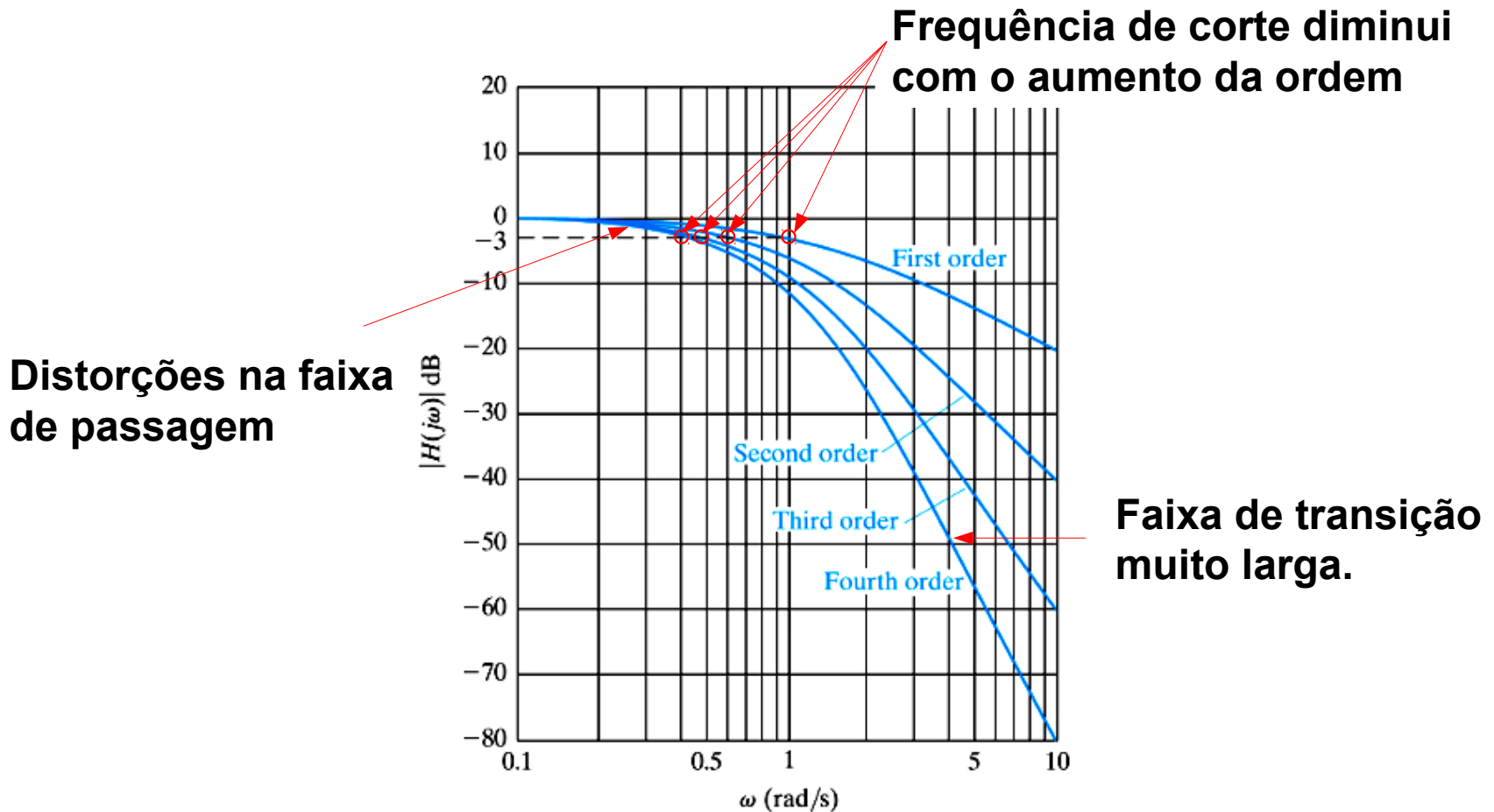

Cascata de módulos de 1ª ordem

- Considerando n filtros protótipos de 1ª ordem:

$$H(s) = \left(\frac{-1}{s+1}\right) \left(\frac{-1}{s+1}\right) \cdots \left(\frac{-1}{s+1}\right) \rightarrow H(s) = \frac{(-1)^n}{(s+1)^n}$$

A resposta de frequência é dada por:

$$H(j\omega) = \frac{(-1)^n}{(j\omega+1)^n} = \frac{1}{\sqrt{(\omega^2+1)^n}} e^{-jn[180+\arctan(\omega)]}$$

A resposta de amplitude é: $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega^2+1)^n}}$

Na frequência de corte:



$$\frac{1}{\sqrt{(\omega_{cn}^2+1)^n}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow (\omega_{cn}^2+1)^n = 2 \rightarrow \omega_{cn}^2+1 = \sqrt[n]{2} \rightarrow \omega_{cn} = \sqrt{\sqrt[n]{2}-1}$$

Cascata de módulos de 1ª ordem

- Portanto, a frequência de corte de uma cascata de n filtros normalizados de primeira ordem é:

$$\omega_{cn} = \sqrt[n]{\sqrt{2}-1}$$

$n=1$	→ 100 %
$n=2$	→ 64,4 %
$n=3$	→ 51,0 %
$n=4$	→ 43,5 %
⋮	⋮

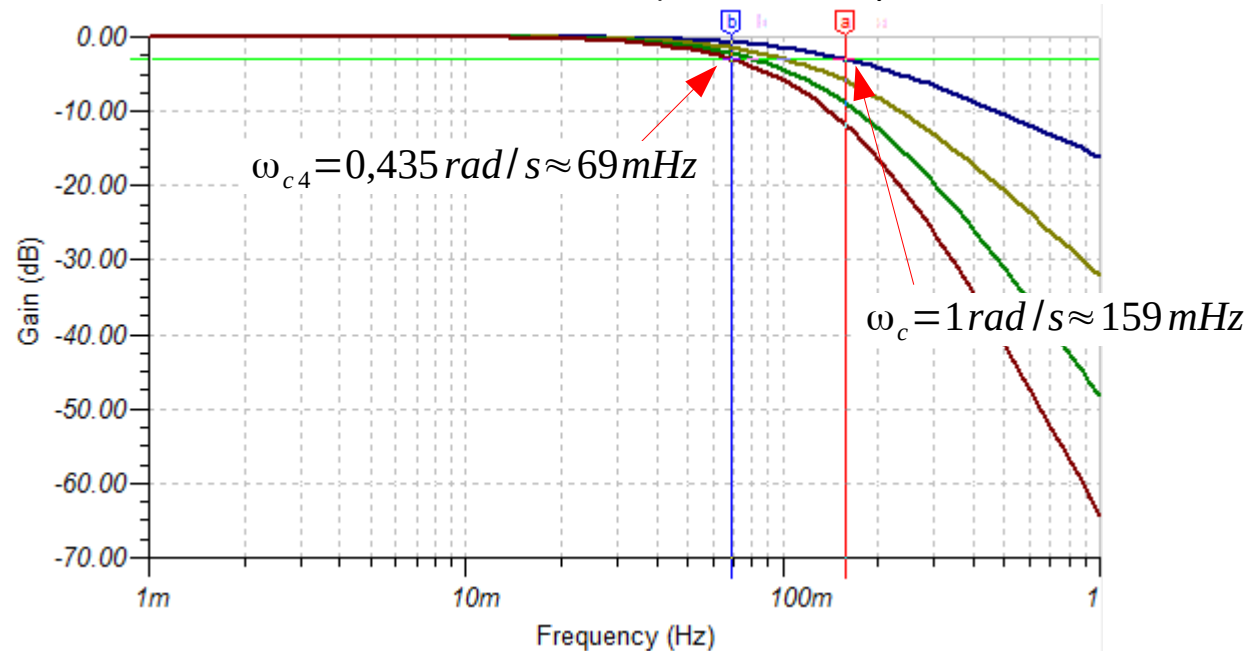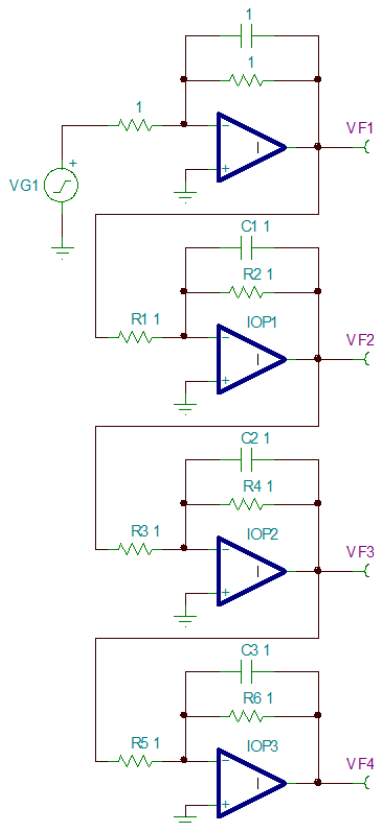

Cascata de módulos de 1ª ordem

- **Correção da frequência:**

- Se quisermos que a frequência de corte volte a ser 1 rad/s → corrigir (aumentar) a frequência do módulo de 1ª ordem.
- Utilizando o ganho de frequência:

$$k_f = \frac{\omega_{cn}'}{\omega_{cn}} = \frac{\omega_{cn}'}{\sqrt[n]{2}-1}$$

- **Exemplo: considerando uma cascata de 4 estágios:**

$$\omega_{c4} = \sqrt[4]{2}-1 = 0,435 \text{ rad/s} \rightarrow k_f = \frac{\omega_{cn}'}{\omega_{cn}} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}-1} = 2,299$$

- Podemos alterar o resistor ou o capacitor:



$$\text{Se } R' = R = 1 \rightarrow k_a = 1$$

$$\text{Se } C' = C = 1 \rightarrow \frac{1}{k_a k_f} = 1 \rightarrow k_a = 0,435$$

$$C' = \frac{1}{k_a k_f} C = \frac{1}{1 \cdot 2,299} \cdot 1 = 0,435 \text{ F}$$

$$R' = k_a R = 0,435 \cdot 1 = 0,435$$

Cascata de módulos de 1a ordem

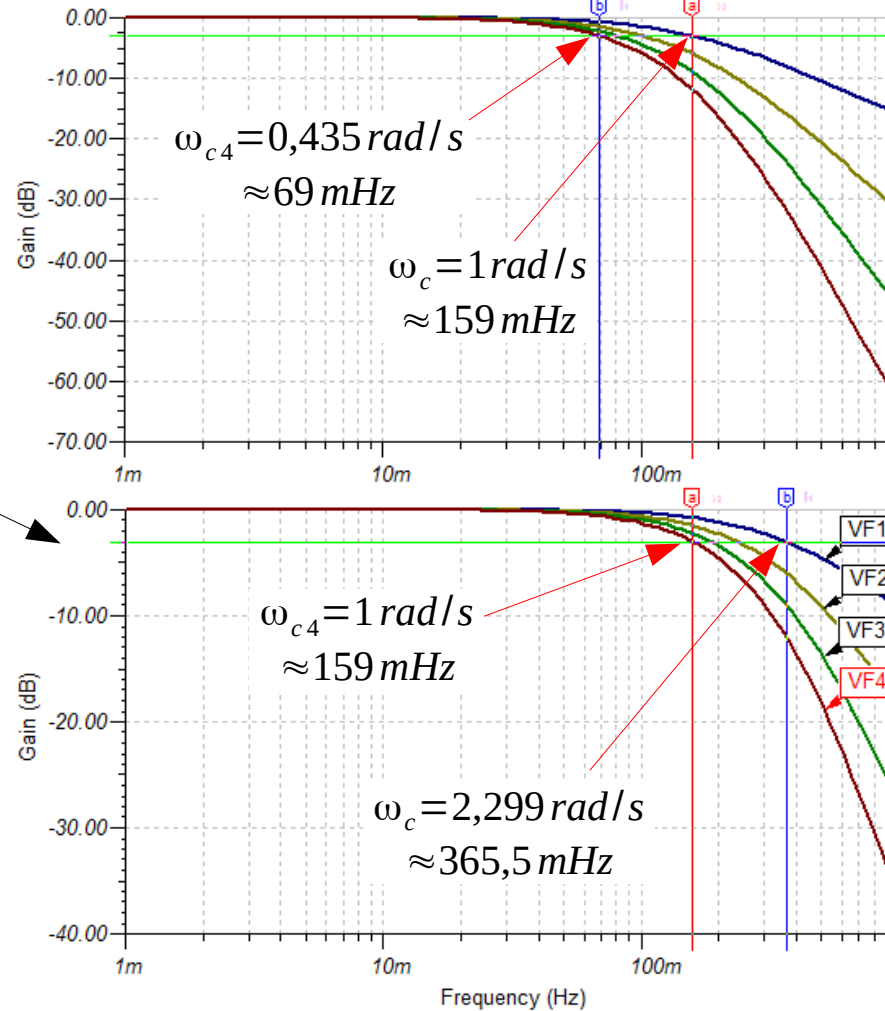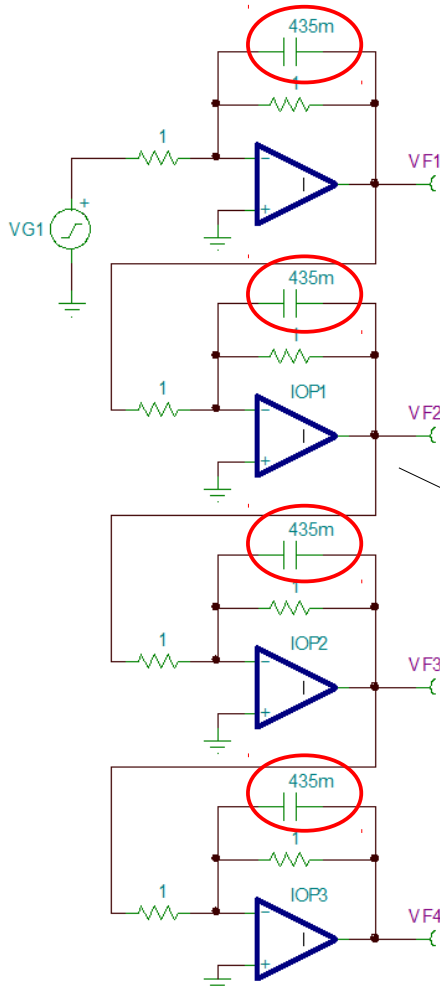

$$H(s) = \frac{(-\omega_c)^4}{(s + \omega_c)^4}$$

$$= \frac{(-1)^4}{(s + 1)^4}$$

$$H(s) = \frac{(-\omega_c)^4}{(s + \omega_c)^4}$$

$$= \frac{(-2,299)^4}{(s + 2,299)^4}$$

Cascata de módulos de 1ª ordem

- Podemos usar o mesmo raciocínio para qualquer frequência de corte.
- Ex.: filtro passa-baixas de 4ª ordem a partir de cascata de módulos de 1ª ordem:
 - Frequência de corte de 500 Hz.
 - Ganho de 20 dB.

Filtro protótipo de 4ª ordem $\longrightarrow \omega_{c4} = \sqrt[4]{2-1} = 0,435 \text{ rad/s}$

Frequência desejada $\longrightarrow \omega_{c4}' = 2\pi 500 = 3141,59 \text{ rad/s}$



Ganho de frequência $\longrightarrow k_f = \frac{3141,59}{0,435} = 7222,39$

Podemos definir o resistor ou o capacitor.

Usando $C' = 1\mu F \longrightarrow C' = \frac{1}{k_a k_f} C \longrightarrow k_a = \frac{1}{C' k_f} C = \frac{1}{1\mu \cdot 7222,39} \cdot 1 = 138,46$

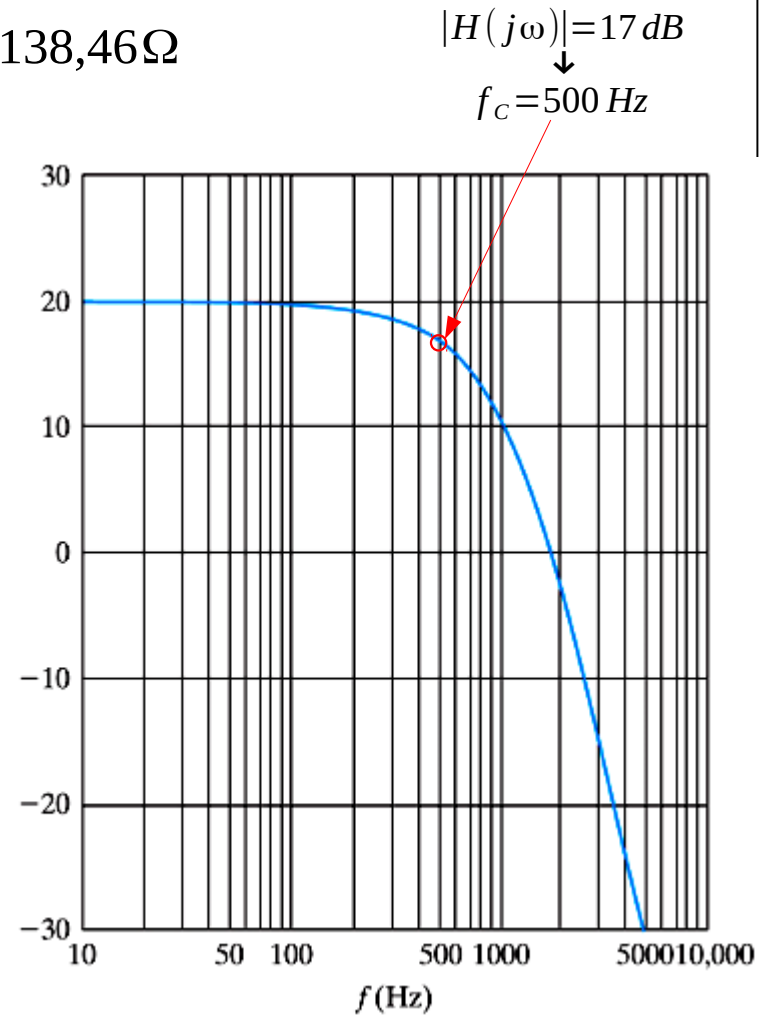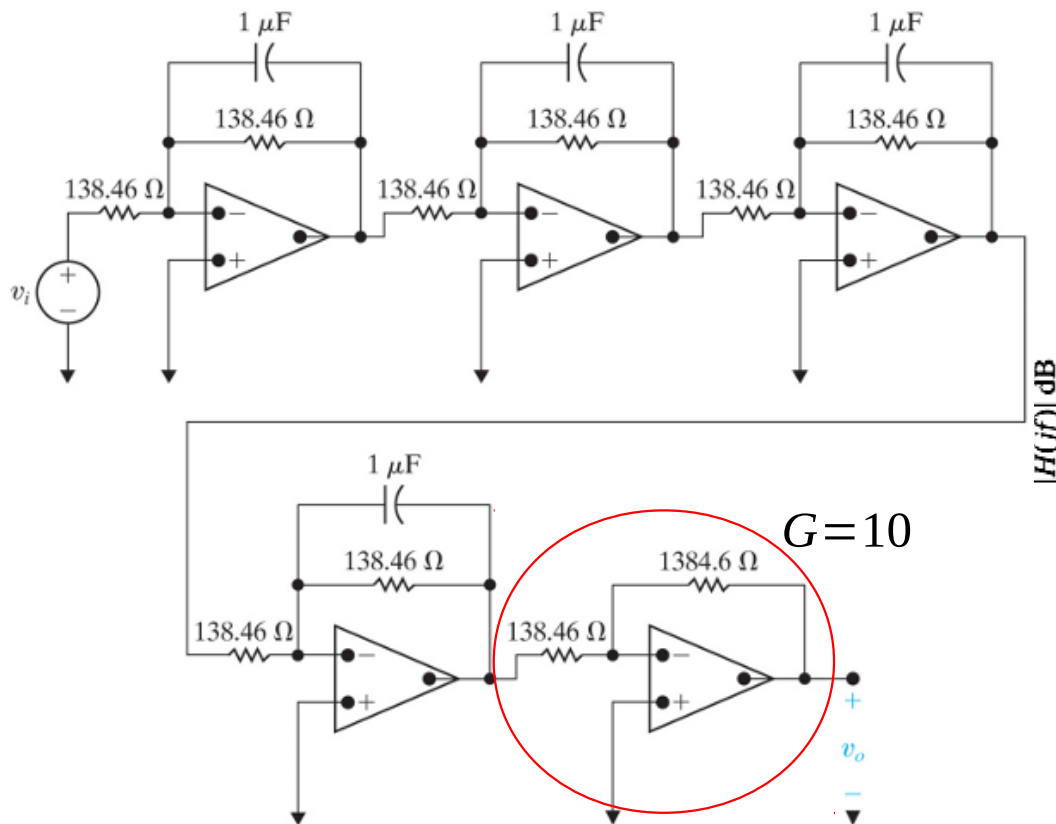Exemplo:


$$k_a = 138,46 \longrightarrow R' = k_a \cdot R = 138,46 \cdot 1 = 138,46 \Omega$$



Polinômios de ordem superior

- Ok → usando os filtros protótipos é possível corrigir o desvio na frequência de corte.
- Outros problemas:
 - Faixa de transição muito larga.
 - Distorção considerável na faixa de passagem.
- 2ª abordagem → emprego de polinômios de ordem superior:

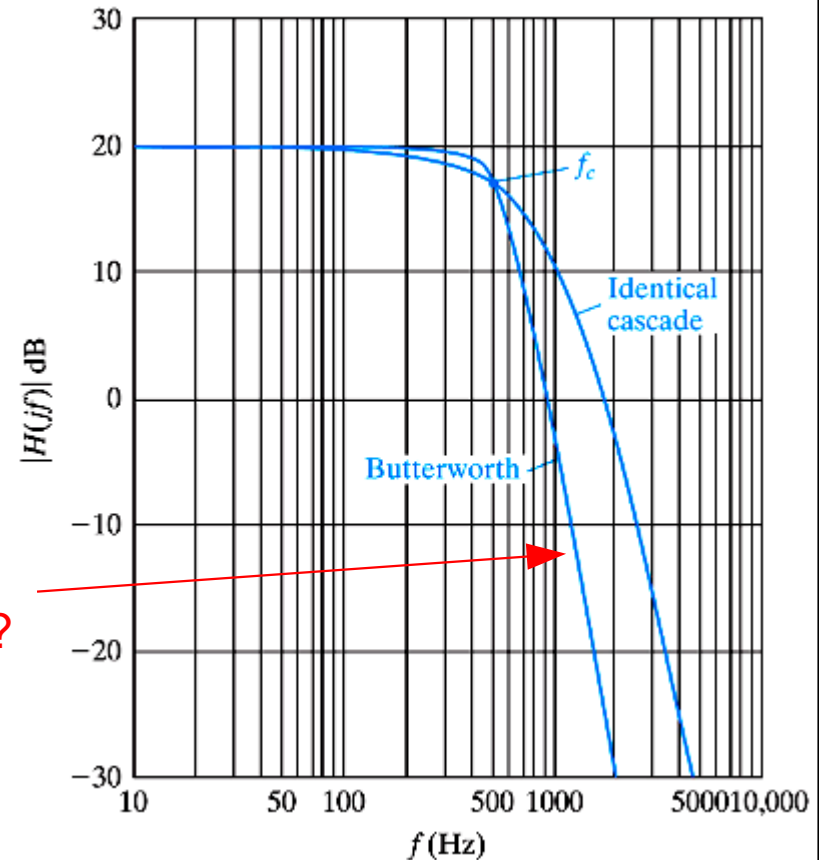É possível encontrar um polinômio que gere uma resposta em frequência melhor?



Filtro de Butterworth passa-baixas

Resposta em módulo do filtro passa-baixas em cascata:

$$H(s) = \frac{(-\omega_c)^n}{(s + \omega_c)^n} \rightarrow H(j\omega) = \frac{(-\omega_c)^n}{(j\omega + \omega_c)^n} \rightarrow |H(j\omega)| = \frac{\omega_c^n}{(\sqrt{\omega^2 + \omega_c^2})^n} \rightarrow$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\left(\sqrt{(\omega/\omega_c)^2 + 1}\right)^n} \begin{cases} \text{Enquanto } \omega \ll \omega_c \rightarrow |H(j\omega)| \approx 1 \\ \text{Mas quando } \omega \rightarrow \omega_c \rightarrow |H(j\omega)| < 1 \end{cases}$$

Resposta do filtro de Butterworth:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega/\omega_c)^{2n} + 1}}$$

→ **Mantém o ganho próximo ao unitário em uma região maior da faixa de passagem**

Filtro de Butterworth passa-baixas

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega/\omega_c)^{2n} + 1}}$$

- **Características do filtro:**
 - A frequência de corte é independente da ordem n do filtro.
 - Para n suficientemente grande, o ganho permanecerá próximo de 1 em uma região maior da faixa de passagem.
 - A resposta decai mais rapidamente na faixa de transição.
 - O expoente $2n$ é sempre PAR → condição para que o filtro seja realizável.
- Ok → mas, dada a resposta de amplitude desejada, como determinar a função de transferência $H(s)$?

Filtro de Butterworth passa-baixas

- Utilizando a abordagem por filtros protótipos:

$$\omega_c = 1 \text{ rad/s} \quad \longrightarrow \quad |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega/\omega_c)^{2n} + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\omega^{2n} + 1}}$$

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{\omega^{2n} + 1} = \frac{1}{(\omega^2)^n + 1}$$

Agora, note que, em regime permanente: $s^2 = (j\omega)^2 = -\omega^2 \quad \longrightarrow \quad \omega^2 = -s^2$

Substituindo: $|H(s)|^2 = \frac{1}{(-s^2)^n + 1} \quad \longrightarrow \quad |H(s)|^2 = \frac{1}{(-1)^n s^{2n} + 1}$

\downarrow **continua...**

Filtro de Butterworth passa-baixas

$$|H(s)|^2 = \frac{1}{(-1)^n s^{2n} + 1}$$

Como $H(s)$ é uma função complexa: $|H(s)|^2 = H(s) \cdot H^*(s)$
 $= H(s) \cdot H(-s)$

Portanto: $H(s) H(-s) = \frac{1}{(-1)^n s^{2n} + 1}$

- **Como encontrar $H(s)$? → Expansão em frações parciais:**
 - Determine as raízes do polinômio $(-1)^n s^{2n} + 1 = 0$
 - Atribua as raízes localizadas no semi-plano esquerdo a $H(s)$.
 - Combine os termos para formar fatores de 1ª e 2ª ordens.

Exemplo

- Função de transferência para filtro Butterworth passa-baixas de 2ª ordem normalizado:

$$H(s)H(-s) = \frac{1}{(-1)^n s^{2n} + 1} = \frac{1}{(-1)^2 s^{2 \cdot 2} + 1} = \frac{1}{s^4 + 1}$$

Polinômio: $s^4 + 1 = 0 \rightarrow s^4 = -1 \rightarrow s^4 = 1 e^{j180^\circ} =$

As raízes são: $s_{1,2} = \cancel{-\frac{1}{\sqrt{2}} \pm j \frac{1}{\sqrt{2}}}$
 $s_{3,4} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm j \frac{1}{\sqrt{2}}$

Portanto: $H(s) = \frac{1}{\left(s + \frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(s + \frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}}\right)} \rightarrow H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$

Polinômios de Butterworth normalizados

- Polinômios de Butterworth para filtros passa-baixas normalizados até a 8ª ordem:

n	n th-Order Butterworth Polynomial
1	$(s + 1)$
2	$(s^2 + \sqrt{2}s + 1)$
3	$(s + 1)(s^2 + s + 1)$
4	$(s^2 + 0.765s + 1)(s^2 + 1.848s + 1)$
5	$(s + 1)(s^2 + 0.618s + 1)(s^2 + 1.618s + 1)$
6	$(s^2 + 0.518s + 1)(s^2 + \sqrt{2}s + 1)(s^2 + 1.932s + 1)$
7	$(s + 1)(s^2 + 0.445s + 1)(s^2 + 1.247s + 1)(s^2 + 1.802s + 1)$
8	$(s^2 + 0.390s + 1)(s^2 + 1.111s + 1)(s^2 + 1.6663s + 1)(s^2 + 1.962s + 1)$

Circuitos de ordem superior

- Ok, já sabemos como obter $H(s)$.
- Mas \rightarrow como conseguir o circuito?
- Observando a tabela:

Produtos de fatores
de 1ª e 2ª ordem.



Cascata de circuitos
de 1ª e 2ª ordem

$$H_1(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$H_2(s) = \frac{1}{s^2 + b_1s + 1}$$


nth-Order Butterworth Polynomial

$$\begin{aligned}
 &(s + 1) \\
 &(s^2 + \sqrt{2}s + 1) \\
 &(s + 1)(s^2 + s + 1) \\
 &(s^2 + 0.765s + 1)(s^2 + 1.848s + 1) \\
 &(s + 1)(s^2 + 0.618s + 1)(s^2 + 1.618s + 1) \\
 &(s^2 + 0.518s + 1)(s^2 + \sqrt{2} + 1)(s^2 + 1.932s + 1) \\
 &(s + 1)(s^2 + 0.445s + 1)(s^2 + 1.247s + 1)(s^2 + 1.802s + 1) \\
 &(s^2 + 0.390s + 1)(s^2 + 1.111s + 1)(s^2 + 1.6663s + 1)(s^2 + 1.962s + 1)
 \end{aligned}$$

Circuitos de ordem superior

- Estágio de 1ª ordem → filtro protótipo passa-baixas:

$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

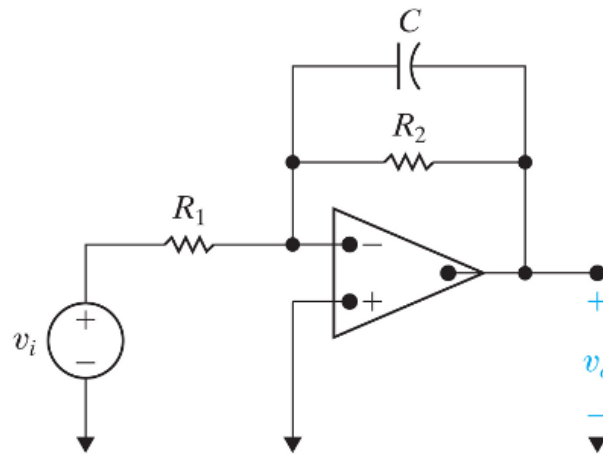

$$R_1 = 1\ \Omega$$


$$R_2 = 1\ \Omega$$

$$C = 1\ F$$

$$\omega_c = 1\ rad/s$$

Circuitos de ordem superior

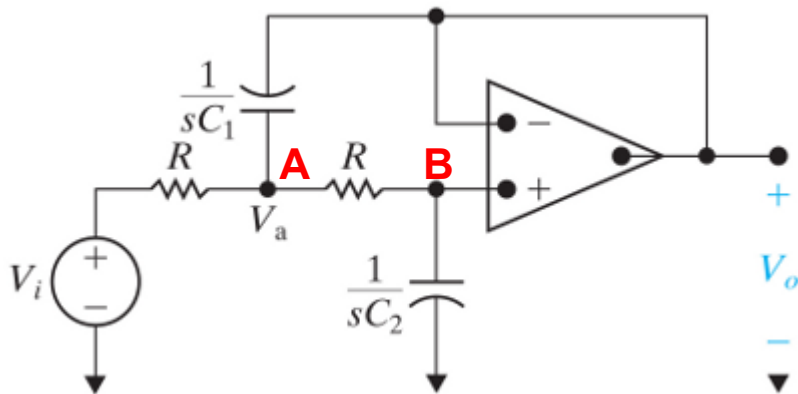- Estágio de 2ª ordem → existem algumas configurações.
 - Ex.: Sallen-Key com ganho unitário.



Análise quantitativa:

$$\text{Nó A: } \frac{V_a - V_i}{R} + \frac{V_a - V_o}{1/sC_1} + \frac{V_a - V_o}{R} = 0$$

$$\text{Nó B: } \frac{V_o - V_a}{R} + \frac{V_o}{1/sC_2} = 0$$

Simplificando: $H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\frac{1}{R^2 C_1 C_2}}{s^2 + \frac{2}{RC_1}s + \frac{1}{R^2 C_1 C_2}}$ ↓ **continua...**

Circuitos de ordem superior

$$H(s) = \frac{V_0}{V_i} = \frac{\frac{1}{R^2 C_1 C_2}}{s^2 + \frac{2}{RC_1} s + \frac{1}{R^2 C_1 C_2}}$$

Fazendo $R = 1$: $H(s) = \frac{\frac{1}{C_1 C_2}}{s^2 + \frac{2}{C_1} s + \frac{1}{C_1 C_2}}$

Mas o que queremos é: $H(s) = \frac{1}{s^2 + b_1 s + 1}$

Portanto: $\frac{1}{C_1 C_2} = 1, \quad b_1 = \frac{2}{C_1}, \quad R = 1 \quad \longrightarrow \quad \omega_c = 1 \text{ rad/s}, \quad K = 1$

Filtro de 2ª ordem normalizado

Exemplo

- **Projeto de um filtro Butterworth passa-baixas de 4ª ordem:**
 - **$f_c = 500 \text{ Hz.}$**
 - **$K = 10.$**
 - **Maior número possível de resistores de $1 \text{ k}\Omega$.**

Exemplo

Polinômio de Butterworth

*n*th-Order Butterworth Polynomial

$$(s + 1)$$

$$(s^2 + \sqrt{2}s + 1)$$

$$(s + 1)(s^2 + s + 1)$$

$$(s^2 + 0.765s + 1)(s^2 + 1.848s + 1)$$

$$(s + 1)(s^2 + 0.618s + 1)(s^2 + 1.618s + 1)$$

$$(s^2 + 0.518s + 1)(s^2 + \sqrt{2}s + 1)(s^2 + 1.932s + 1)$$


$$(s + 1)(s^2 + 0.445s + 1)(s^2 + 1.247s + 1)(s^2 + 1.802s + 1)$$

$$(s^2 + 0.390s + 1)(s^2 + 1.111s + 1)(s^2 + 1.6663s + 1)(s^2 + 1.962s + 1)$$


4ª ordem:

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 0.765s + 1} \cdot \frac{1}{s^2 + 1.848s + 1}$$

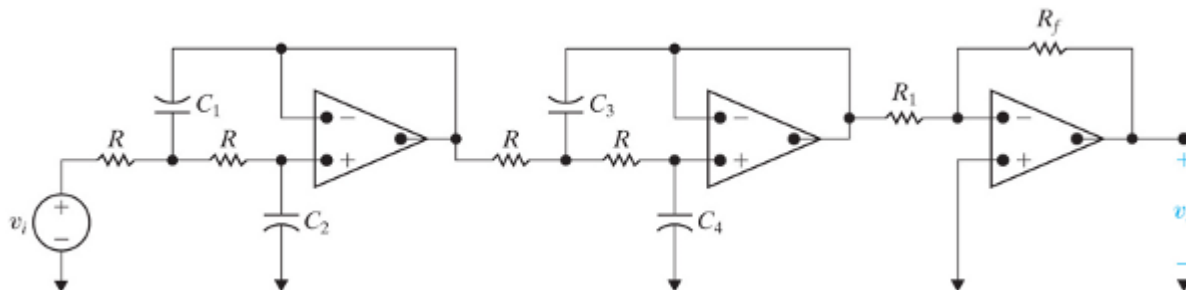2 estágios de
2ª ordem
+
estágio de
ganho



Exemplo

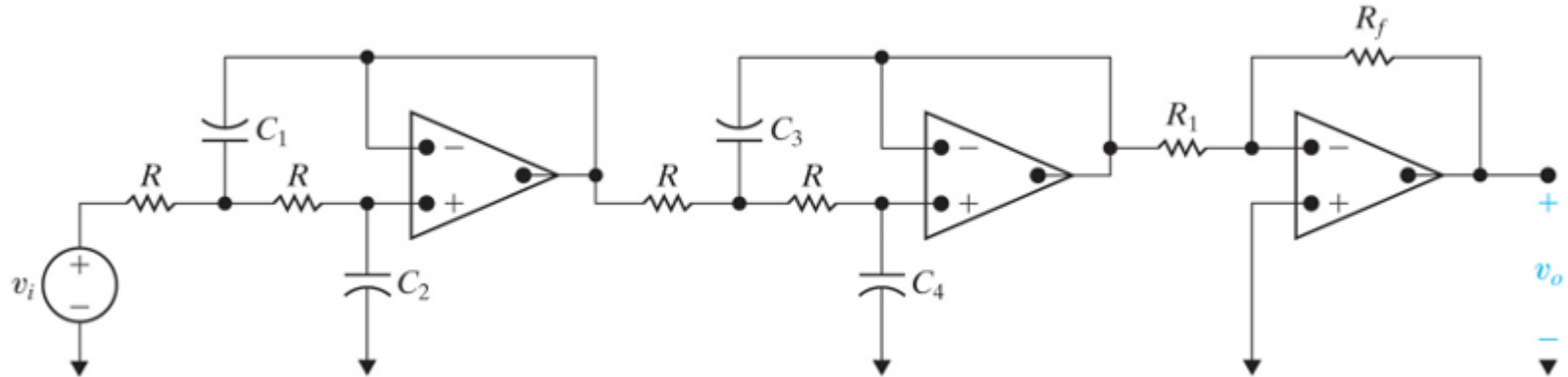

$$H_1(s) = \frac{1}{s^2 + b_1 s + 1} = \frac{1}{s^2 + 0,765 s + 1}$$

$$H_2(s) = \frac{1}{s^2 + b_2 s + 1} = \frac{1}{s^2 + 1,848 s + 1}$$

$$b_1 = \frac{2}{C_1} = 0,765 \rightarrow C_1 = 2,61 F$$

$$b_2 = \frac{2}{C_3} = 1,848 \rightarrow C_3 = 1,08 F$$

$$\frac{1}{C_1 C_2} = 1 \rightarrow C_2 = 0,38 F$$

$$\frac{1}{C_3 C_4} = 1 \rightarrow C_4 = 0,924 F$$

$$R = 1$$

$$R = 1$$

Filtro de 4ª ordem, $\omega_c = 1 \text{ rad/s}$

Exemplo

Ajustando a frequência de corte: $f'_c = 500 \text{ Hz} \rightarrow \omega'_c = 3.141,6 \text{ rad/s}$

$$k_f = \frac{\omega'_c}{\omega} = \frac{3.141,6}{1} = 3.141,6$$

Para utilizar resistores de 1k: $R' = 1000 \Omega = k_a \cdot R \rightarrow k_a = \frac{R'}{R} = \frac{1000}{1} = 1000$

Ajustando os capacitores: $C'_1 = \frac{1}{k_a k_f} C_1 = 831 \text{ nF}$


$$C'_2 = \frac{1}{k_a k_f} C_2 = 121 \text{ nF}$$

$$C'_3 = \frac{1}{k_a k_f} C_3 = 344 \text{ nF}$$


$$C'_4 = \frac{1}{k_a k_f} C_4 = 294 \text{ nF}$$

Calculando o estágio de ganho: $K = 10 = \frac{R_f}{R_i} \rightarrow R_i = 1 \text{ k}\Omega, R_f = 10 \text{ k}\Omega$

Exemplo

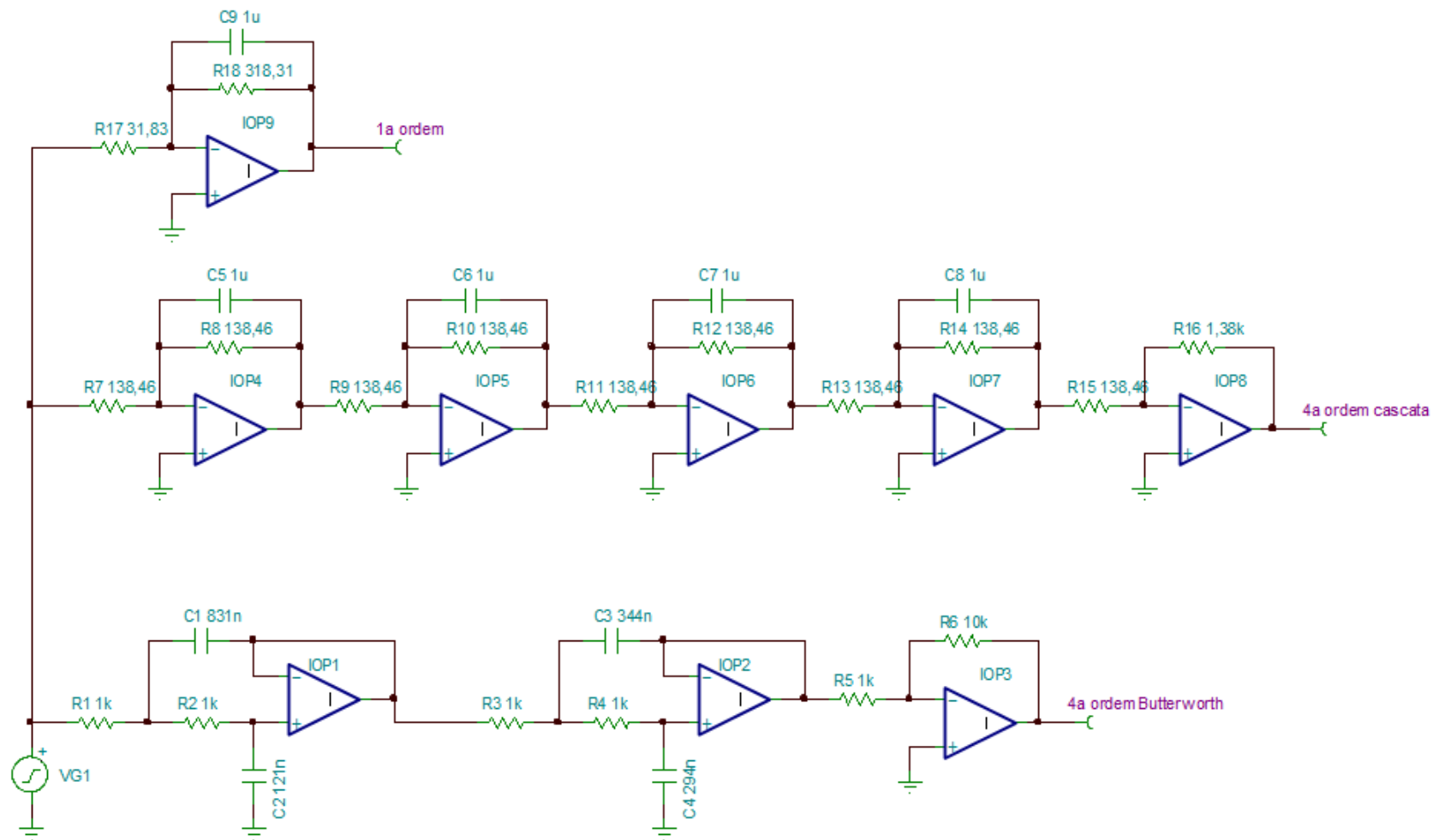


Exemplo

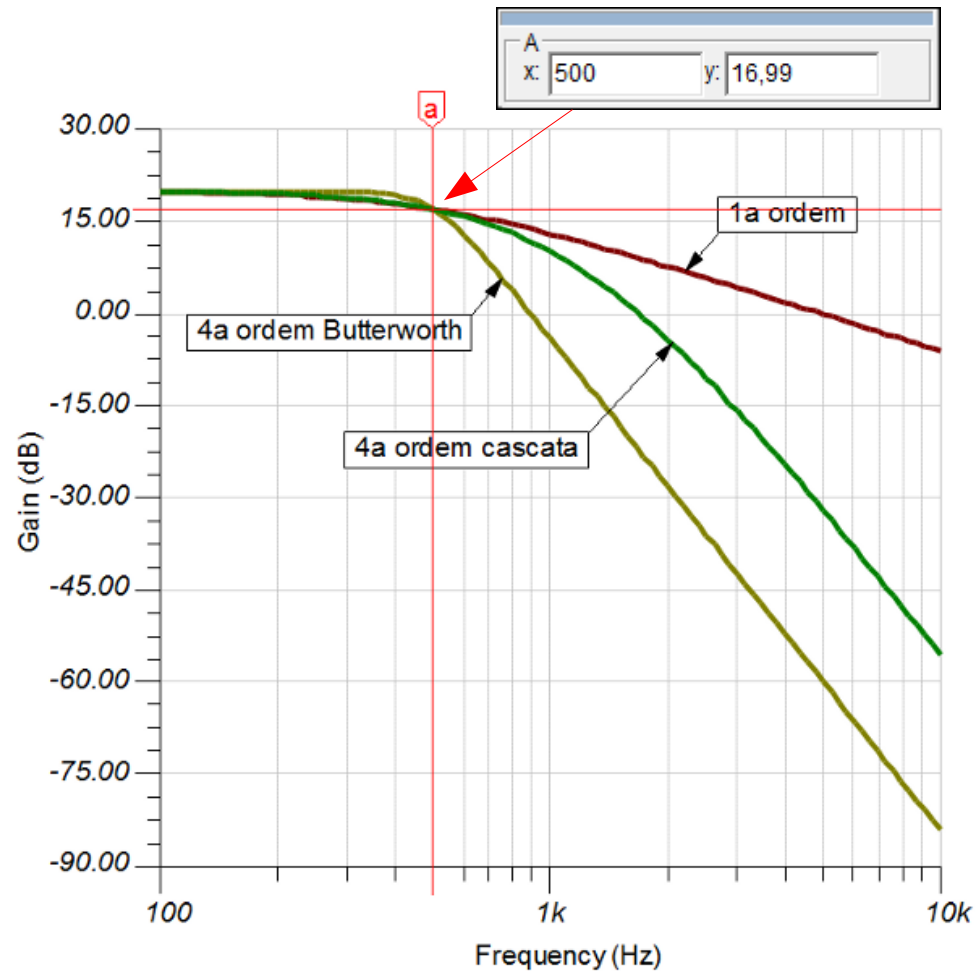


Estimativa da ordem do filtro

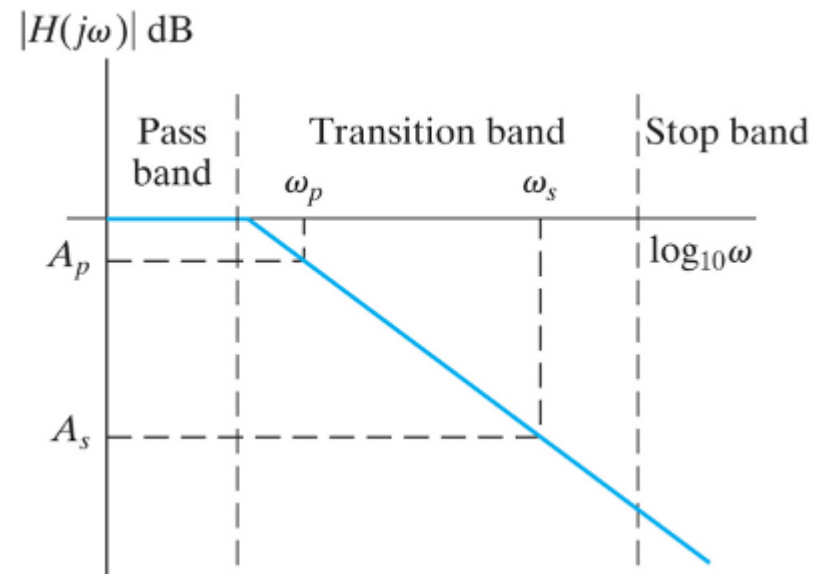- **Projetos de filtros** → normalmente deseja-se atender a um conjunto de especificações:
 - Frequência(s) de corte.
 - Ganho na faixa de passagem.
 - Atenuação na faixa de rejeição.
 - Largura da faixa de transição.
- **A ordem do filtro pode ser determinada com base nas especificações do projeto.**



Ordem do filtro Butterworth

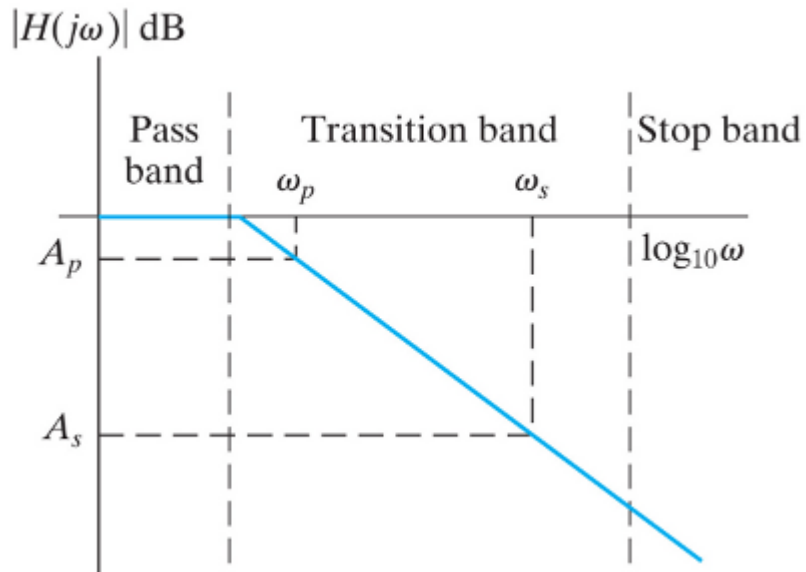- Para um filtro PB Butterworth normalizado:



$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^{2n} + 1}}$$

$$A_p = 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{\omega_p^{2n} + 1}} = -10 \log_{10}(\omega_p^{2n} + 1)$$

$$A_s = 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{\omega_s^{2n} + 1}} = -10 \log_{10}(\omega_s^{2n} + 1)$$

$$A_p = -10 \log_{10}(\omega_p^{2n} + 1) \rightarrow (\omega_p^{2n} + 1) = 10^{-\frac{A_p}{10}} \rightarrow \omega_p^n = \sqrt[3]{10^{-\frac{A_p}{10}} - 1}$$

$$A_s = -10 \log_{10}(\omega_s^{2n} + 1) \rightarrow (\omega_s^{2n} + 1) = 10^{-\frac{A_s}{10}} \rightarrow \omega_s^n = \sqrt[3]{10^{-\frac{A_s}{10}} - 1}$$

continua...

Ordem do filtro Butterworth

$$\begin{aligned} \omega_p^n &= \sqrt[n]{10^{-\frac{A_p}{10}} - 1} \\ \omega_s^n &= \sqrt[n]{10^{-\frac{A_s}{10}} - 1} \end{aligned} \quad \begin{matrix} \nearrow \\ \nearrow \end{matrix} \quad \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)^n = \frac{\sqrt[n]{10^{-\frac{A_s}{10}} - 1}}{\sqrt[n]{10^{-\frac{A_p}{10}} - 1}} \quad \rightarrow \quad \log_{10} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)^n = \log_{10} \left(\frac{\sqrt[n]{10^{-\frac{A_s}{10}} - 1}}{\sqrt[n]{10^{-\frac{A_p}{10}} - 1}} \right)$$

$$n \cdot \log_{10} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right) = \log_{10} \left(\frac{\sqrt[n]{10^{-\frac{A_s}{10}} - 1}}{\sqrt[n]{10^{-\frac{A_p}{10}} - 1}} \right) \quad \rightarrow$$

$$n = \frac{\log_{10} \left(\frac{\sqrt[n]{10^{-\frac{A_s}{10}} - 1}}{\sqrt[n]{10^{-\frac{A_p}{10}} - 1}} \right)}{\log_{10} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)}$$


Se: $\omega_p = \omega_c$

$$A_p = -3,01 \text{ dB} \quad \rightarrow \quad \sqrt[n]{10^{-\frac{A_p}{10}} - 1} = 1 \quad \rightarrow$$

$$n = \frac{\log_{10} \sqrt[n]{10^{-\frac{A_s}{10}} - 1}}{\log_{10} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)}$$

Filtro Butterworth passa-altas

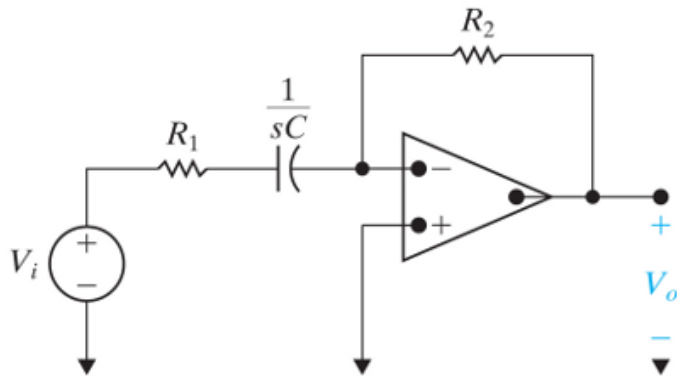- Utilizando a mesma abordagem → cascata de estágios de 1ª e 2ª ordem:
 - Estágio passa-altas de 1ª ordem → filtro protótipo.



$$R_1 = 1 \Omega \quad H(s) = \frac{s}{s+1}$$

$$R_2 = 1 \Omega$$

$$C = 1 F$$


$$\omega_c = 1 \text{ rad/s}$$

- Estágio passa-altas de 2ª ordem → função de transferência do tipo:

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + b_1 s + 1}$$

Filtro Butterworth passa-altas

– Sallen-Key passa-altas de 2ª ordem:

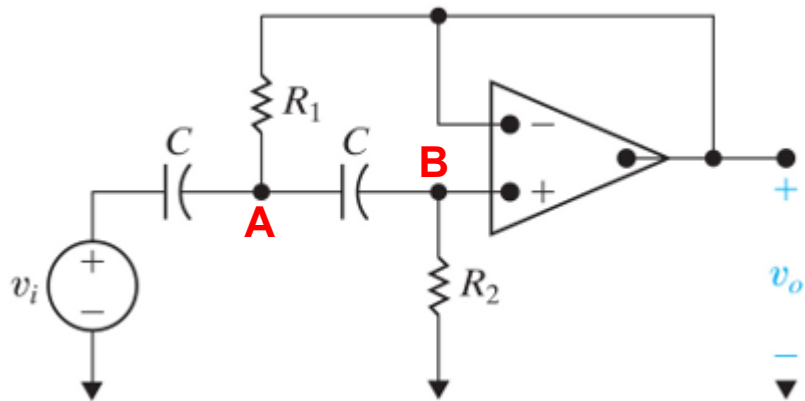

Análise quantitativa:

$$\text{Nó A: } \frac{V_a - V_i}{1/sC} + \frac{V_a - V_o}{R_1} + \frac{V_a - V_o}{1/sC} = 0$$

$$\text{Nó B: } \frac{V_o - V_a}{1/sC} + \frac{V_o}{R_2} = 0$$

Simplificando: $H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{2}{R_2 C} s + \frac{1}{R_1 R_2 C}}$

Fazendo: $C = 1F \rightarrow H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{2}{R_2} s + \frac{1}{R_1 R_2}} = \frac{s^2}{s^2 + b_1 s + 1} \rightarrow$

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_1 R_2} &= 1 \\ \frac{2}{R_2} &= b_1 \\ C &= 1 \\ \omega_c &= 1 \text{ rad/s} \\ K &= 1 \end{aligned}$$

Exemplo

- Projeto de um filtro protótipo passa-altas de 2ª ordem.

*n*th-Order Butterworth Polynomial


$$\begin{aligned}
 &(s + 1) \\
 &\boxed{(s^2 + \sqrt{2}s + 1)} \\
 &(s + 1)(s^2 + s + 1) \\
 &(s^2 + 0.765s + 1)(s^2 + 1.848s + 1) \\
 &(s + 1)(s^2 + 0.618s + 1)(s^2 + 1.618s + 1) \\
 &(s^2 + 0.518s + 1)(s^2 + \sqrt{2} + 1)(s^2 + 1.932s + 1) \\
 &(s + 1)(s^2 + 0.445s + 1)(s^2 + 1.247s + 1)(s^2 + 1.802s + 1) \\
 &\underline{(s^2 + 0.390s + 1)(s^2 + 1.111s + 1)(s^2 + 1.6663s + 1)(s^2 + 1.962s + 1)}
 \end{aligned}$$

2ª ordem:


$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$



1 estágio
de 2ª ordem

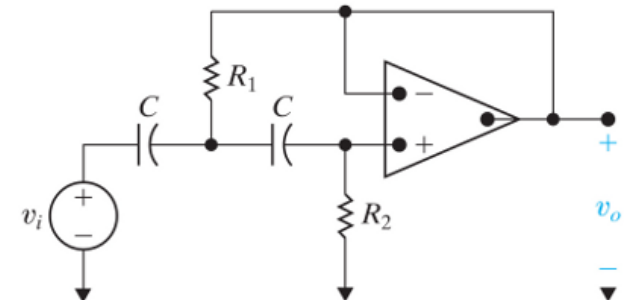



Exemplo

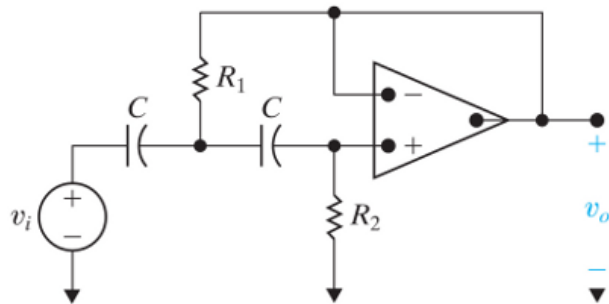

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2}s + 1} = \frac{s^2}{s^2 + b_1 s + 1} \quad \boxed{C=1} \quad b_1 = \frac{2}{R_2} \quad \frac{1}{R_1 R_2} = 1$$

$$\frac{2}{R_2} = \sqrt{2} \rightarrow \boxed{R_2 = 1,4142 \Omega}$$

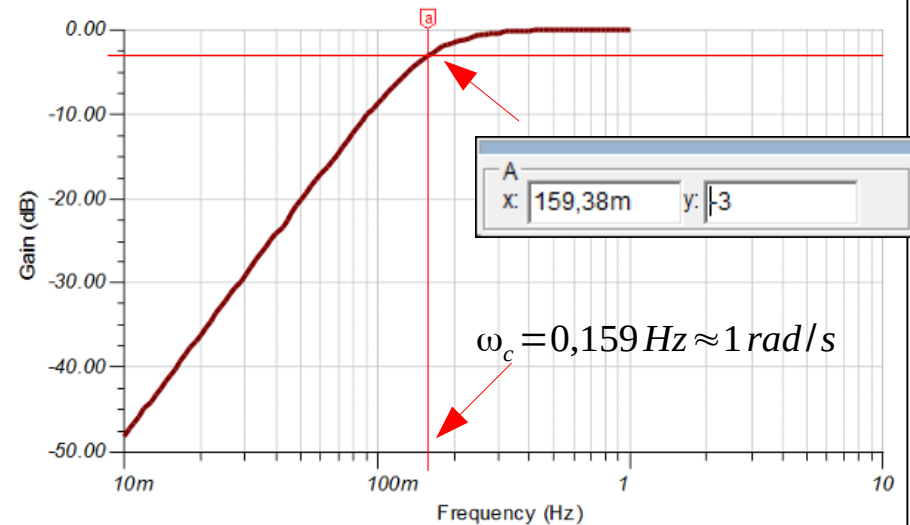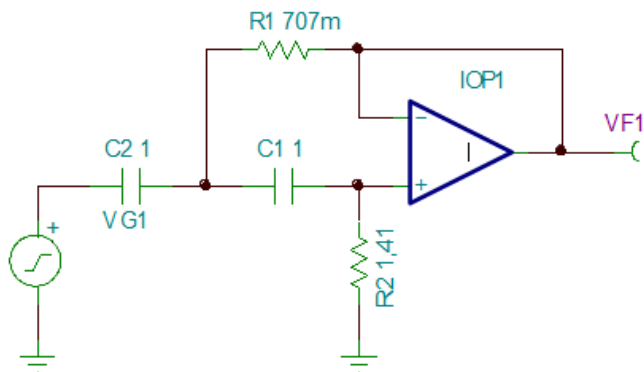
$$\frac{1}{R_1 R_2} = 1 \rightarrow \boxed{R_1 = 0,707 \Omega}$$




Filtro Butterworth passa-faixa e rejeita-faixa

- Uma vez que sabemos projetar filtros passa-baixas e passa-altas:

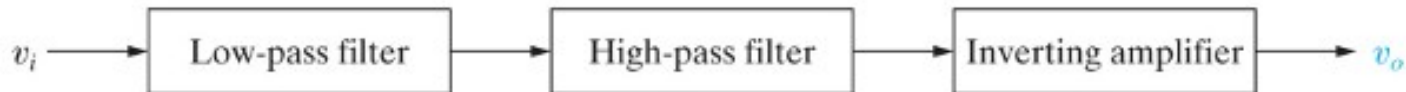- Filtros passa-faixa → cascata de filtros de n-ésima ordem.



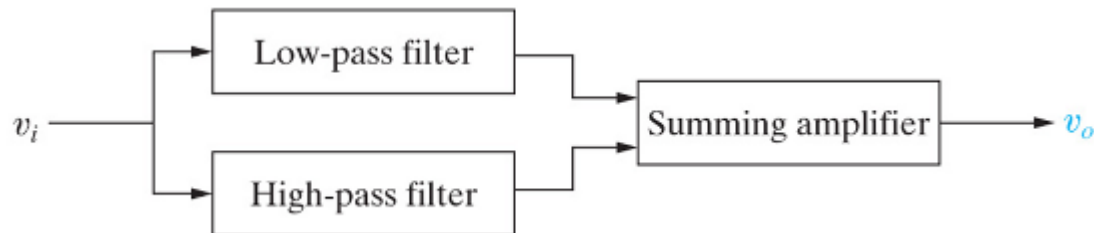
- Filtros rejeita-faixa → conjunção de filtros de n-ésima ordem.



- Novamente → restritos a filtros de faixa larga → $\omega_{c2} \geq 2\omega_{c1}$

Filtros passa-faixa e rejeita-faixa de faixa estreita (filtro sintonizados)

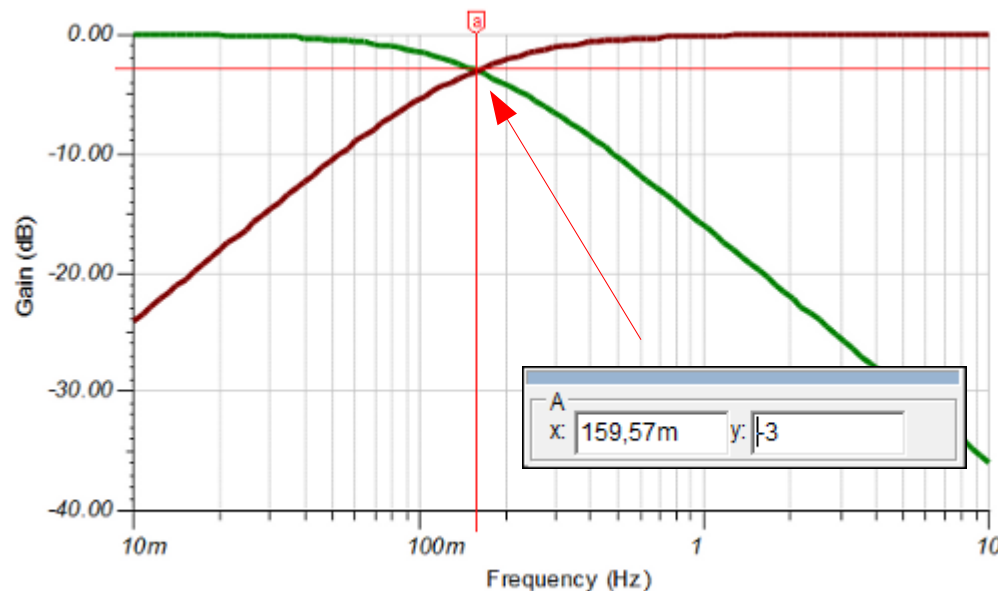- Filtros em cascata e em paralelo:
 - restritos a faixas de passagem largas $\rightarrow \omega_{c2} \geq 2 \omega_{c1}$
 - baixo fator de qualidade \rightarrow o maior Q é obtido quando as frequências de corte são iguais:




$$\begin{aligned} H(s) &= \left(\frac{-\omega_c}{s + \omega_c} \right) \left(\frac{-s}{s + \omega_c} \right) \\ &= \frac{s \omega_c}{s^2 + 2 \omega_c s + \omega_c^2} \\ &= \frac{0,5 \beta s}{s^2 + \beta s + \omega_0^2} \end{aligned}$$

Portanto:

$$\begin{aligned} \beta &= 2 \omega_c \\ \omega_0 &= \omega_c \end{aligned} \quad \rightarrow \quad Q = \frac{\omega_0}{\beta} = \frac{1}{2}$$

Filtro passa-faixa de faixa estreita

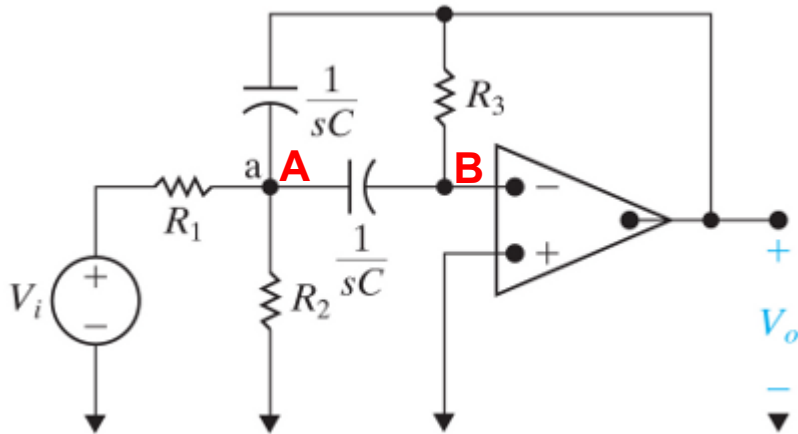- Para aumentar a qualidade → função de transferência com polos complexos.
- Exemplo: topologia *múltipla realimentação*.



Análise quantitativa:

$$\text{Nó A: } \frac{V_a - V_i}{R_1} + \frac{V_a - V_o}{1/sC} + \frac{V_a}{R_2} + \frac{V_a}{1/sC} = 0$$

$$\text{Nó B: } \frac{-V_a}{1/sC} + \frac{-V_o}{R_3} = 0$$

Simplificando:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-s/(R_1 C)}{s^2 + 2/(R_3 C)s + 1/[(R_1 || R_2) R_3 C^2]}$$

continua...

Filtro passa-faixa de faixa estreita

$$H(s) = \frac{-s/(R_1 C)}{s^2 + 2/(R_3 C)s + 1/[(R_1 \parallel R_2)R_3 C^2]} = \frac{-K\beta s}{s^2 + \beta s + \omega_0^2}$$

Portanto:

$$\beta = \frac{2}{R_3 C}$$


$$K\beta = \frac{1}{R_1 C}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{[(R_1 \parallel R_2)R_3 C^2]}$$

• **Notar que:**

- β e ω_0 tornam-se independentes.
- R_1 , R_2 e R_3 definem os parâmetros do filtro.
- É conveniente definir filtros protótipos considerando
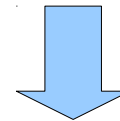
$$C = 1\text{F}, \quad \omega_0 = 1\text{rad/s}$$



Filtro protótipo passa-faixa de faixa estreita

- **Considerando** $C=1F$, $\omega_0=1\text{ rad/s}$

$$R_1 = \frac{Q}{K}$$

$$R_2 = \frac{Q}{2Q^2 - K}$$

$$R_3 = 2Q$$

Exemplo

- **Projeto de um filtro passa-faixa sintonizado:**
 - $f_0 = 3 \text{ kHz}$.
 - $Q = 10$.
 - $K = 2$.
 - Use capacitores de 10nF

Exemplo

Partindo do filtro protótipo:

$$R_1 = \frac{Q}{K} = \frac{10}{2} = 5 \Omega$$

$$R_2 = \frac{Q}{2Q^2 - K} = \frac{10}{2 \cdot 10^2 - 2} = \frac{10}{198} \Omega$$

$$R_3 = 2Q = 2 \cdot 10 = 20 \Omega$$

$$C = 1F, \quad \omega_0 = 1 \text{ rad/s}$$

Corrigindo para a resposta desejada

$$\omega'_0 = 2\pi 3k = 6000\pi \text{ rad/s} \longrightarrow k_f = \frac{\omega'_0}{\omega_0} = \frac{6000\pi}{1} = 6000\pi$$



$$C' = \frac{1}{k_a k_f} C = 1\mu F \longrightarrow k_a = \frac{1}{6000\pi \cdot 10 \text{ nF}} 1F \approx 5305,16$$

$$R_1' = k_a R_1 = 5305,16 \cdot 5 \approx 26,5 k \Omega$$

$$R_2' = k_a R_2 = \frac{5305,16 \cdot 10}{198} \approx 267,9 \Omega$$

$$R_3' = k_a R_3 = 5305,16 \cdot 20 \approx 106,1 k \Omega$$

Exemplo

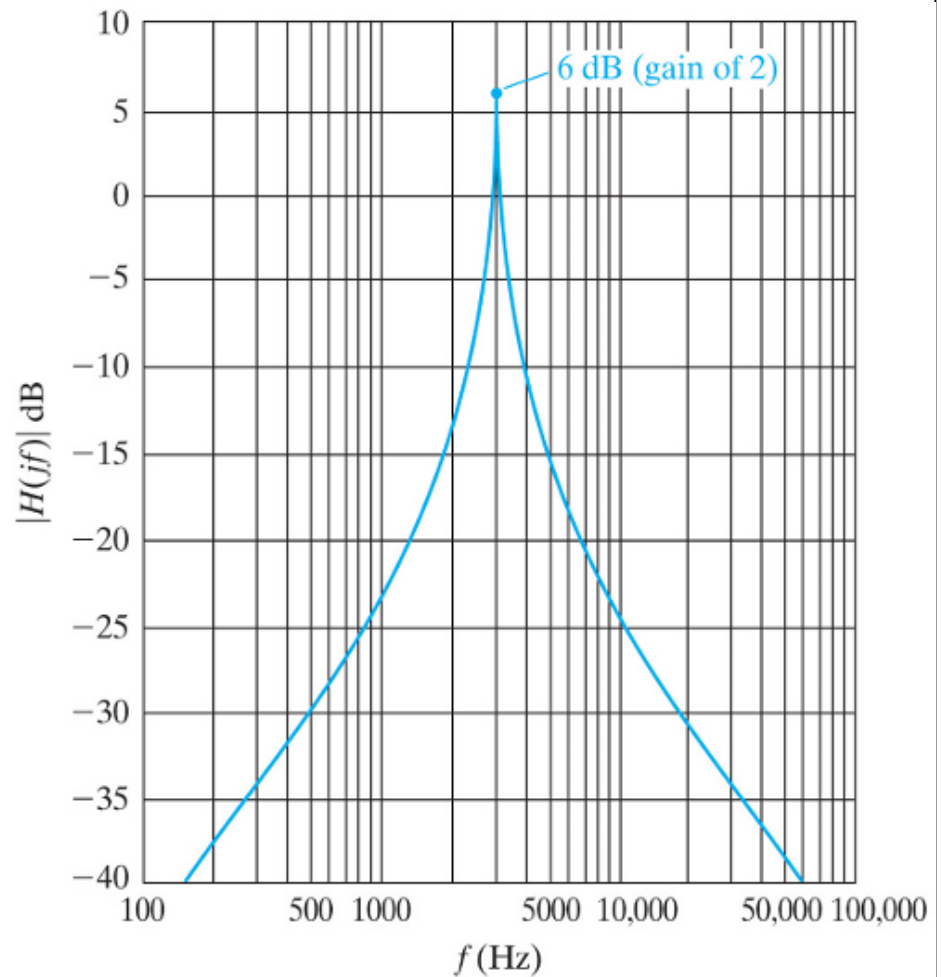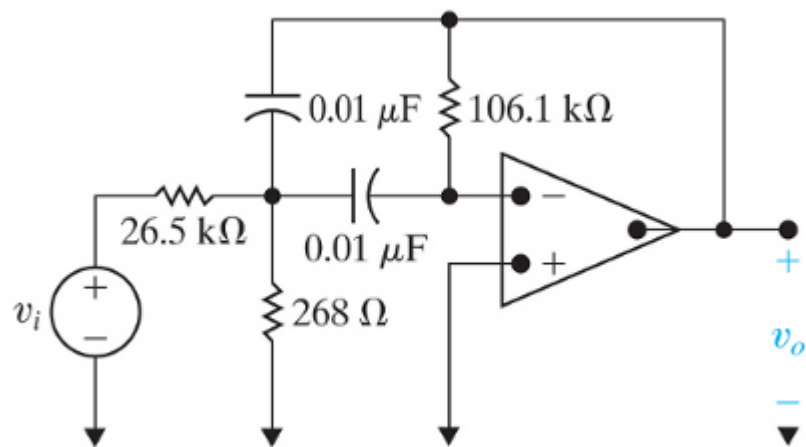


Filtro rejeita-faixa de faixa estreita duplo-T

- **Filtros rejeita-faixa em paralelo sofrem as mesmas restrições:**
 - Baixo fator de qualidade.
 - Distorções na faixa de passagem.
- **Solução:**
 - Função de transferência com polos complexos.
 - Topologia duplo-T.

Filtro rejeita-faixa de faixa estreita duplo-T

- Topologia duplo-T.

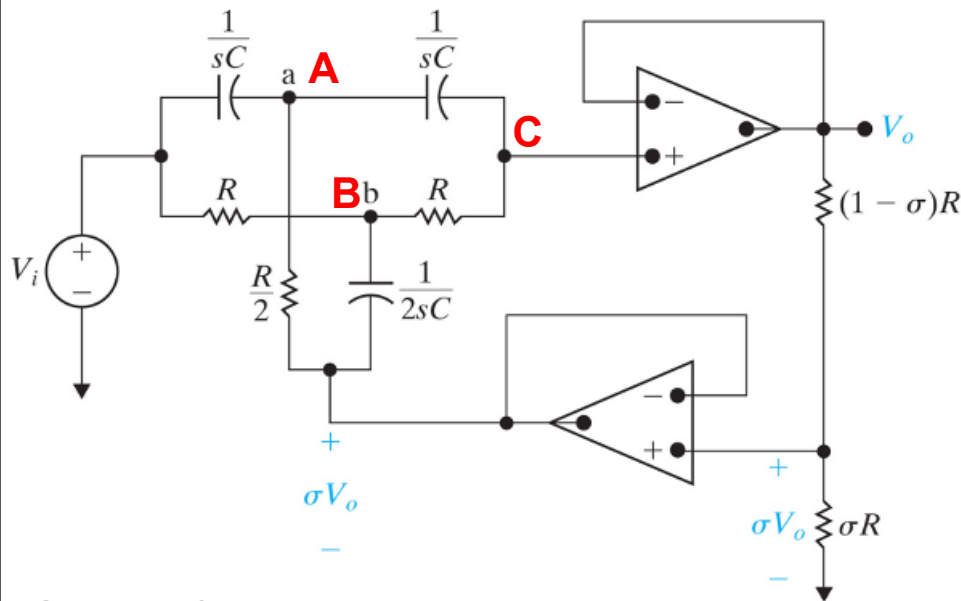

Análise quantitativa:

$$\text{Nó A: } \frac{V_a - V_i}{1/sC} + \frac{V_a - V_o}{1/sC} + \frac{V_a - \sigma V_o}{R/2} = 0$$

$$\text{Nó B: } \frac{V_b - V_i}{R} + \frac{V_b - V_o}{R} + \frac{V_b - \sigma V_o}{1/2sC} = 0$$

$$\text{Nó C: } \frac{V_o - V_a}{1/sC} + \frac{V_o - V_b}{R} = 0$$

Simplificando:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{s^2 + 1/(R^2 C^2)}{s^2 + [4(1-\sigma)/(RC)]s + 1/(R^2 C^2)}$$

↓ continua...

Filtro rejeita-faixa de faixa estreita duplo-T

$$H(s) = \frac{s^2 + 1/(R^2 C^2)}{s^2 + [4(1-\sigma)/(RC)]s + 1/(R^2 C^2)} = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \beta s + \omega_0^2}$$

Portanto:

$$\beta = \frac{4(1-\sigma)}{RC}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R^2 C^2}$$

• Notar que:

- β e ω_0 tornam-se independentes.
- **3 parâmetros a ajustar:** R, C e σ
- **2 restrições:** β e ω_0
- **Escolhe-se um dos parâmetros arbitrariamente.**

Ex.: definindo-se arbitrariamente C

$$R = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \sigma = 1 - \frac{\beta}{4 \omega_0}$$

Exemplo

- **Filtro rejeita-faixa:**
 - $\omega_0 = 5000 \text{ rad/s}$.
 - $\beta = 1000 \text{ rad/s}$.
 - Capacitores de $1 \text{ }\mu\text{F}$.

Exemplo

Considerando que o capacitor foi definido



$$\omega_0 = 5000 \text{ rad/s}$$

$$\beta = 1000 \text{ rad/s}$$

$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$R = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{5000 \cdot 1 \mu} = 200 \Omega$$
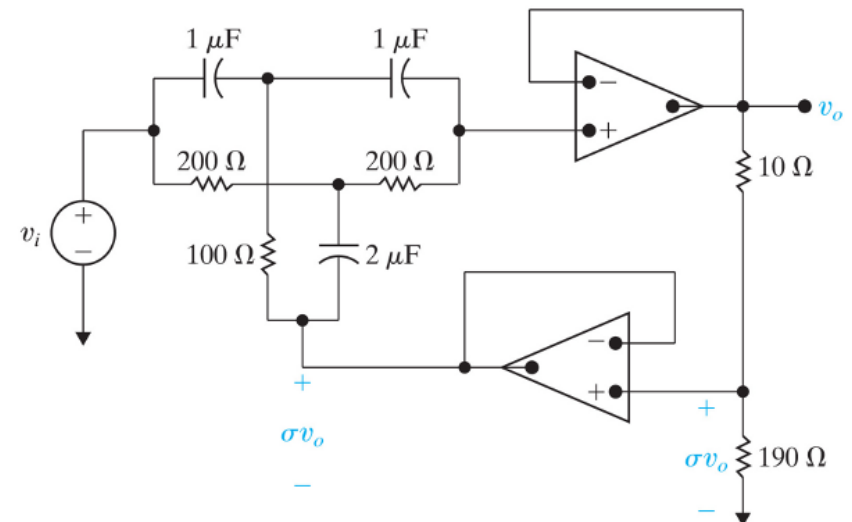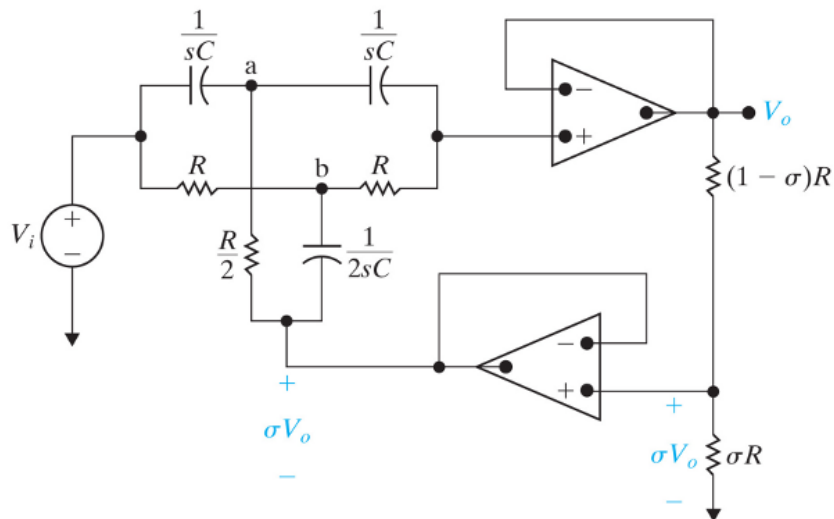
$$\sigma = 1 - \frac{\beta}{4 \omega_0} = 1 - \frac{1000}{4 \cdot 5000} = 0,95$$



Exemplo

