
Análise de filtros ativos


Sumário

- **Introdução e motivação.**
- **Filtros ativos passa-baixas e passa-altas.**
- **Filtros passa-faixa e rejeita-faixa de faixa larga.**
- **Projeto de filtros utilizando filtros protótipos e mudanças de escalas.**
- **Filtros ativos de ordem superior.**
- **Abordagem por cascata de filtros de 1ª ordem.**
- **Abordagem por polinômios de ordem superior**
- **Filtros passa-faixa e rejeita-faixa de faixa estreita.**

Introdução

- **Circuitos passivos:**
 - Contêm somente elementos que *consomem* energia.
 - Algumas consequências:
 - Limitados a ganhos unitários.
 - Grande sensibilidade a efeitos de carga.
- **Circuitos ativos:**
 - Elementos que consomem e “fornecem” energia.
 - Transistores, amplificadores operacionais.
 - Circuitos integrados analógicos e digitais.
 - Podem realizar amplificação → $\text{ganho} > 1$.
 - Menor sensibilidade a efeitos de carga.
 - Elimina-se indutores → VANTAGENS?
 - Principal requisito → existência de fontes de energia externas.

Filtro ativo passa-baixas

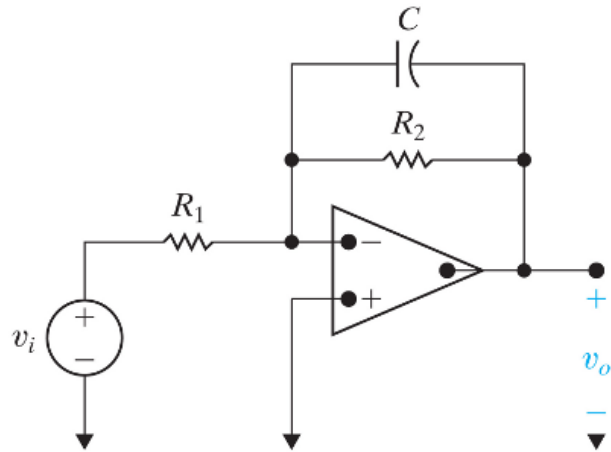


Entrada $\rightarrow v_i(t)$

Saída $\rightarrow v_o(t)$

$$Z_R = R$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Quando $\omega \rightarrow 0$

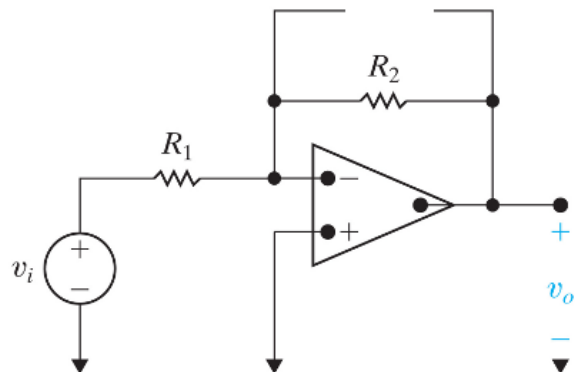


$$Z_C \rightarrow \infty$$

$$v_o \rightarrow -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

$$\theta_{v_o} \rightarrow 180^\circ$$

Quando $\omega \rightarrow \infty$

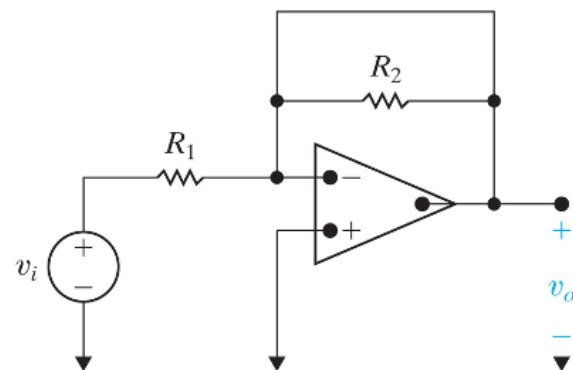


$$Z_C \rightarrow 0$$

$$v_o \rightarrow 0$$

$$\theta_{v_o} \rightarrow 90^\circ$$


Análise quantitativa

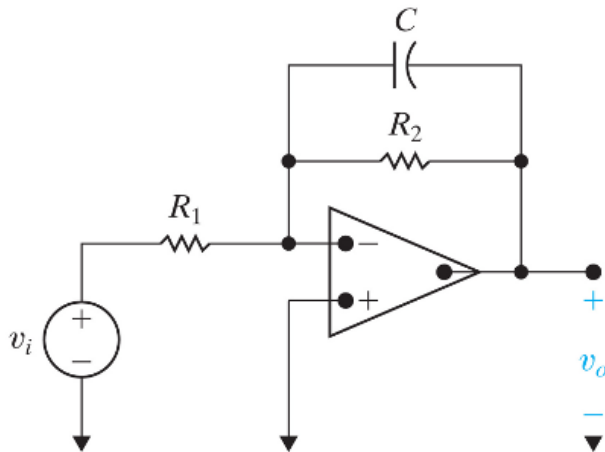

Determine:

- Função de transferência.
- Respostas de amplitude e fase.

Análise quantitativa

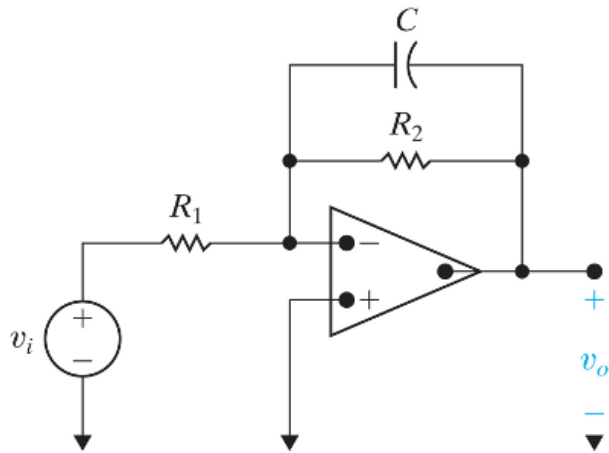

$$H(s) = -K \cdot \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

Ganho ≥ 1

Forma geral para
filtros passa-baixas

$$K = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_2 C}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1/(R_2 C)}{\sqrt{\omega^2 + 1/(R_2 C)^2}}$$


$$\theta(\omega) = (\pm) 180 - \arctan \frac{\omega}{1/(R_2 C)}$$

Exemplo

- **Faça o projeto de um filtro ativo passa-baixas com frequência de corte de 500 Hz e ganho de 4x.**
 - Utilize capacitores de 150 nF.
- **Considere que este filtro será utilizado para filtrar um sinal composto de três componentes, conforme especificado abaixo.**
 - Determine a amplitude e a fase da saída de cada componente.
 - Verifique se haverá distorção de amplitude e de fase.


$$v_i(t) = 50 \sin(2\pi 200t) + 25 \sin(2\pi 400t - 15^\circ) - 12.5 \sin(2\pi 600t - 30^\circ)$$

Exemplo


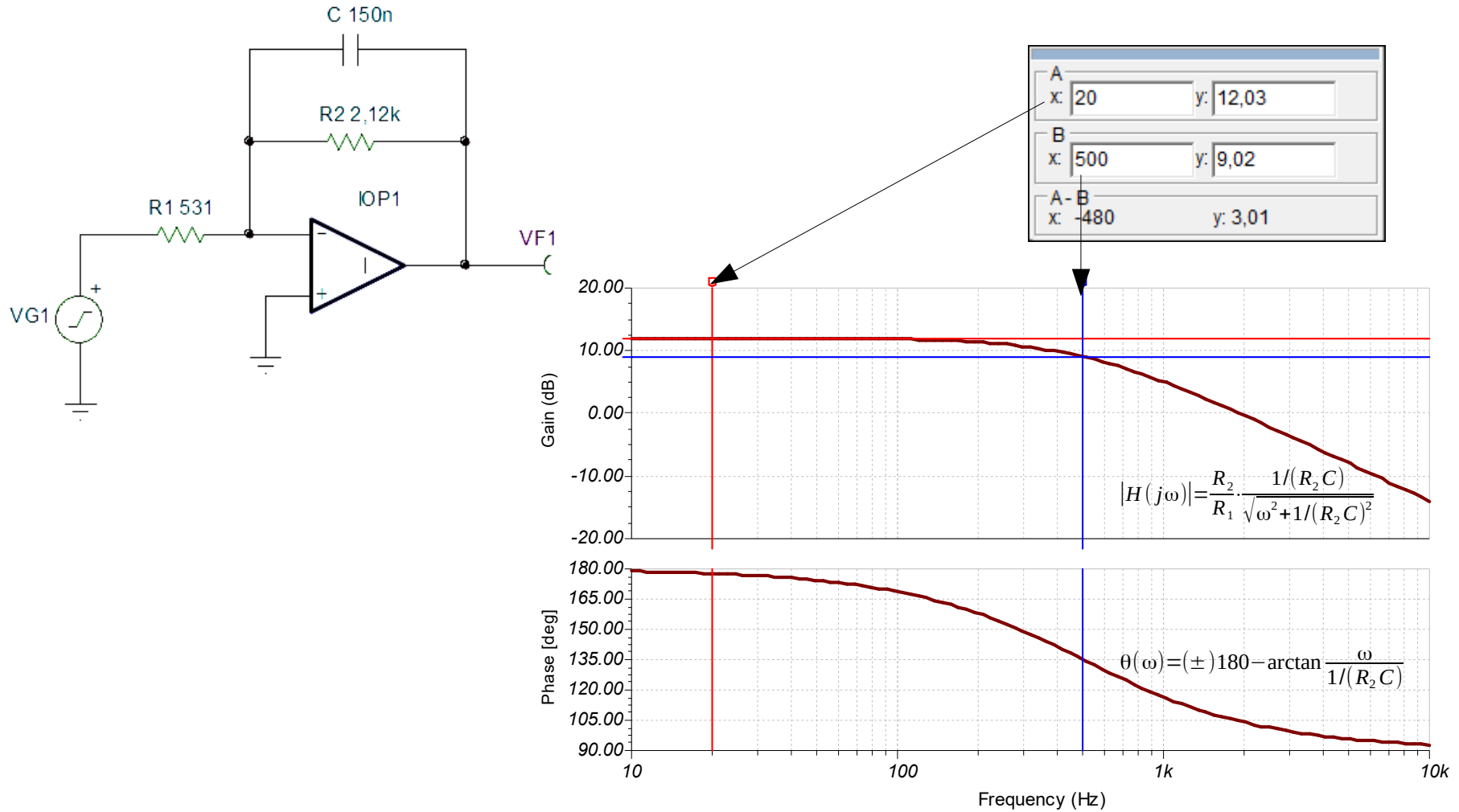


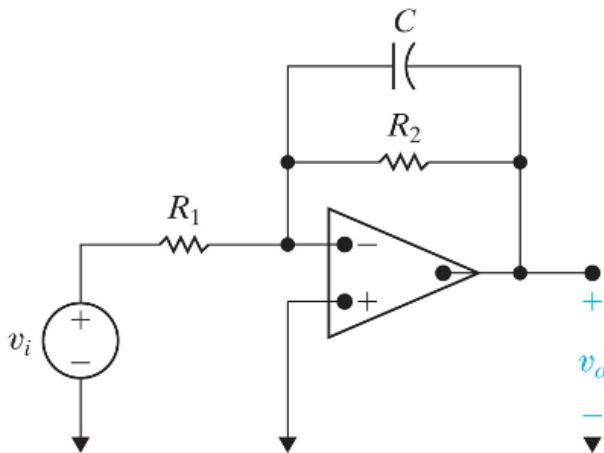Exemplo

- Considere o filtro ativo passa-baixas mostrado na figura abaixo. Determine:
 - A impedância de entrada.
 - A impedância de saída.



Exemplo

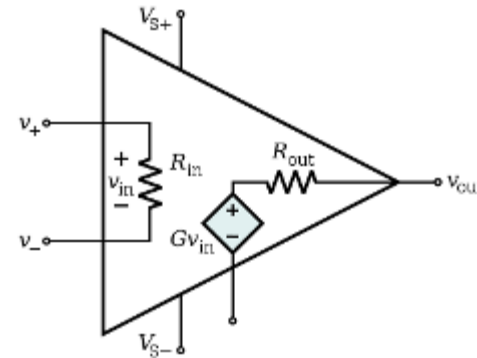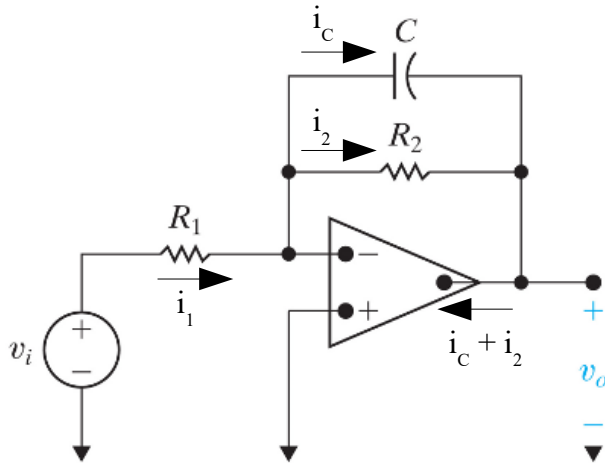


$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{i_1} \quad \text{Mas:} \quad i_1 = \frac{v_i}{R_1} \rightarrow Z_i = \frac{v_i}{v_i/R_1} \rightarrow \boxed{Z_i = R_1}$$

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o}$$

Em um amp. op. ideal \rightarrow fonte de tensão ideal $\rightarrow Z_o = 0$

Em um amp. op. real \rightarrow limitadores de corrente $\rightarrow Z_o$ não linear

Filtro ativo passa-altas

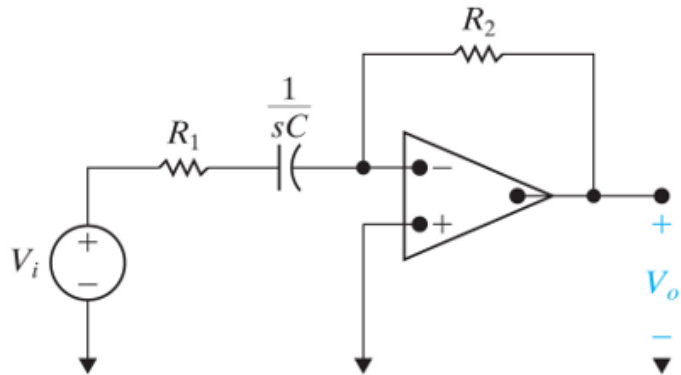

Entrada $\rightarrow v_i(t)$



Saída $\rightarrow v_o(t)$

$$Z_R = R$$


$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Quando $\omega \rightarrow 0 \rightarrow v_o(t) \rightarrow 0$

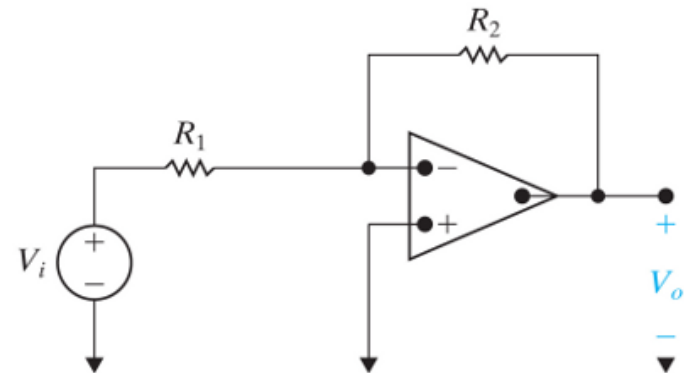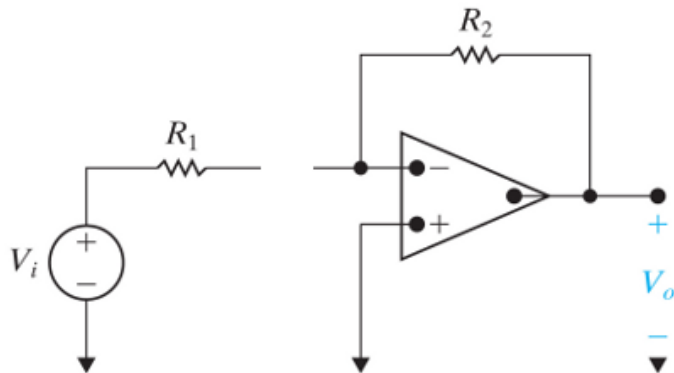Quando $\omega \rightarrow \infty \rightarrow v_o \rightarrow -\frac{R_2}{R_1} v_i$




Análise quantitativa

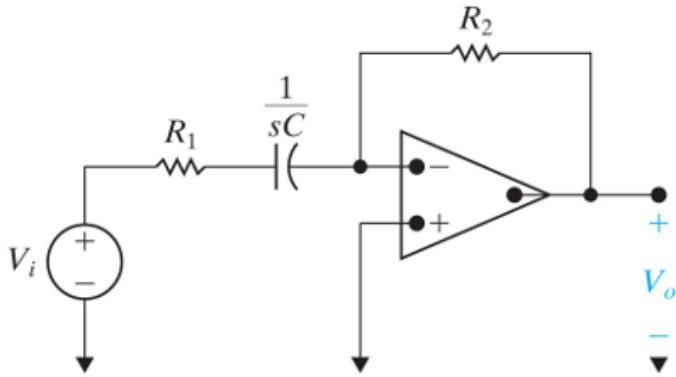

Determine:

- Função de transferência.
- Respostas de amplitude e fase.

Análise quantitativa

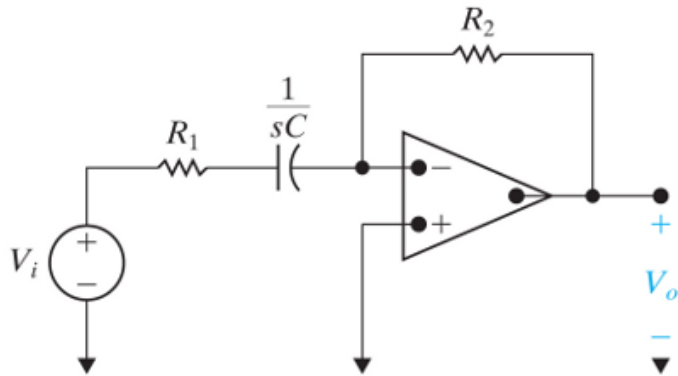

$$H(s) = -K \cdot \frac{s}{s + \omega_c}$$

Ganho ≥ 1

Forma geral para
filtros passa-altas

$$K = \frac{R_2}{R_1}$$


$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + 1/(R_1 C)^2}}$$

$$\theta(\omega) = -90 - \arctan \frac{\omega}{1/(R_1 C)}$$

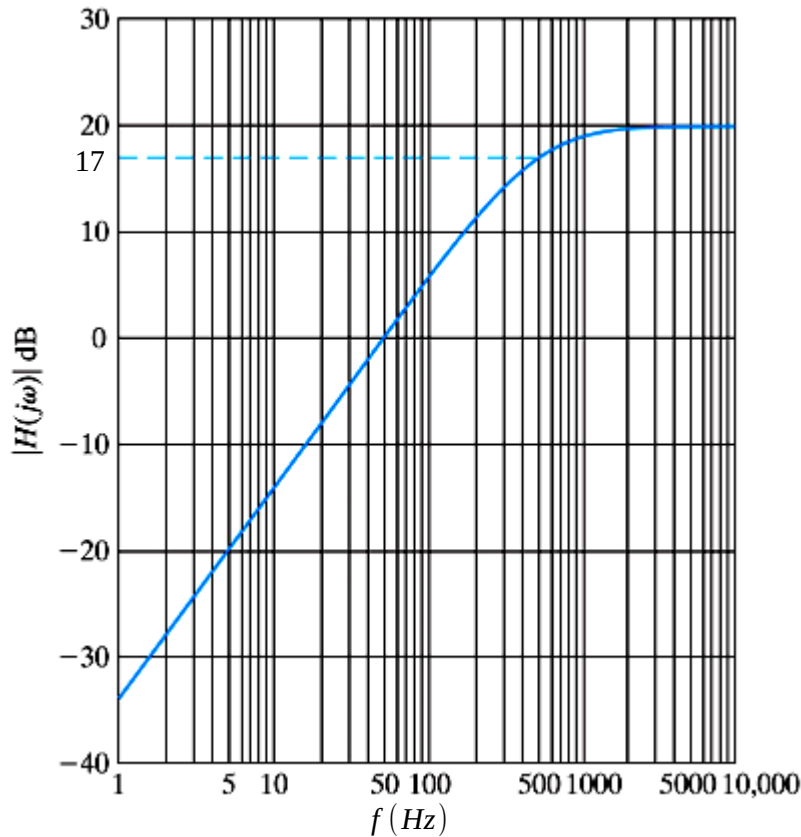Exemplo


- **Faça o projeto de um filtro passa-altas que atenda ao diagrama de Bode mostrado na figura.**



- **Utilize capacitor de 100 nF.**
- **Determine os valores das impedâncias de entrada e saída.**
- **Descreva qual será o efeito de se conectar uma carga com resistência de $10\ \Omega$ à saída do filtro.**


$$R_1 = 20\ k\Omega, R_2 = 200\ k\Omega$$

Exemplo

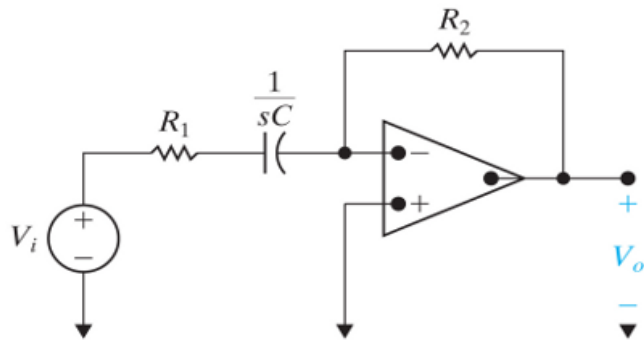



$$Z_i = R_1 + 1/j\omega C$$

$$Z_o = 0 \text{ (ideal)}$$

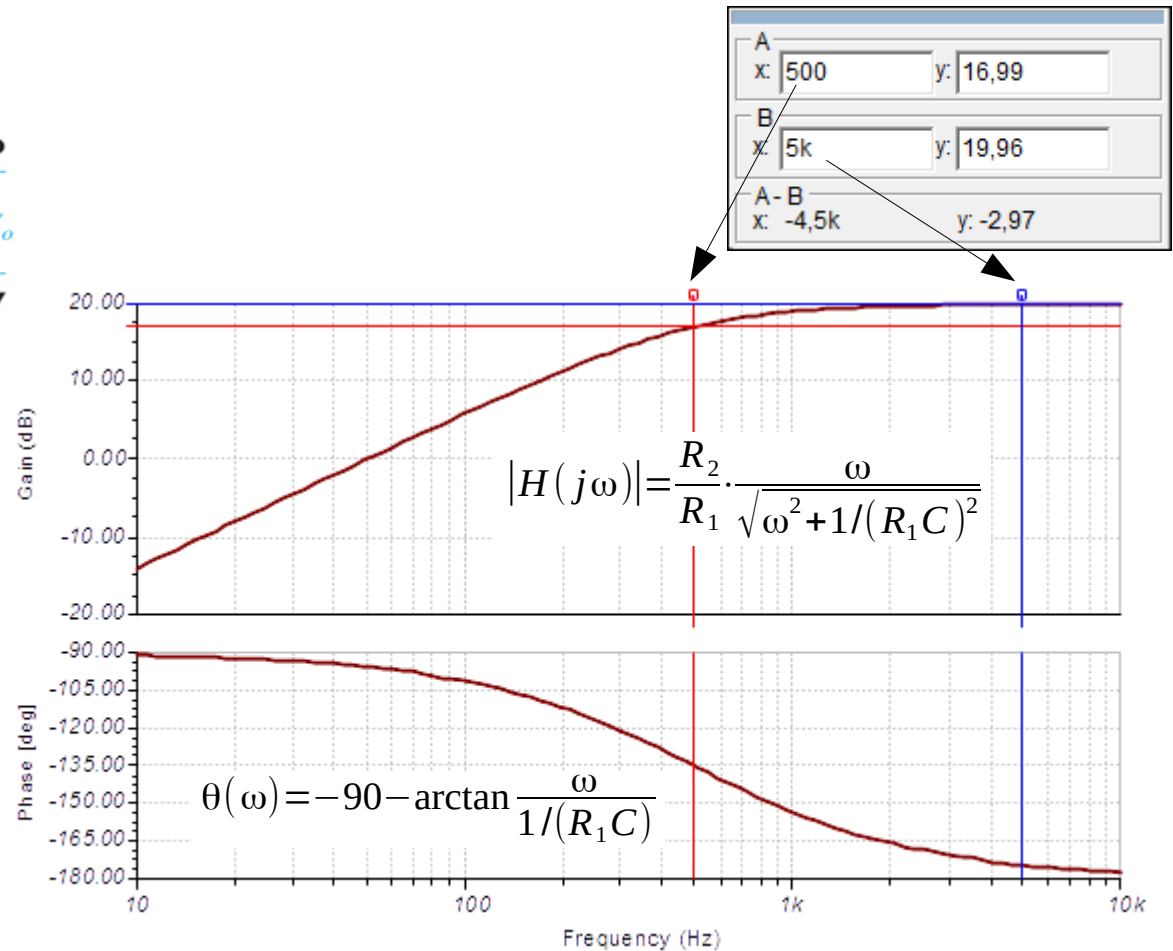

Filtros ativos passa-faixa e rejeita-faixa

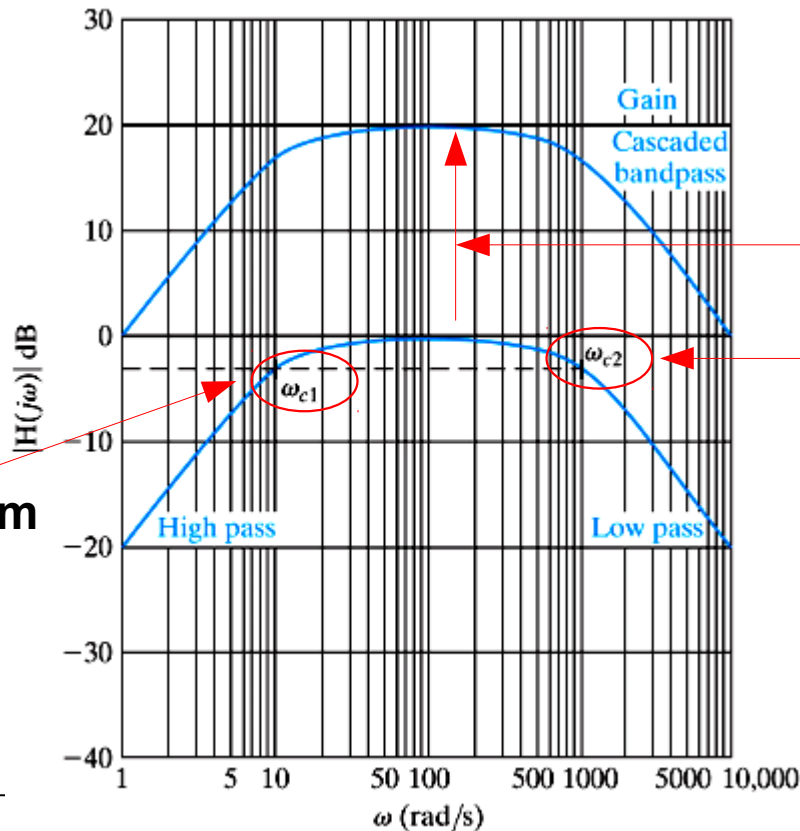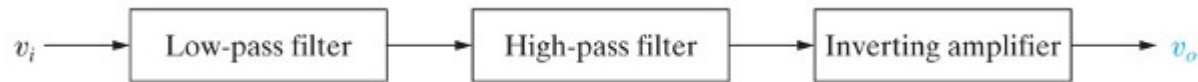- 1ª abordagem → cascata de filtros de 1ª ordem.



Filtro PA com

$$\omega_{cH} = \omega_{c1}$$

Amplificador



Filtro PB com $\omega_{cL} = \omega_{c2}$

Se $\omega_{c2} \geq 2\omega_{c1}$



Filtro *banda larga*.

Análise quantitativa

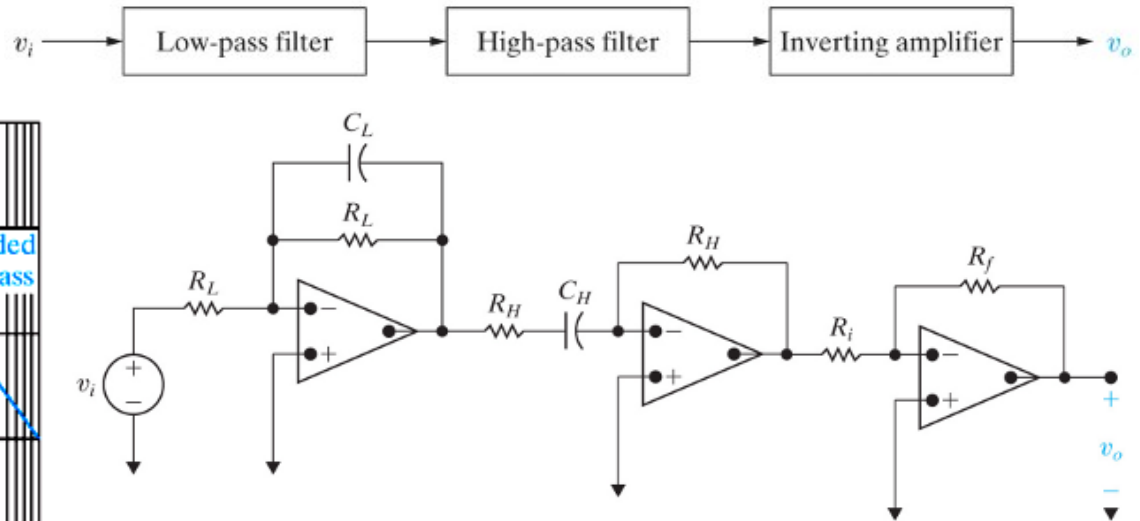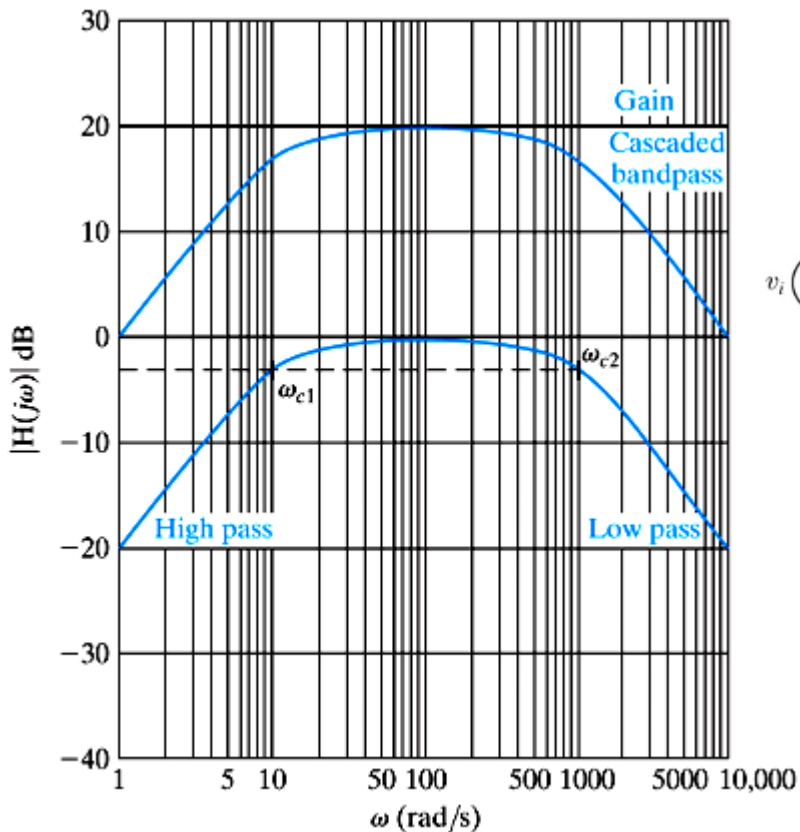

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \left(-\frac{\omega_{c2}}{s + \omega_{c2}} \right) \left(-\frac{s}{s + \omega_{c1}} \right) \left(-\frac{R_f}{R_i} \right)$$

$$= \left(-\frac{R_f}{R_i} \right) \cdot \frac{\omega_{c2} s}{s^2 + (\omega_{c1} + \omega_{c2})s + \omega_{c1} \omega_{c2}}$$



Análise quantitativa

$$H(s) = \left(-\frac{R_f}{R_i} \right) \cdot \frac{\omega_{c2} s}{s^2 + (\omega_{c1} + \omega_{c2})s + \omega_{c1} \omega_{c2}}$$

Forma padrão para filtros passa-faixa: $\rightarrow H_{PF}(s) = K \frac{\beta s}{s^2 + \beta s + \omega_0^2}$

H(s) se aproximará da forma padrão se:



$$\omega_{c2} \gg \omega_{c1} \rightarrow \omega_{c1} + \omega_{c2} \approx \omega_{c2}$$

$$H(s) \approx \left(-\frac{R_f}{R_i} \right) \cdot \frac{\omega_{c2} s}{s^2 + \omega_{c2} s + \omega_{c1} \omega_{c2}} \rightarrow \begin{cases} \omega_0 \approx \sqrt{(\omega_{c1} \omega_{c2})} \\ \beta = \omega_{c2} - \omega_{c1} \approx \omega_{c2} \end{cases}$$

Exemplo


- **Projeto de um filtro passa-faixa de faixa larga:**
 - Frequências de corte $f_{cH} = 100 \text{ Hz}$ e $f_{cL} = 10 \text{ kHz}$.
 - Ganho na faixa de passagem $K = 2$;
 - Use capacitores de 200 nF .

Exemplo

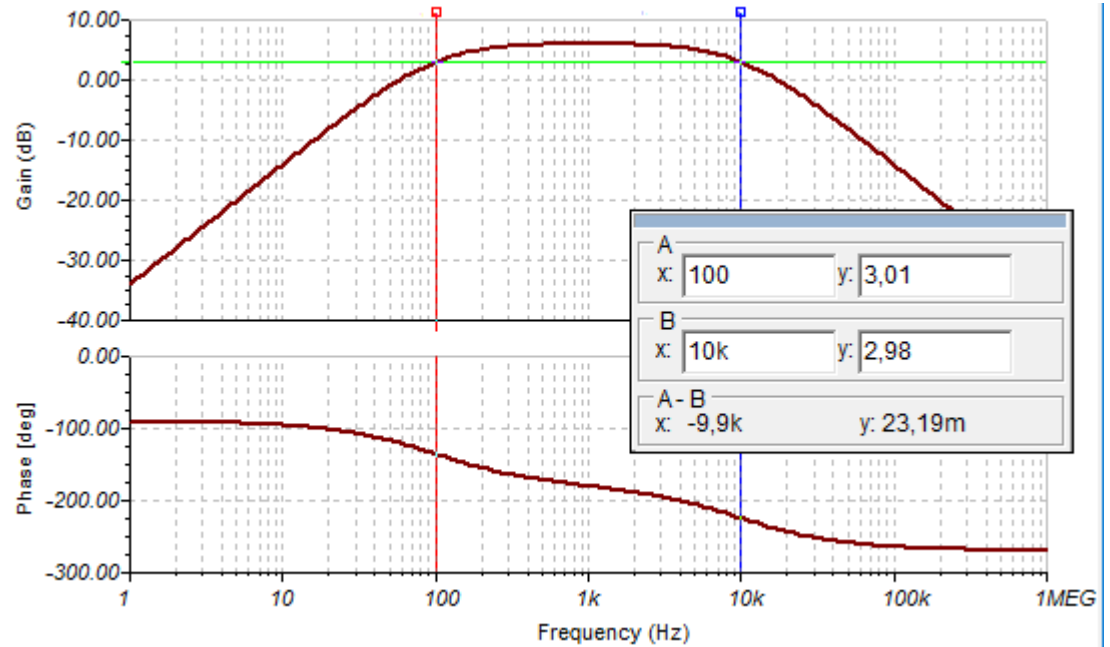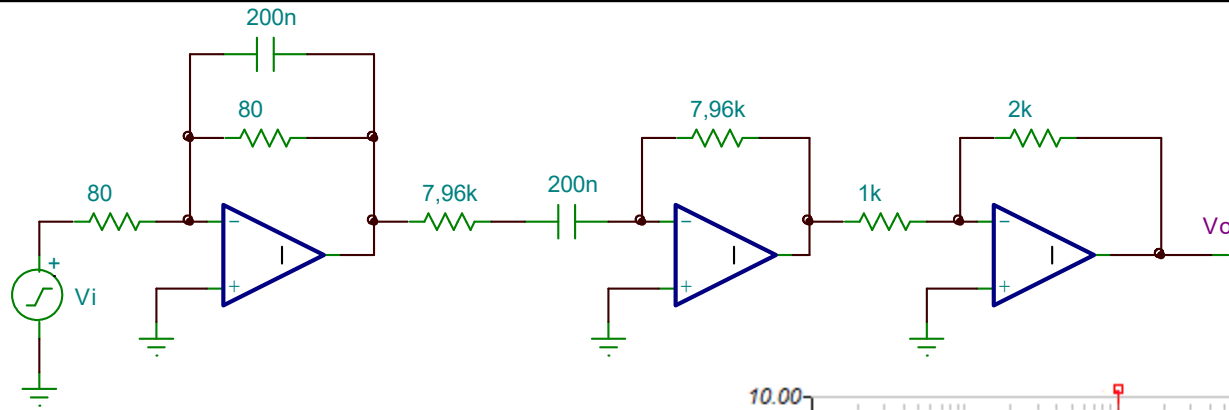

Filtros rejeita-faixa

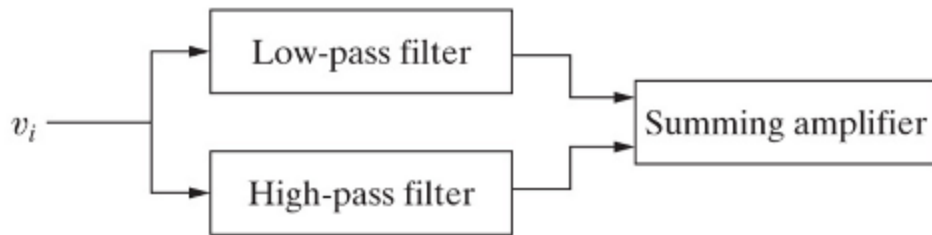- 1ª abordagem → conjunção de filtros de 1ª ordem.




Filtro PB com


$$\omega_{cL} = \omega_{c1}$$

Filtro PA com

$$\omega_{cH} = \omega_{c2}$$

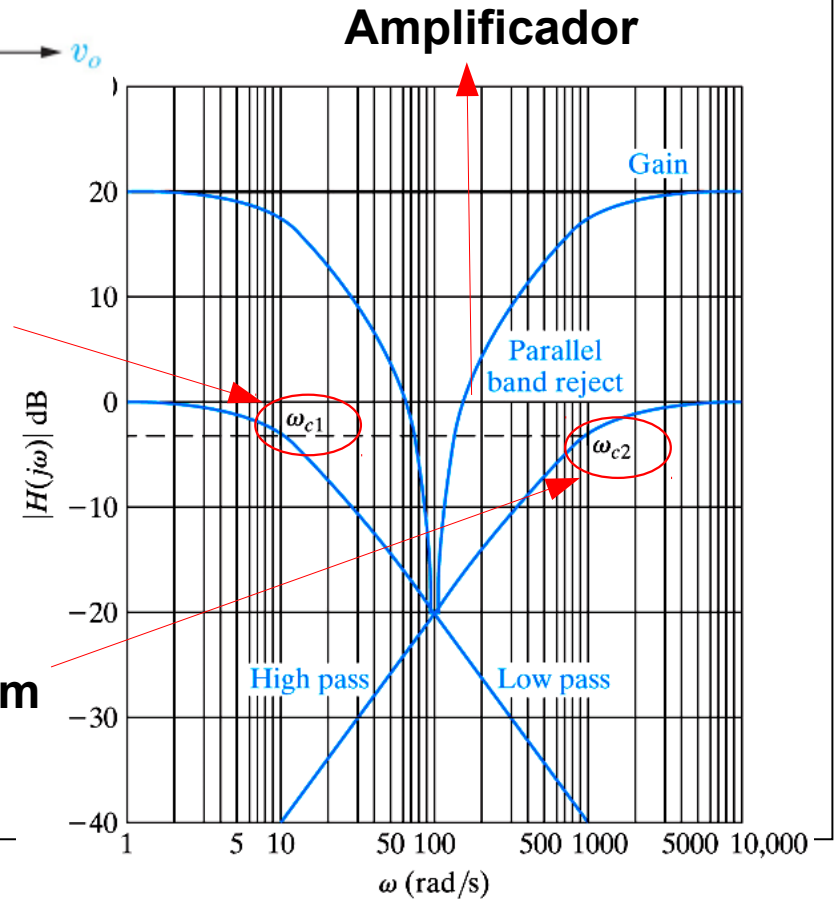

Análise quantitativa

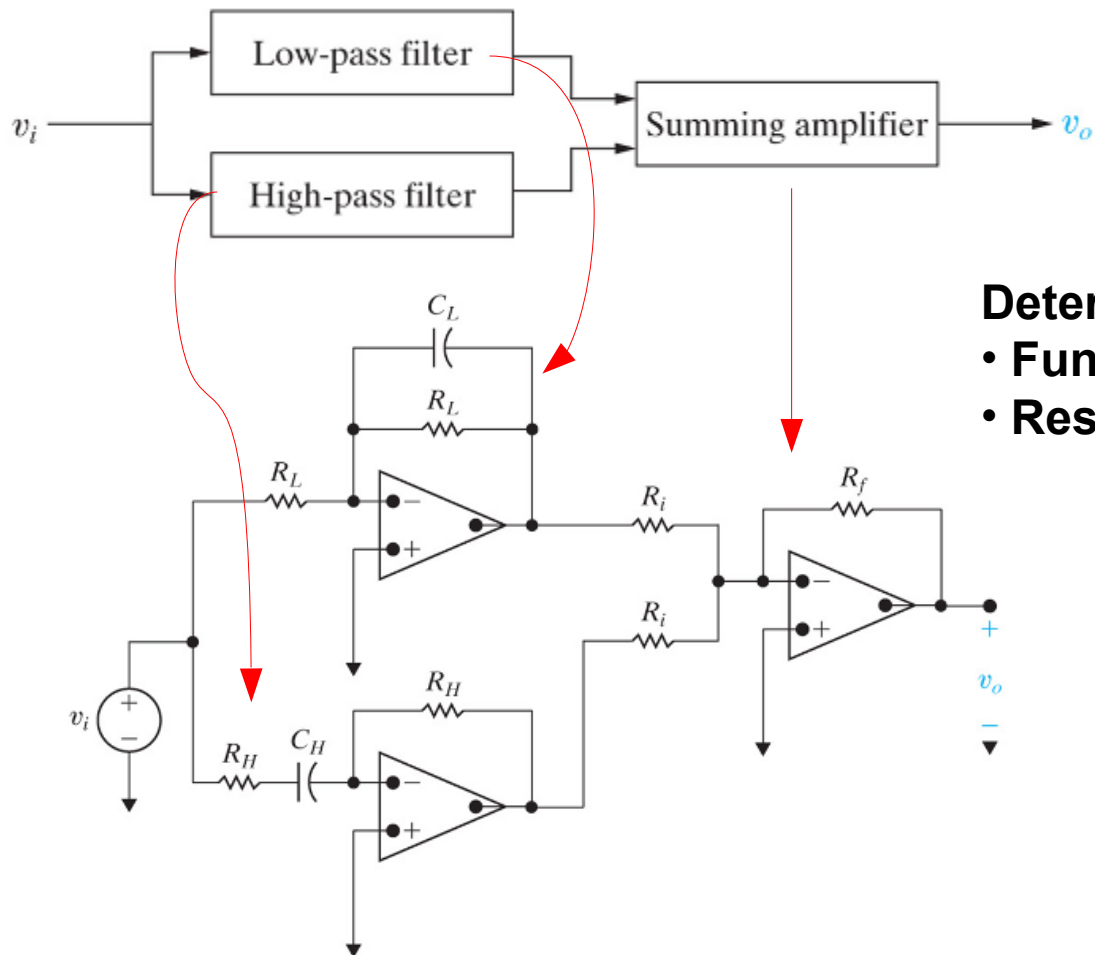

Determine:

- Função de transferência.
- Respostas de amplitude e fase.

Análise quantitativa

$$H(s) = \left(\frac{R_f}{R_i} \right) \cdot \frac{s^2 + 2\omega_{c1}s + \omega_{c1}\omega_{c2}}{s^2 + (\omega_{c1} + \omega_{c2})s + \omega_{c1}\omega_{c2}}$$

Forma padrão para filtros rejeita-faixa: $\rightarrow H_{RF}(s) = K \cdot \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \beta s + \omega_0^2}$


H(s) se aproximará da forma padrão se:

$$\omega_{c2} \gg \omega_{c1} \rightarrow \omega_{c1} + \omega_{c2} \approx \omega_{c2}$$



$$H(s) \approx \left(\frac{R_f}{R_i} \right) \cdot \frac{s^2 + 2\omega_{c1}s + \omega_{c1}\omega_{c2}}{s^2 + \omega_{c2}s + \omega_{c1}\omega_{c2}} \rightarrow \begin{cases} \omega_0 \approx \sqrt{(\omega_{c1}\omega_{c2})} \\ \beta = \omega_{c2} - \omega_{c1} \approx \omega_{c2} \end{cases}$$

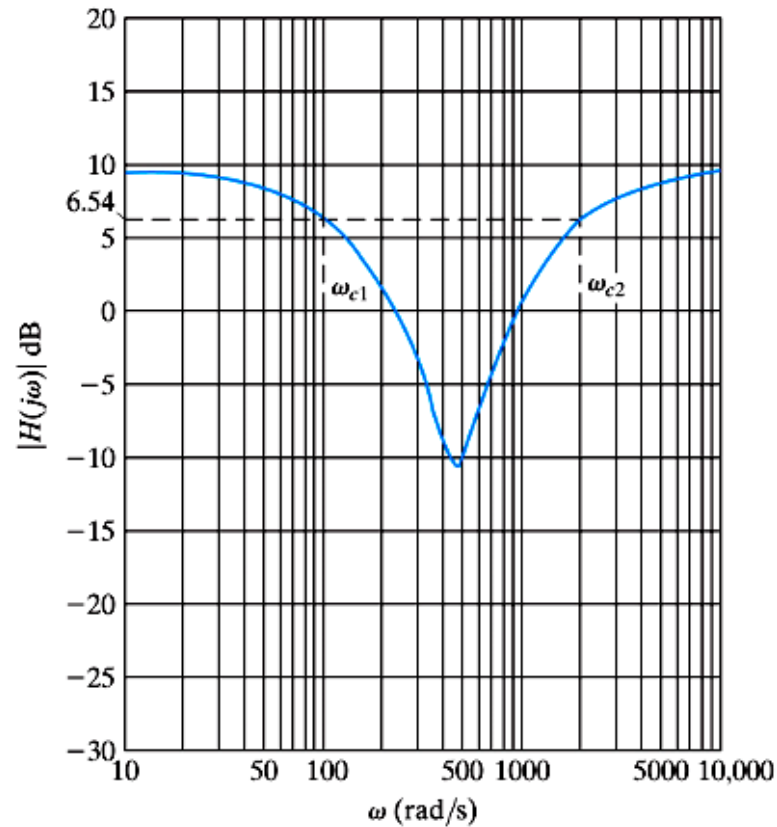Exemplo

- Projeto de um filtro rejeita-faixa.
 - Utilizar capacitores de 500 nF.



Exemplo

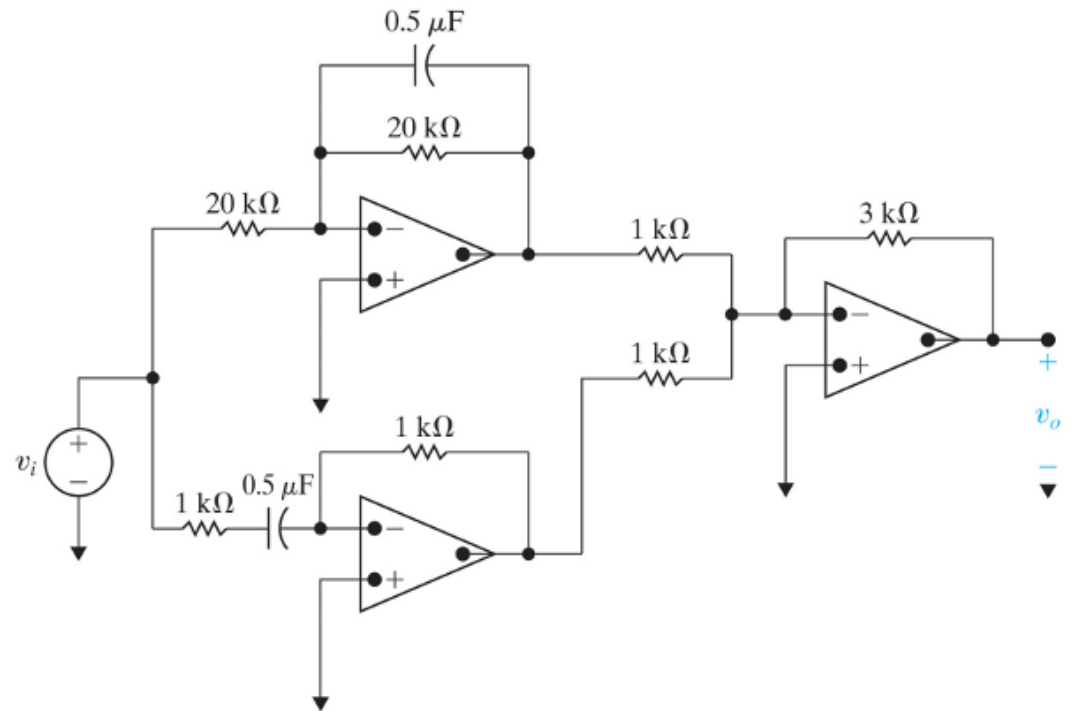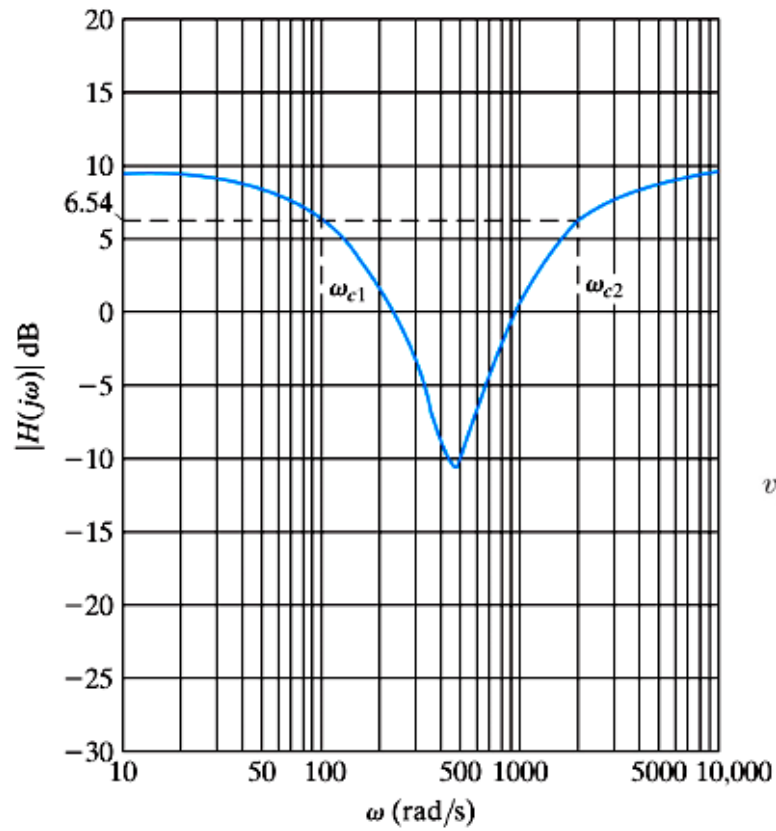


Projeto utilizando filtros protótipos e mudança de escalas

- **Filtros protótipos:**
 - **Construídos a partir de elementos normalizados:**
 $R = 1\Omega$, $L = 1H$ e $C = 1F$.
 - **Facilitam a realização dos projetos → cálculos mais simples.**
 - **Após o término, ajusta-se os elementos de forma a refletir a resposta em frequência desejada → *mudança de escala*.**

Exemplo

- Filtro protótipo passa-baixas:

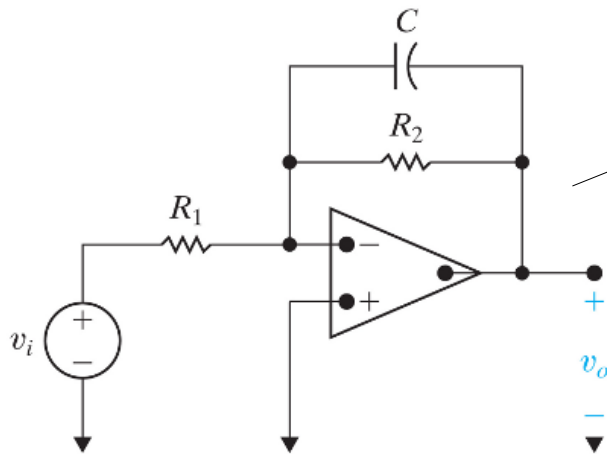

$$|H(0)|=1$$

$$\omega_c = 1 \text{ rad/s}$$


$$|H(0)|=K=-\frac{R_2}{R_1}=-1 \rightarrow$$

$$R_1=1\Omega$$


$$R_2=1\Omega$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_2 C} = 1 \text{ rad/s} \rightarrow$$

$$C=1F$$

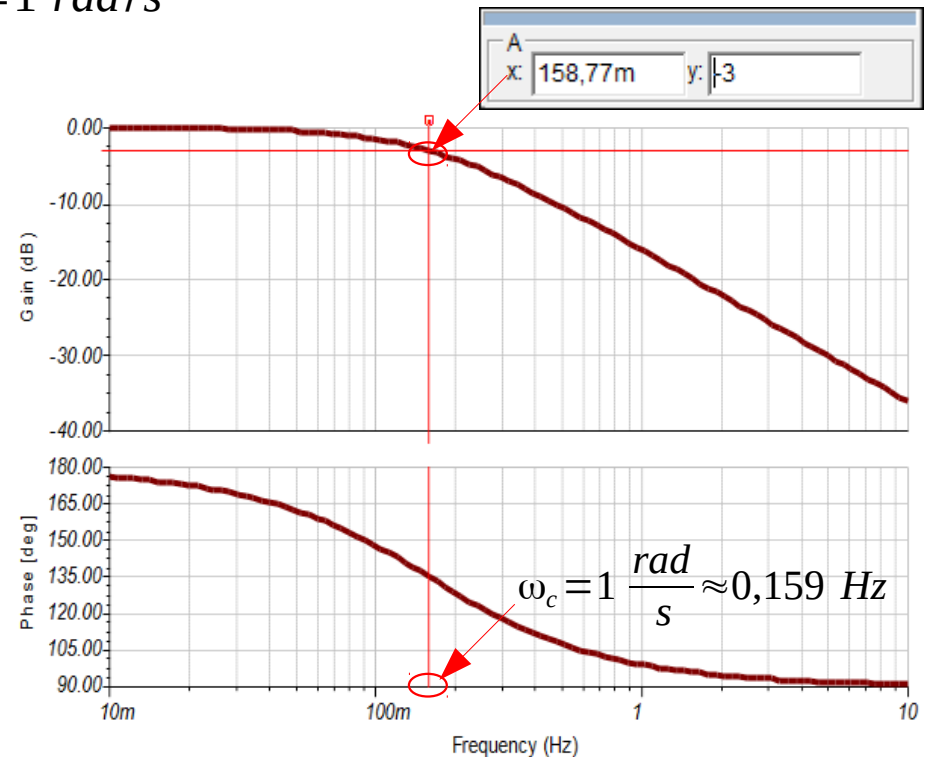


Outros exemplos de filtros normalizados

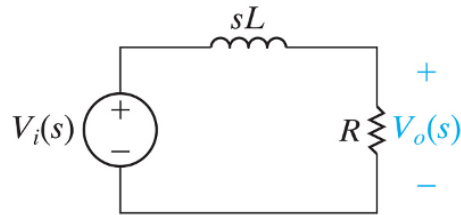

$$H(s) = \frac{R/L}{s + R/L} = \frac{1}{s+1}$$

$$K=1, \omega_c = R/L=1$$

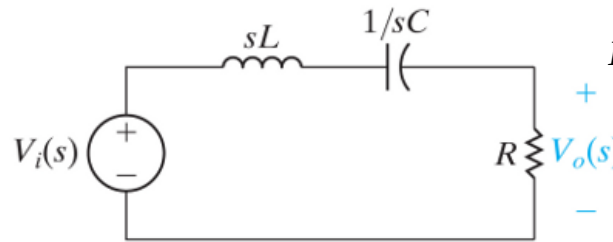


$$H(s) = \frac{(R/L)s}{s^2 + (R/L)s + 1/LC}$$

$$= \frac{s}{s^2 + s + 1}$$


$$K=1, \beta = R/L=1$$

$$\omega_0 = \sqrt{1/LC}=1$$

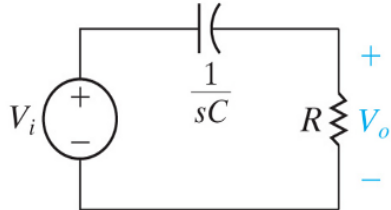

$$H(s) = \frac{s}{s + 1/RC} = \frac{s}{s+1}$$

$$K=1, \omega_c = 1/RC=1$$

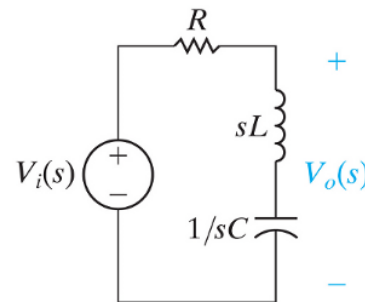


$$H(s) = \frac{s^2 + 1/(LC)}{s^2 + (R/L)s + 1/(LC)}$$

$$= \frac{s^2 + 1}{s^2 + s + 1}$$

$$K=1, \beta = R/L=1$$


$$\omega_0 = \sqrt{1/LC}=1$$

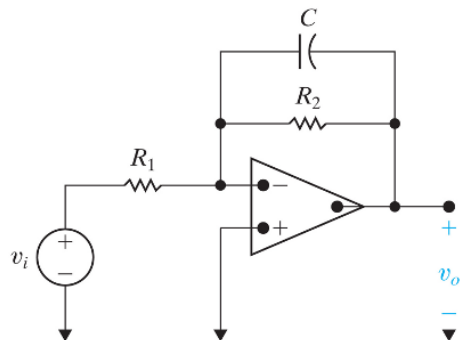

$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1/(R_2 C)}{s + 1/(R_2 C)}$$

$$= -1 \cdot \frac{1}{s+1}$$

$$K=1, \omega_c = 1$$

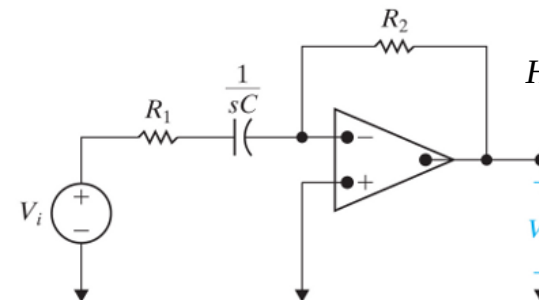

$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{s}{s + 1/(R_1 C)}$$

$$= -1 \cdot \frac{s}{s+1}$$

$$K=1, \omega_c = 1$$

Mudança de escala

- **Faça a frequência de corte ω_c ou a frequência central ω_0 iguais a 1 rad/s.**
- **Faça o capacitor $C = 1F$.**
- **Calcule os valores dos resistores e indutores.**
 - Ganho na faixa de passagem.
 - ω_c ou ω_0 permaneçam em 1 rad/s.
- **Ajuste os valores dos componentes para adequar às frequências desejadas:**
 - Ganho de amplitude.
 - Ganho de frequência.

Projeto utilizando filtros protótipos e mudanças de escalas

- **Mudança de escala de amplitude:**
 - Altera-se os componentes de forma que as impedâncias sejam multiplicadas pelo ganho de amplitude k_a :

$$R' = k_a R,$$

$$L' = k_a L,$$

$$C' = \frac{1}{k_a} C \quad k_a > 0$$

$R, L, C \rightarrow$ Elementos originais.

$R', L', C' \rightarrow$ Elementos para a nova amplitude.

- **Mudança de escala de frequência:**
 - Altera-se os componentes de forma que tenham *a mesma* impedância na nova frequência.

$$R' = R, \quad L' = \frac{L}{k_f}$$

$$C' = \frac{C}{k_f} \quad k_f > 0$$


Projeto utilizando filtros protótipos e mudanças de escalas

- Aplicando ambas mudanças:

$$\begin{aligned}R' &= k_a R, & k_a > 0 \\L' &= \frac{k_a}{k_f} L, & k_f > 0 \\C' &= \frac{1}{k_a k_f} C\end{aligned}$$

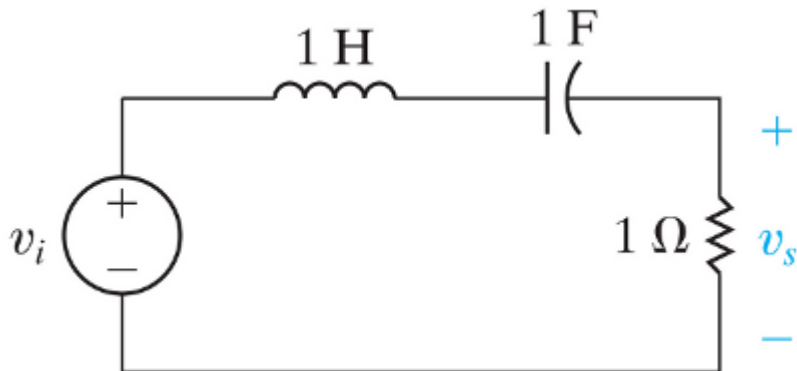Exemplo

- **Circuito RLC série:**
 - Circuito protótipo.
 - **Altere os componente de modo que $Q'=1$, $f_0'=500\text{ Hz}$**
 - **Utilize capacitor de $2\text{ }\mu\text{F}$.**




$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1 \text{ rad/s},$$

$$\beta = \frac{R}{L} = 1 \text{ rad/s},$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\beta} = 1$$

Exemplo

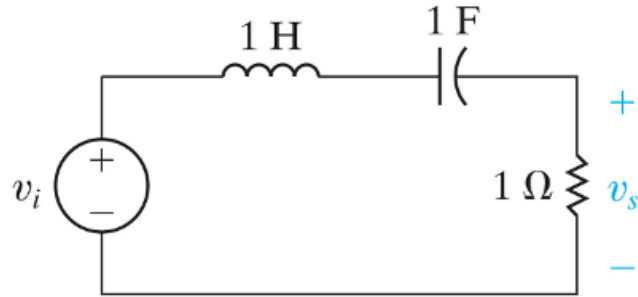

$$\omega_0 = 1 \text{ rad/s} \rightarrow \omega_0' = 2\pi 500 \text{ rad/s}$$

$$k_f = \frac{2\pi 500}{1} = 3.141,59$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\beta = \frac{R}{L}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\beta}$$

$$R' = k_a R,$$

$$L' = \frac{k_a}{k_f} L,$$

$$C' = \frac{1}{k_a k_f} C$$

Uma vez que C' foi restrito a $2\mu F$

$$2\mu F = \frac{1}{k_a \cdot 3.141,59} \cdot 1 \rightarrow k_a = 159,155$$


Uma vez que ω_0 foi restrita a $2\pi 500 \text{ rad/s}$

$$L' = \frac{159,155}{3.141,59} \cdot 1 \rightarrow L' = 50,66 \text{ mH}$$

Para manter o mesmo Q:

$$R' = k_a R = 159,155 \cdot 1 \rightarrow R' = 159,155 \Omega$$

Exemplo


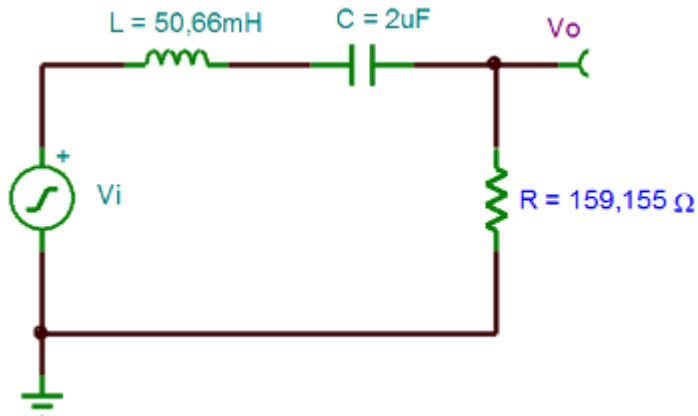


$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 3.141,59 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 2\pi (500\text{ Hz})$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 500\text{ Hz}$$


$$\beta = \frac{R}{L} = 3.141,59 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 2\pi (500\text{ Hz})$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\beta} = 1$$

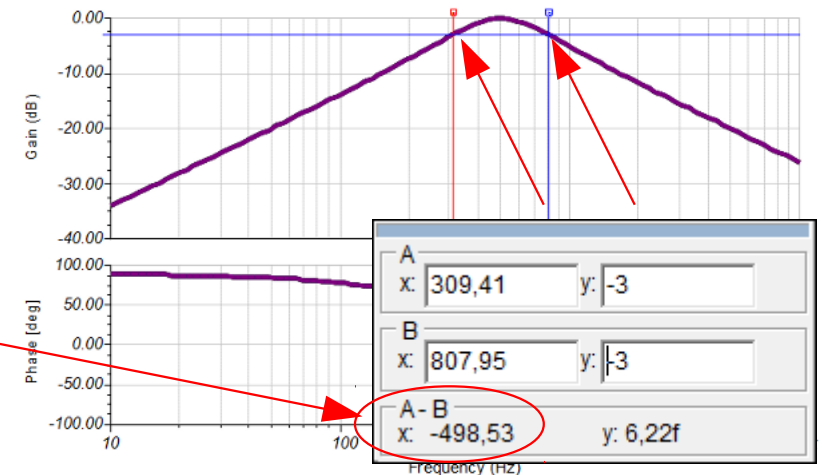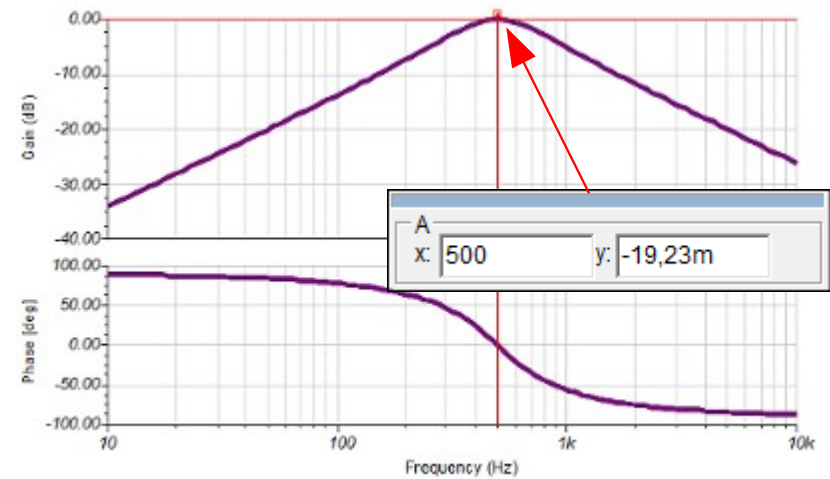

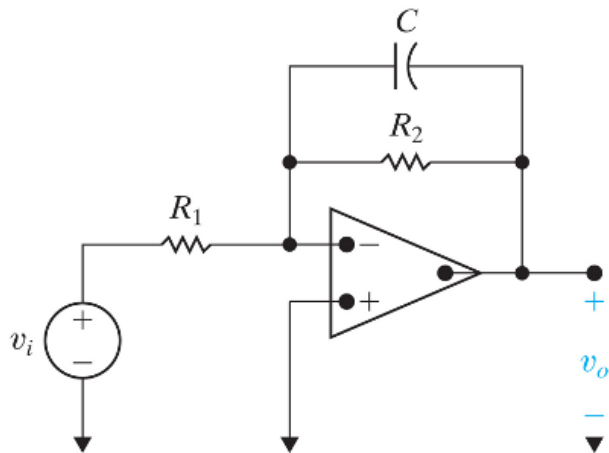Exemplo

- **Projeto de um filtro ativo passa-baixas:**
 - Modifique o filtro protótipo passa-baixas visto anteriormente para que tenha um ganho de amplitude de 5 e uma frequência de corte de 1 kHz. Utilize um capacitor de 10 nF.



Filtro normalizado:

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$K = 1$$

$$R_2 = 1 \Omega$$

$$\omega_c = 1 \text{ rad/s}$$

$$C = 1 F$$

Exemplo

Cálculo do ganho de frequência:

$$f_c = 1 \text{ kHz} \rightarrow \omega_c' = 2\pi 1000 = 2000\pi \text{ rad/s} \rightarrow k_f = \frac{\omega_c'}{\omega_c} = \frac{2000\pi}{1} = 2000\pi$$

$$R' = k_a R,$$

$$L' = \frac{k_a}{k_f} L,$$

$$C' = \frac{1}{k_a k_f} C$$

Uma vez que C' foi restrito a $C' = 10 \text{ nF}$

$$10 \text{ nF} = \frac{1}{k_a \cdot 2000\pi} \cdot 1 \rightarrow k_a = 15915,5$$



O resistor R2 define a frequência de corte, portanto:

$$R_2' = k_a R_2 = 15.915,5 \cdot 1 \rightarrow R_2' = 15.915,5 \Omega$$

O resistor R1 define o ganho:


$$K = 5 = \frac{R_2'}{R_1'} \rightarrow R_1' = 3.183,1 \Omega$$

Exemplo

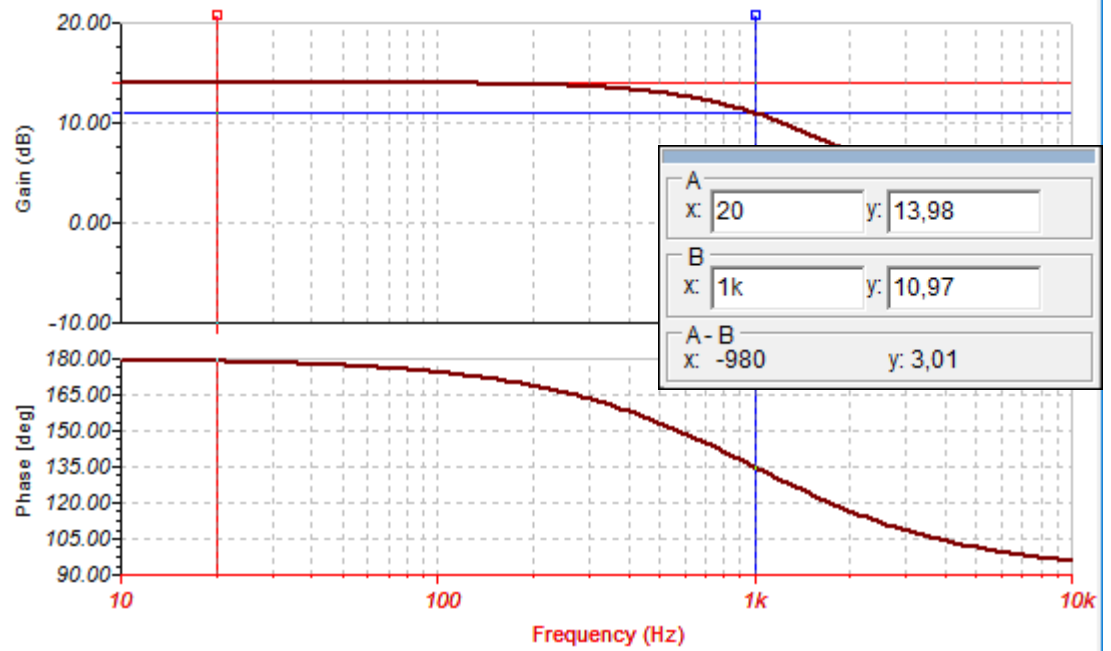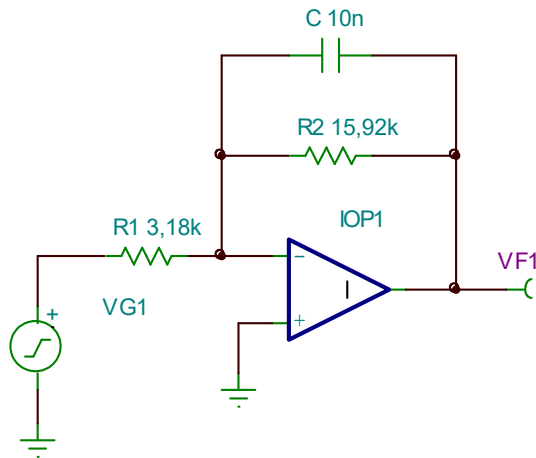

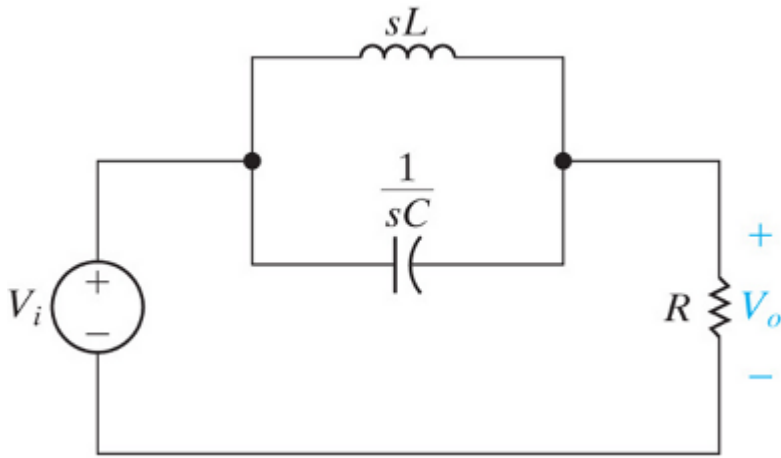Exemplo

- Faça o projeto de um filtro rejeita faixa RLC paralelo, conforme mostrado na figura abaixo, considerando:
 - Frequência central de 3 kHz.
 - Que o indutor seja de 5 mH.



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\beta = \frac{1}{RC}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\beta}$$

Exemplo

Cálculo do ganho de frequência:

$$f_0 = 3 \text{ kHz} \rightarrow \omega_0' = 2\pi 3000 = 6000\pi \text{ rad/s} \rightarrow k_f = \frac{\omega_c'}{\omega_c} = \frac{6000\pi}{1} = 6000\pi$$

$$R' = k_a R,$$

$$L' = \frac{k_a}{k_f} L,$$

$$C' = \frac{1}{k_a k_f} C$$

Uma vez que L' foi restrito a $L' = 5 \text{ mH}$

$$5 \text{ mH} = \frac{k_a}{6000\pi} \cdot 1 \rightarrow k_a = 94,2$$

Portanto:

$$R' = 94,2 \cdot 1 \rightarrow R' = 94,2$$

$$C' = \frac{1}{94,2 \cdot 6000\pi} \cdot 1 \rightarrow C' = 563 \text{ nF}$$

Exemplo

